

## 5 可编程逻辑器件

5.1 可编程逻辑器件的发展历程及趋势

5.2 可编程逻辑器件的分类

5.3 简单PLD结构介绍

5.4 复杂可编程逻辑器件CPLD

5.5 现场可编程逻辑阵列FPGA

## 5.1 可编程逻辑器件的发展历程及趋势

**固定功能的逻辑器件：**逻辑功能固定不变。设计复杂的系统时费时费力、体积大、功耗大、可靠性差、保密性差。

**可编程逻辑器件(Programmable Logical Device, PLD)：**  
**半定制逻辑器件，**由编程确定逻辑功能。数字系统的革命性变化，可获得较大的灵活性和较短的研制周期。

PROM  
和PLA  
器件

70年代

80年代

90年代


可编程只读存储器PROM (Programmable ROM, 简称PROM), 结构限制, 只能完成简单逻辑功能, 更适合用于存储数据。通过查找表实现组合逻辑功能。

可编程逻辑阵列PLA (Programmable Logic Array)芯片, 由可编程与和或阵列组成, 可以实现任意逻辑函数。真正意义上的PLD。

上页


下页

返回

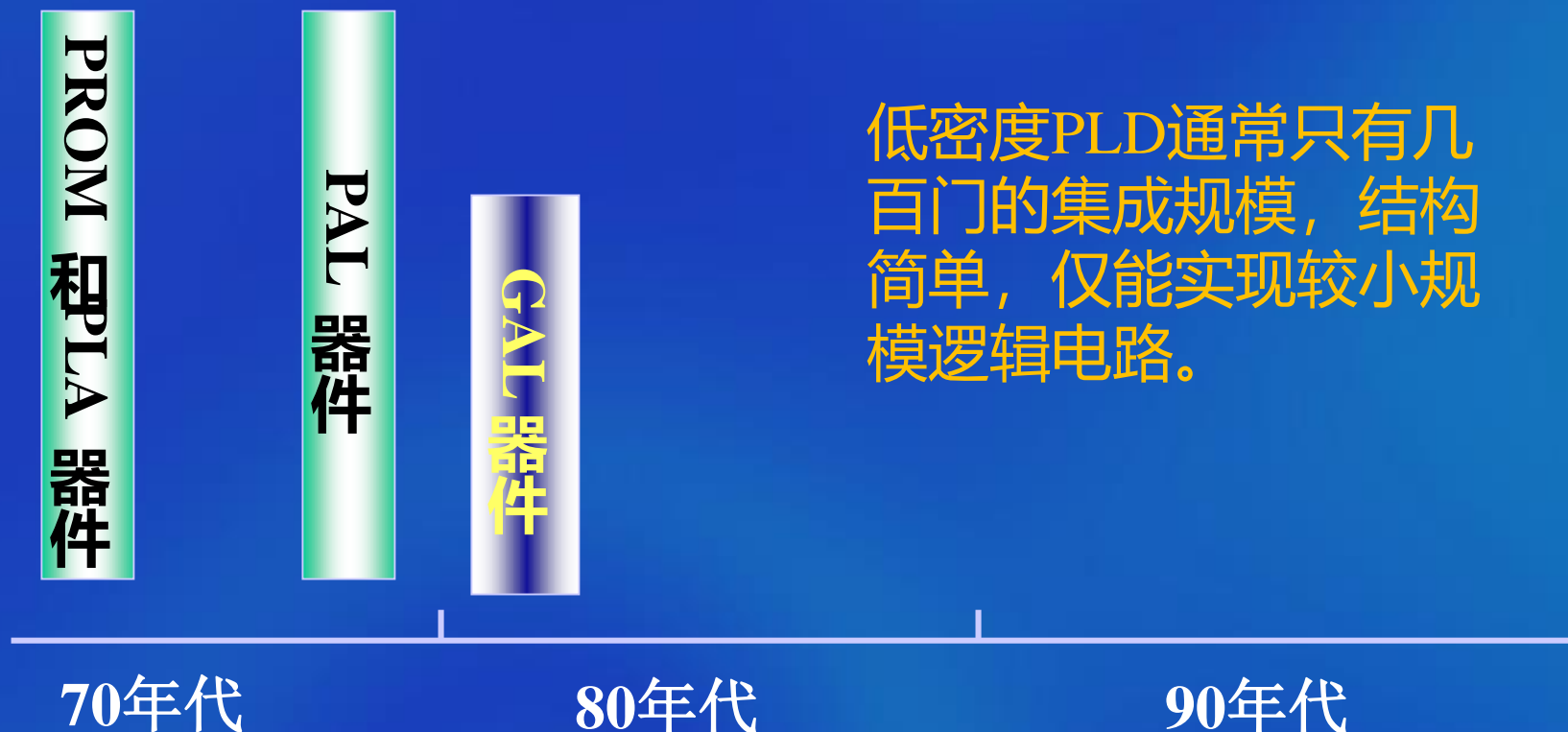


PAL (Programmable Array Logic)芯片:由可编程的与阵列、固定的或阵列和输入/输出缓冲电路组成。

 通用阵列逻辑GAL (Genetic Array Logic) 芯片: 与PAL类似, 仍是与或阵列, 但在输出缓冲电路中采用了可编程的输出逻辑宏单元OLMC, 很强的灵活性。电可改写。



高密度PLD：集成密度一般可达数千门、甚至数十万门，具有在系统可编程或现场可编程特性，可用于实现较大规模的逻辑电路。

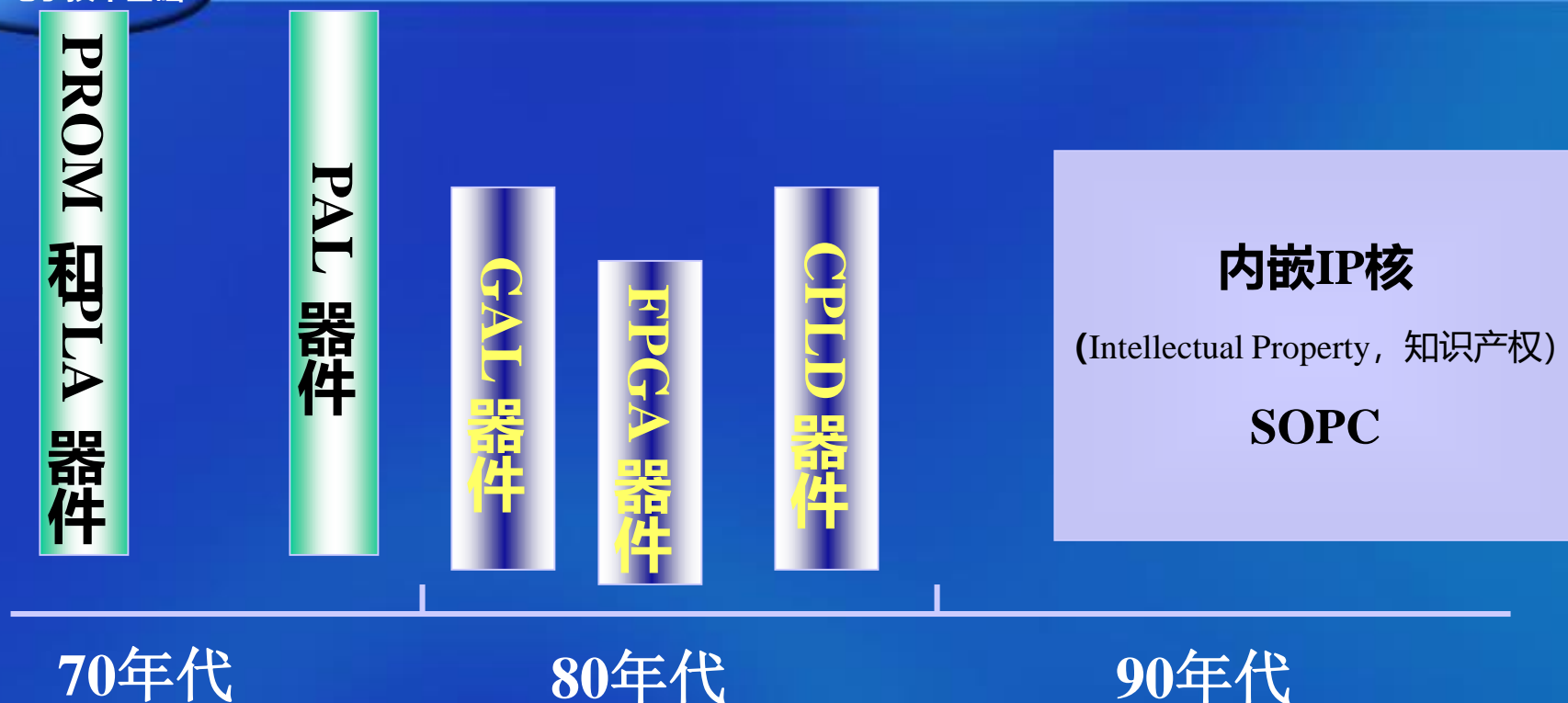一般把基于乘积项技术和Flash结构的高密度PLD称为复杂可编程逻辑器件CPLD(Complex PLD)，而把基于查找表技术、SRAM结构的高密度PLD称为现场可编程门阵列FPGA(Field Programmable Gate Array)。



逻辑器件内嵌了IP核（集成电路知识产权模块的简称），是经过预先设计、预先验证，具有相对独立的功能，可以重复使用的电路模块。

硬核，是经过布局、布线并针对某一特定工艺库优化过的网表或物理级版图，如内嵌的高速乘法器、串行接口、PowerPC 微处理器、ARM核；

软核，是利用HDL语言设计并经过综合验证的功能单元模块，如Nios、NiosII。

IP核使PLD 的应用范围从单片扩展到系统级。

## 影响最大的PLD企业：Xilinx、Altera、Lattice和Actel。

**Xilinx公司**是FPGA的发明者，产品种类较全，主要有：XC9500/4000、Coolrunner（1.8v低功耗PLD产品）、Spartan、Virtex等系列。部分芯片中加入A8处理器硬核，可构建SOC（System on Chip）。**开发软件为ISE和Vivado。**

**Altera**是最大可编程逻辑器件供应商之一。主要产品有：MAX3000/7000、FLEX10K、APEX20K、ACEX1K、Cyclone、Arria、Stratix等系列。**开发软件为QuartusII和MaxplusII。**


**Lattice**是ISP技术的发明者，LatticeXP器件将非易失的FLASH单元和SRAM技术组合在一起，不需要配置芯片，提供了支持“瞬间”启动和无限可重复配置的单芯片解决方案。另外Lattice还开发了可编程数模混合电路的FPGA。

**Actel**是反熔丝（一次性烧写）PLD的领导者，由于反熔丝PLD抗辐射，耐高低温，功耗低，速度快，所以在军品和宇航级产品上有较大优势。



## 5.2 可编程逻辑器件的分类

### 按集成度分类

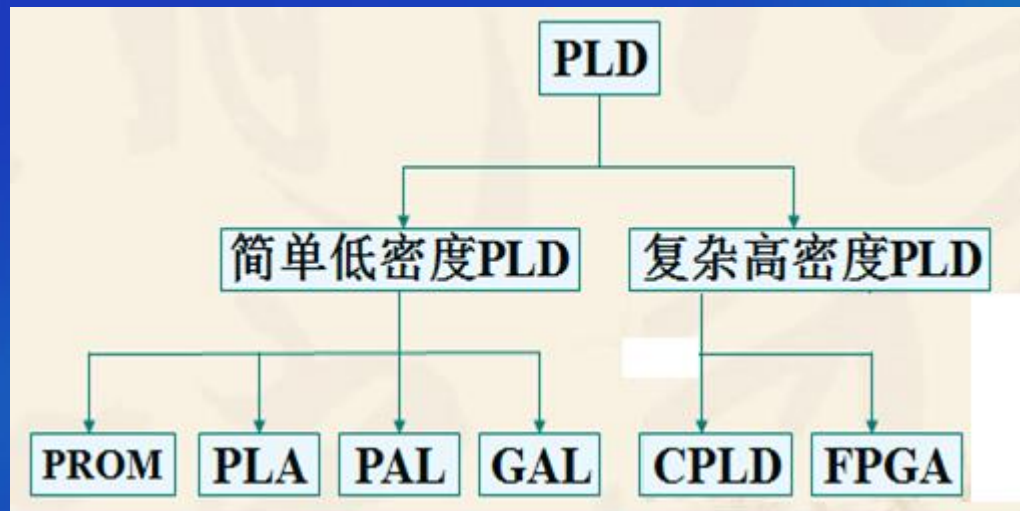

PROM(Programmable Read Only Memory)可  
编程只读存储器

PLA(Programmable Logic Array)可编程逻辑  
阵列

PAL(Programmable Array Logic)可编程阵列  
逻辑

GAL(Genetic Array Logic) 通用阵列逻辑

CPLD(复杂可编程逻辑器件) Complex  
Programmable Logic Device

FPGA(现场可编程门阵列) Field  
Programmable Gate Array



## 5.3 简单低密度PLD结构


### PLD简化画法



固定连接





可编程连接  
或编程后连接

 

断开连接  
或编程后断开

### PLD 器件中连接的简化画法

 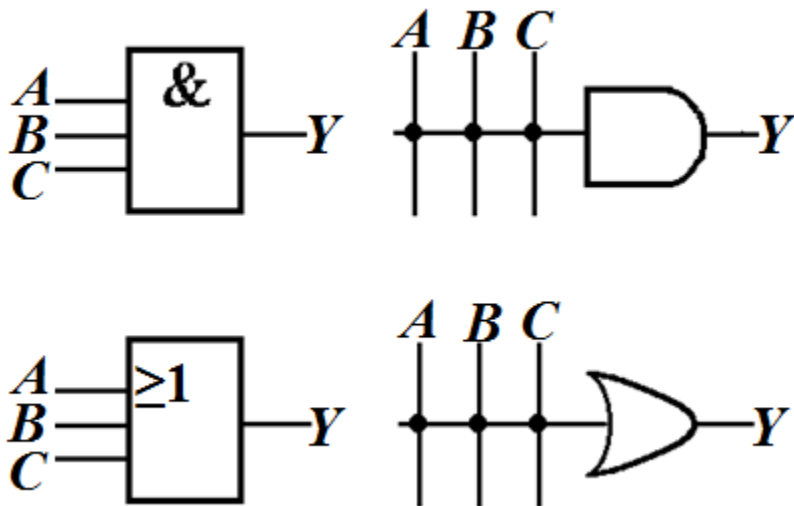


输入缓冲器

上页


下页

返回

# 可编程逻辑器件的基本结构

 



输入缓冲电路用以产生输入变量的原变量和反变量，并提供足够的驱动能力。

 

输入缓冲电路



(a)一般画法 (b)PLD 中的简化画法

# 可编程逻辑器件的基本结构

  

由多个多输入与门组成，用以产生输入变量的各乘积项。


# 可编程逻辑器件的基本结构

  

由图可得

$$\begin{cases} Y_1 = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} \\ Y_2 = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC \\ Y_3 = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} \end{cases}$$

# 可编程逻辑器件的基本结构

 


PLD 的基本结构图

PLD 的输出回路因器件的不同而有所不同，但总体可分为固定输出和可组态输出两大类。

## 早期PLD器件： PROM、PLA和PAL
 
### PROM

是一种可编程逻辑器件，“与”阵列实现地址译码功能（给出了输入变量所有可能的组合），是一个**固定的“与”阵列**，全地址译码。  
**可编程的“或”阵列**是一个“存储矩阵”。



## 可编程逻辑阵列PLA


PLA的与和或阵列都是可以编程的。

实现的逻辑函数：

$$L_0 = \overline{B}C + B\overline{C}$$

$$L_1 = \overline{\overline{B}C} + \overline{BC}$$
 
$$L_2 = \overline{\overline{A}BC} + \overline{A\overline{B}C} + \overline{A\overline{B}\overline{C}} + \overline{ABC}$$






## 可编程阵列逻辑PAL


PAL的“与”阵列是可编程的，而“或”阵列是固定的。

PAL中一个或门一般有7~8个乘积项。PAL器件的输入、输出和乘积项个数是由制造厂预先确定的，大约有几十种结构，常用的结构有以下两种类型。

### PAL的基本结构图

 


第一种类型是I/O结构，如图所示。

 

一个有七个乘积项的“或”输出端，同时该输出数据被反馈到“与”阵列。输出三态缓冲器由乘积项控制，当缓冲器为高阻时，该I/O端可作为输入端使用。

## 第二种类型是时序逻辑或寄存器输出结构

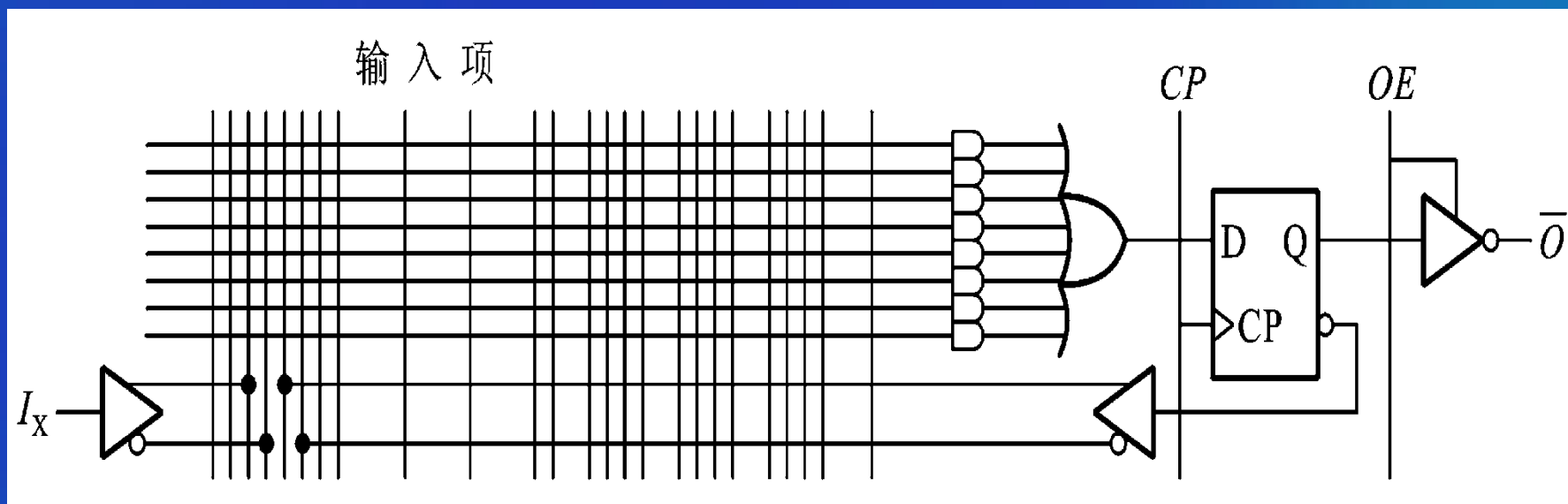


乘积项的“或”逻辑可以在公共时钟 $CP$ 作用下置入D触发器，该触发器输出数据被反馈到“与”阵列，这就使当前状态的数据能成为下一状态的部分输入，由此可以实现时序电路的设计。

## 通用阵列逻辑器件GAL

GAL是在PAL基础上发展起来的新一代可编程逻辑器件，是**低密度可编程器件的代表**，采用了能长期保持数据的CMOS E<sup>2</sup>PROM工艺，使GAL实现了电可擦除、可重编程等性能，大大增强了电路设计的灵活性。

GAL器件的阵列结构与PAL一样，是由一个可编程的“与”阵列驱动一个固定的“或”阵列。但输出部分的结构不同，它的每一个输出引脚上都集成了一个输出逻辑宏单元(Output Logic Macro- Cell，简称OLMC)。

# GAL16V8的逻辑图

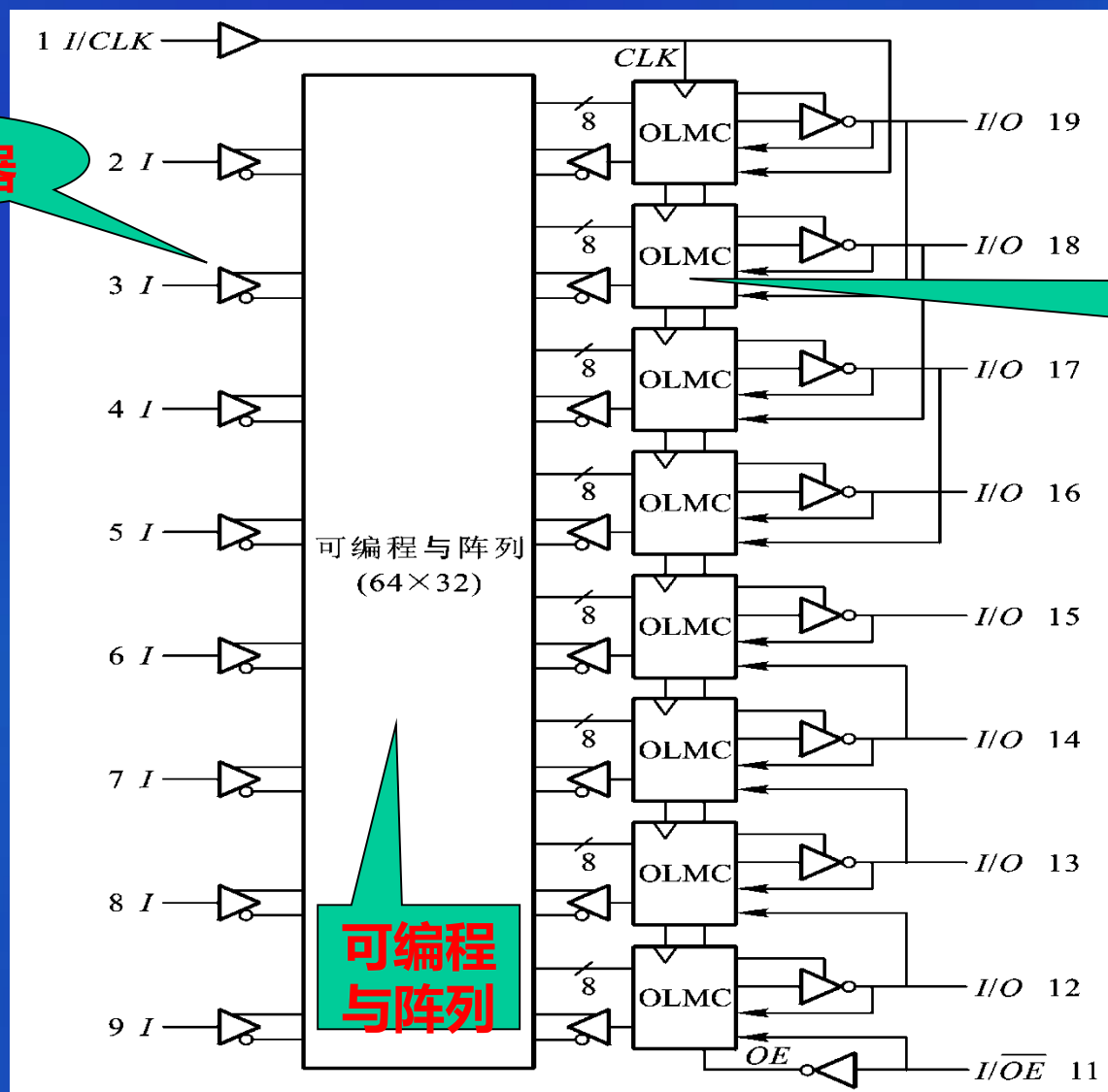

通过对GAL16V8结构控制字编程，可使OLMC具有不同的工作方式。

## 各多路选择器功能：


**OMUX** (multiplexer) 选择输出方式

**FTMUX** 决定反馈方式

**TSMUX** 决定输出三态门的工作方式。

**PTMUX** 决定附加乘积项用途

## 输出逻辑宏单元 (OLMC) 的结构

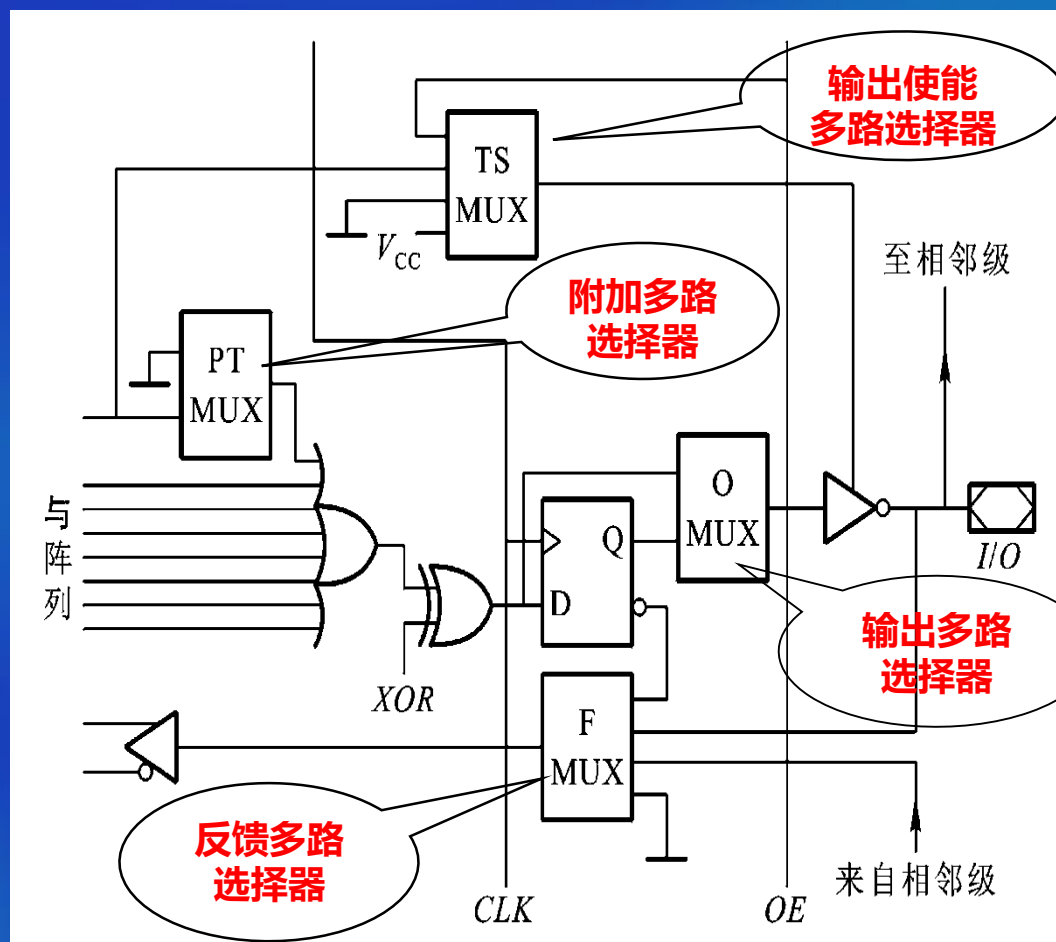

## OMUX选择输出方式:

信号来自D触发器, 则该端为一个时序逻辑输出; D触发器被旁路, 则是组合逻辑输出。

## FTMUX决定反馈方式:


D触发器输出反馈; 本单元I/O反馈; 相邻输出反馈; 无反馈。

## TSMUX决定输出三态门的工作方式:

受全局OE信号控制; 受1个乘积项控制; 恒为高; 恒为低。

## PTMUX决定附加乘积项用途:

附加乘积项可以作为三态门控制信号, 也可以使或门增加一个输入端。

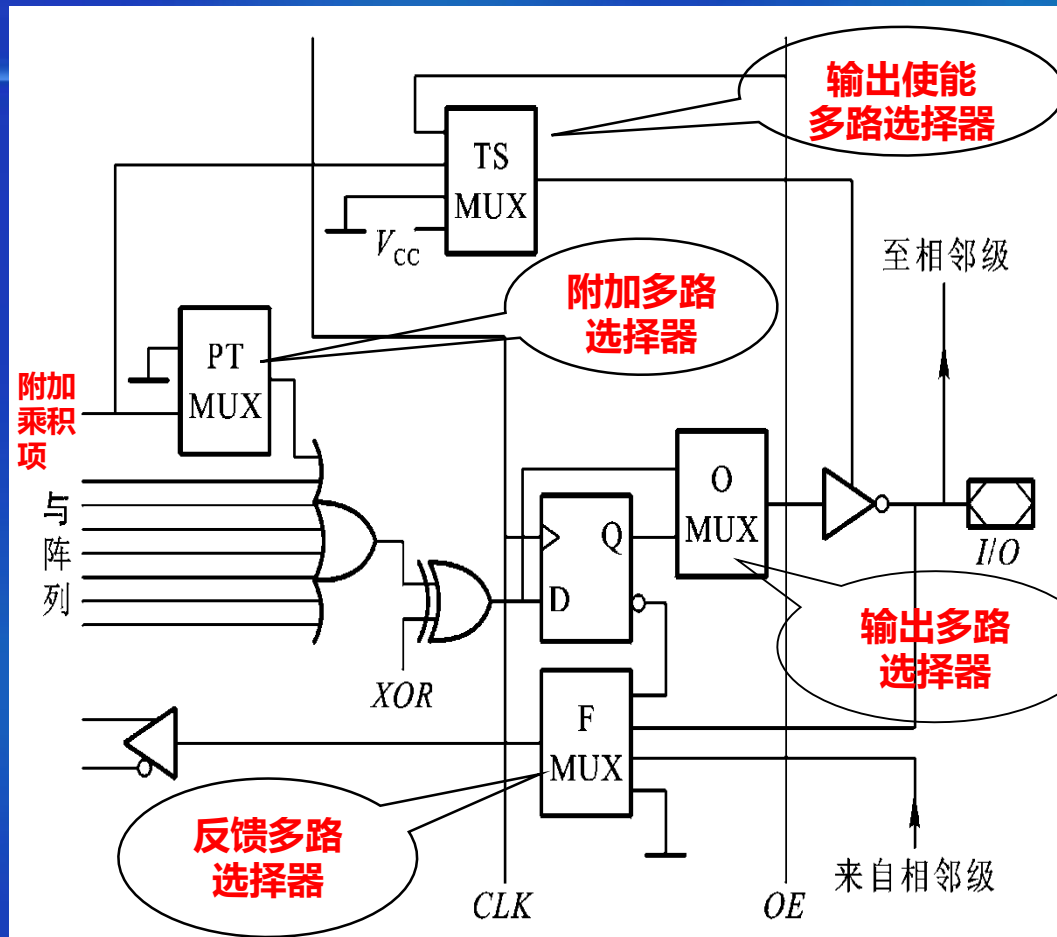

**问题: GAL实现的是同步还是异步时序?**



# GAL特点

- ① 采用电擦除工艺和高速编程方法，使编程改写变得方便、快速，整个芯片改写只需数秒钟，一片可改写 100 次以上。
- ② 采用E<sup>2</sup>CMOS工艺，保证了GAL的高速度和低功耗。存取速度为 12~40 ns，功耗仅为双极性PAL器件的1/2或1/4，编程数据可保存 20年以上。
- ③ 采用可编程的输出逻辑宏单元(OLMC)，使其具有极大的灵活性和通用性。
- ④ 备有加密单元，可防止他人非法抄袭设计电路。

## 低密度可编程的编程总结

	与阵列	或阵列	输出电路
<b>PROM</b>	固定	可编程	固定
<b>PLA</b>	可编程	可编程	固定
<b>PAL</b>	可编程	固定	固定
<b>GAL</b>	可编程	固定	可组态

## 低密度可编程逻辑器件**缺点**

其共同缺点是规模小，每片相当于几十个等效门电路，只能代替 2~4 片 MSI 器件，远达不到 LSI 和 VLSI 专用集成电路的要求。

另外，GAL 在使用中还有许多局限性，如**一般 GAL 只能用于同步时序电路**，各 OLMC 中的触发器只能同时置位或清 0，每个 OLMC 中的触发器和或门还不能充分发挥其作用，且应用灵活性差等。

尽管 GAL 器件有加密的功能，但随着解密技术的发展，对于这种阵列规模小的可编程逻辑器件解密已不是难题。

# 作业

**自练题:**

5.2

5.3

**作业题:**

5.4

上页

下页

返回

## 5.4 高密度可编程逻辑器件HDPLD

一般是指密度大于1000门的PLD，具有更多输入输出信号、乘积项和宏单元。

根据器件互连结构、逻辑单元结构分为：

CPLD — Complex Programmable Logic Device

复杂可编程逻辑器件

FPGA—Field Programmable Gate Array


现场可编程门阵列



可编程器件FPGA



## CPLD 结构

 

**CPLD**由多个逻辑阵列块（logic array blocks, **LABs**）组成。每个LAB相当于一个SPLDs.

LABs 通过可编程互联阵列  
(programmable interconnect array , **PIA**)  
相连.

输入引脚可与任何**LABs**连接，它们的输出可通过**PIA**再连接到任何其他**LAB**。

## 以乘积项结构方式构成


**Xilinx** CPLD 系列器件：XC9500系列器件、CoolRunner XPLA 和CoolRunner-II系列器件。Xilinx CPLD器件可使用Foundation或ISE开发软件进行开发设计，也可使用专门针对CPLD器件的Webpack开发软件进行设计。

**Altera** CPLD系列器件：Max9000系列、Max7000系列、Max3000系列、MaxII系列和MAX V系列。Altera CPLD器件可使用MaxplusII或QuartusII进行开发设计。


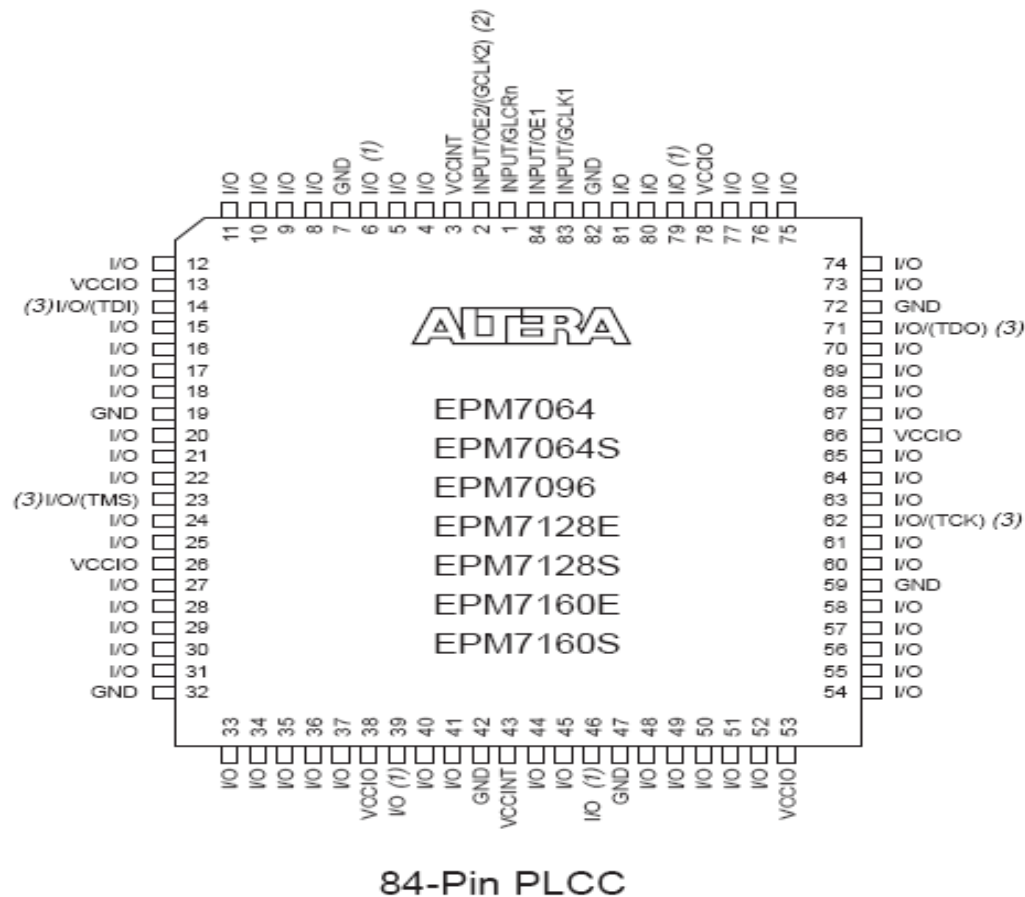
# Altera MAX 7000 series CPLD


Altera MAX 7000 series is typical for CPLDs although densities, size, speed, and macrocells, etc, will vary between manufacturers.



## EPM7128SLC84-15

- 128 logic macrocells
- PLCC (带引线的塑料芯片载体)
- 84 pins
- the delay between pins is 15ns.

# EPM7128S---functional block (功能块)

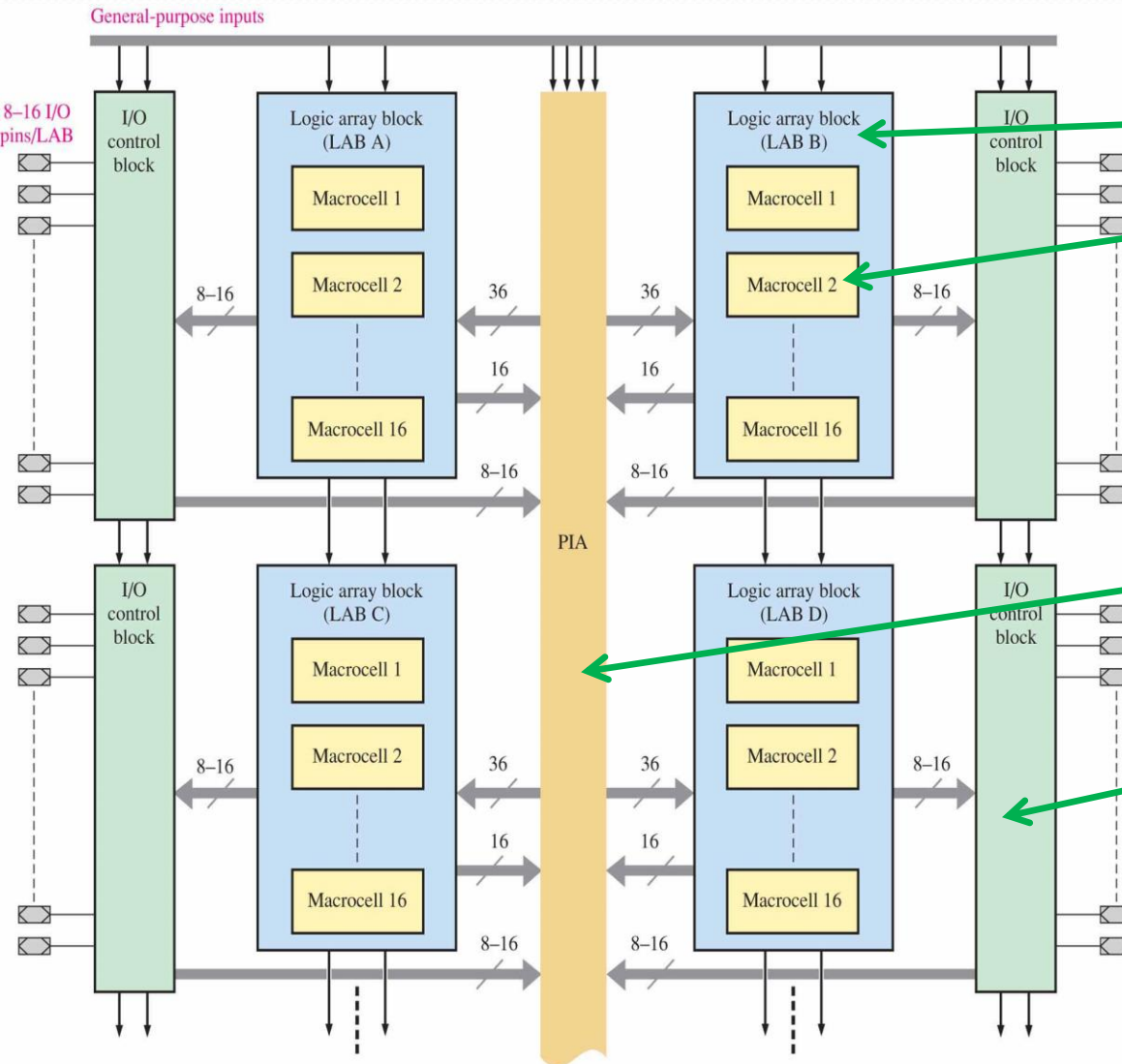

The MAX 7000 architecture includes the following elements:


- 8 Logic array blocks (LAB, 逻辑阵列块)

- 16 Macrocells (宏单元) in each LAB

- Programmable interconnect (or line) array (PIA or PLA, 可编程互联阵列)

- I/O control blocks (IOCB)

# EPM7128S --- Macrocells (宏单元)

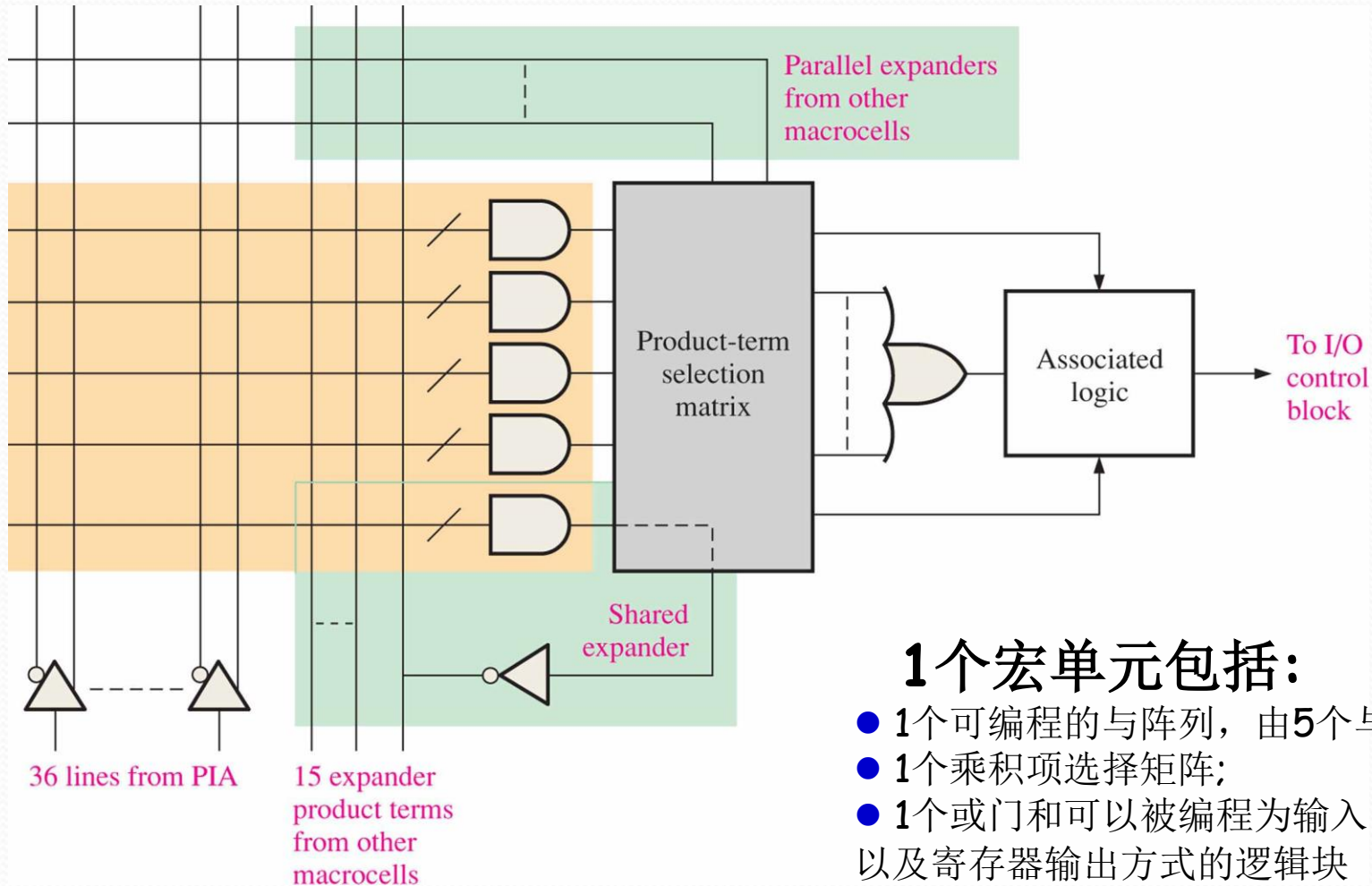


## 1个宏单元包括:

- 1个可编程的与阵列，由5个与门构成。
- 1个乘积项选择矩阵；
- 1个或门和可以被编程为输入，输出，以及寄存器输出方式的逻辑块（associated logic）。


 
## 扩展乘积项


大多数逻辑函数可由一个宏单元中的**5**个乘积项之和实现。对复杂逻辑函数需要扩展乘积项。**MAX7000**提供了共享和并联扩展乘积项，它可作为附加的乘积项直接送到该**LAB**的每个宏单元中。




### (1) 共享扩展乘积项

由每个宏单元提供一个乘积项接到与逻辑阵列。

可被同一LAB内任一或全部宏单元使用。

 


## 扩展乘积项

 
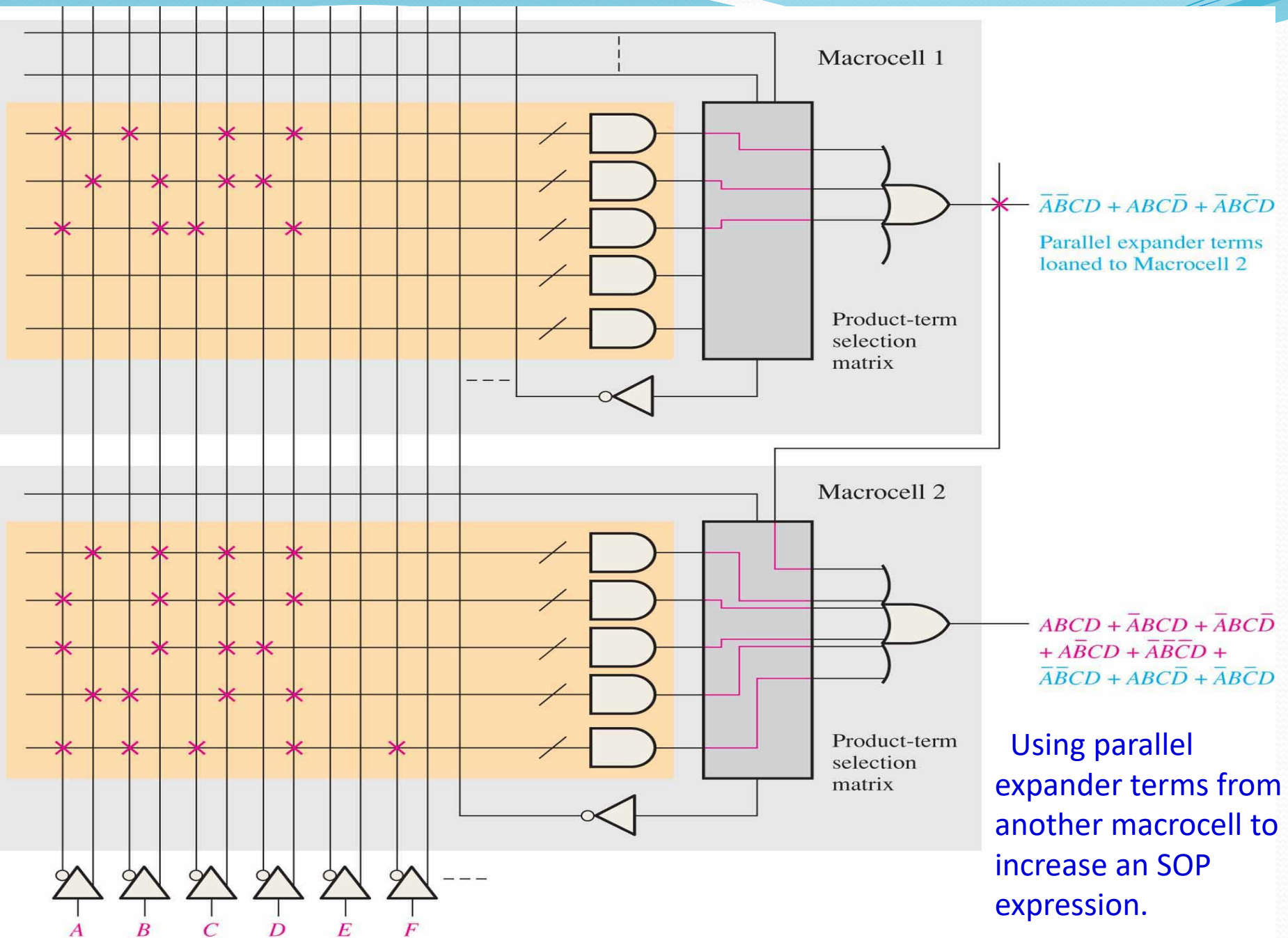
## (2) 并联扩展乘积项

一些宏单元没有使用的乘积项，可以把它们借到邻近高位的宏单元去快速实现较复杂的逻辑函数。



Using parallel expander terms from another macrocell to increase an SOP expression.



## EPM7128S的特点

1. **集成度高**：内部有2500个逻辑门，I/O引脚数远多于GAL。
2. **速度高**：传输延迟为2ns (因具体器件型号有差异)，构成系统的工作频率大于178.6MHz。
3. **异步时钟、异步清零功能**
4. **具有三态输出使能控制**
5. **在系统可编程**：无需外部提供编程电压，编程电压就是系统电压5V。采用IEEE Std 1149.1-1190 JTAG (Joint Test Action Group) 工业标准，通过4根编程信号线TMS、TDI、TDO和TCK，就可对系统中CPLD进行编程。
6. **加密功能**：具有可编程加密位，可以保护设计信息。



## 5.5 现场可编程门阵列FPGA

**FPGA**是一种现场可编程逻辑器。

- (1) 内含大量的逻辑块。逻辑块排成阵列，通过丰富的可编程连线资源互相连接，再通过输入-输出模块与芯片的引脚连接，可以灵活地组成一些复杂的数字系统。
- (2) **SRAM型**，一旦断电，就会丢失所有的逻辑功能。每次上电，需要重新加载。
  
# 上电重新加载的方式：

外接存储器，每次上电后在主处理器的控制下对FPGA进行重配置。完成配置后，进入工作状态。




内嵌一个非易失性的存储器用于存储程序数据，并在上电时完成器件的重新配置。

# FPGA 基本结构


**configurable logic block**(可配置逻辑块 the core of FPGA that perform user-specified logic functions. Arranged in a matrix within the perimeter of IOBs.

**I/O blocks** 输入-输出模块 provide an interface between the external package pin of the device and the internal user logic.

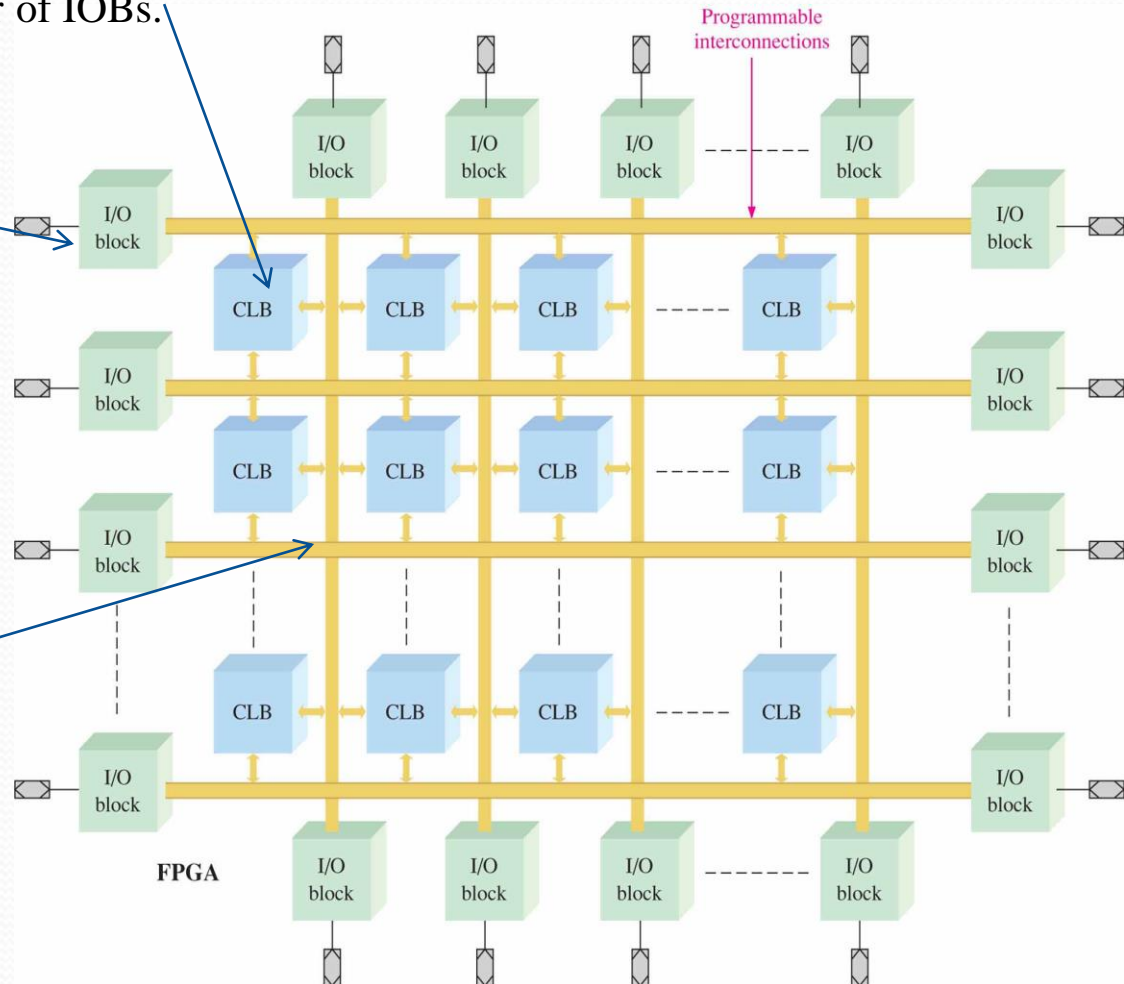**Interconnections** (互联) provide for interconnection of the CLBs and connection to inputs and outputs.






 

逻辑模块 (logic module) 以查表法结构方式构成逻辑行为。  
如Xilinx的SPARTAN系列、Altera的FLEX10K或ACEX1K系列等。逻辑单元主体为静态存储器SRAM。


A	B	C	D	O
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

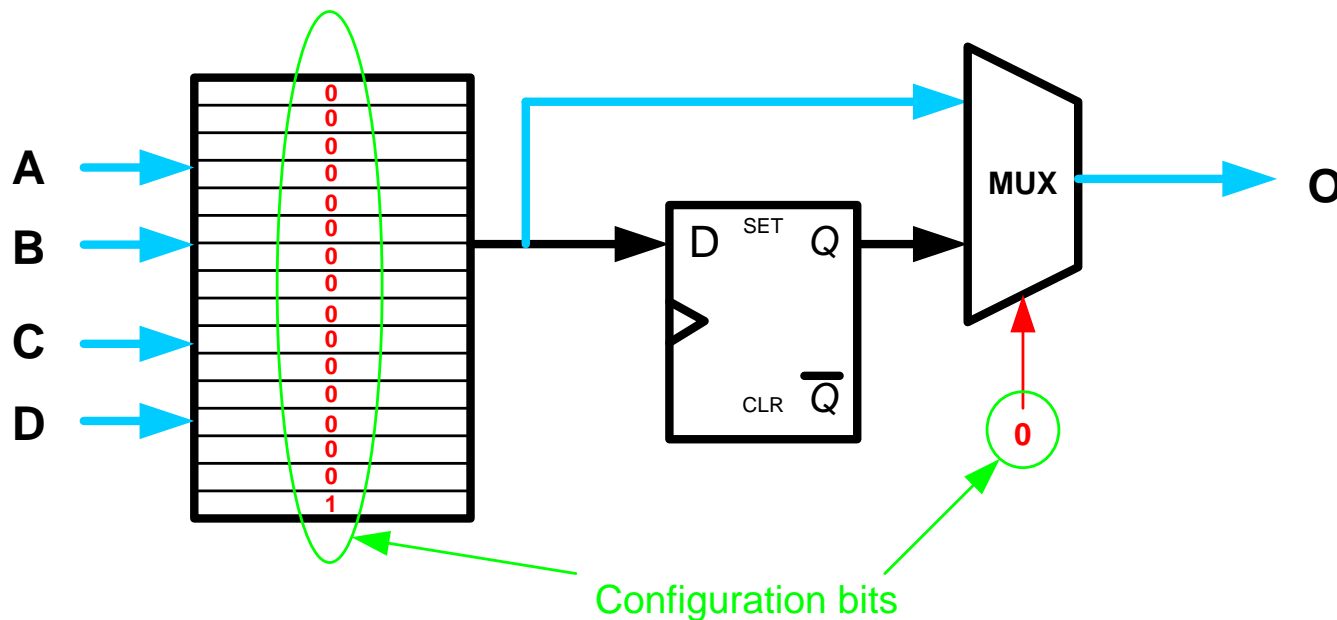

LUT本质上是一个RAM，目前多使用4输入的LUT。对4输入共有16种结果，所以每一个LUT可看成一个有4位地址线的16x1的RAM。

当用户通过原理图或HDL语言描述了一个逻辑电路后，FPGA开发软件会自动计算逻辑电路的所有可能的结果，把要实现逻辑函数的真值表事先存入这个RAM中，输入信号作为RAM的地址。每输入一个信号进行逻辑运算就等于输入一个地址进行查表，找出地址对应的内容，然后输出即可。

## Xilinx 公司的Spartan-3E系列的FPGA

 


CLB：基本的逻辑单元，完成用户指定的逻辑功能；

IOB：位于芯片四周，为内部逻辑阵列与外部引脚之间提供了一个可编程接口。

PR：位于CLB之间，在FPGA内部占了很大硅片面积，编程后形成连线网络，用于为FPGA各逻辑单元提供灵活可配的连接。

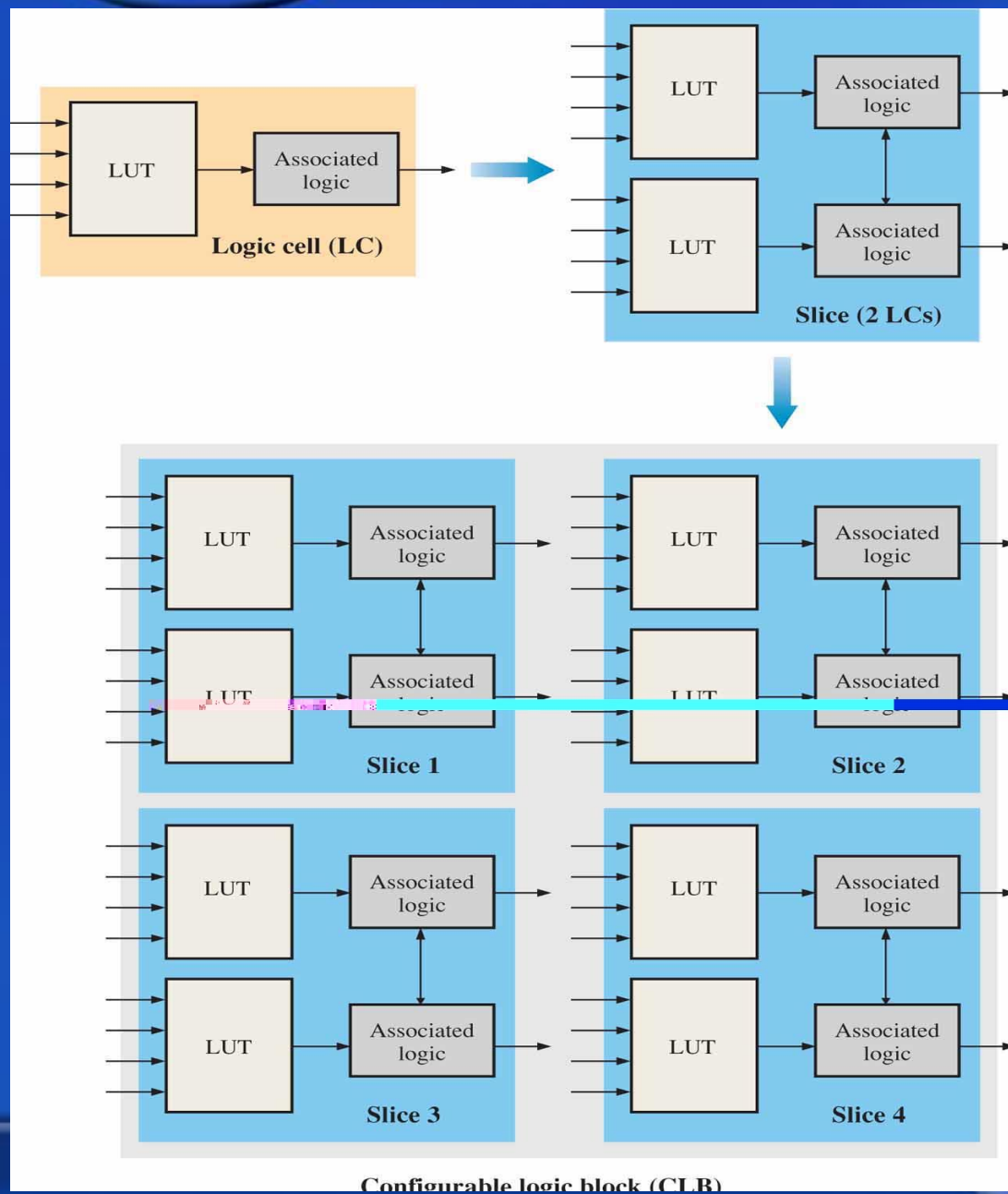新的FPGA还有很多其它功能单元，如数字时钟管理器DCM（Digital Clock Manager）和乘法器（Multiplier）等。在更先进的FPGA中，还包含了嵌入式处理器、DSP、以太网等，例如Xilinx Virtex-4包含了PowerPC处理器、千兆以太网MAC和速度高达6.5Gbps的串行收发器。



## CLB (Configurable Logic Block) 是可配置逻辑块


CLB由Slice (切片) 组成, 一个CLB中有4个Slice。

一个Slice中又包括2个核心逻辑单元LC (Logic Cell)


一个LC是由一个4输入的查找表 (LUT)、多路选择器 (MUX)、D触发器, 以及其他运算逻辑、进位等构成。

 Xilinx FPGA中逻辑块等级关系: LC-Slice-CLB, LC之间的互连速度最快, 同一CLB中的Slice之间的互联速度稍慢些, CLB之间的互连速度更慢一些。






(a)

 

(b)

Example of using cascade chains for expansion of an SOP function.

# Xilinx FPGA 设计流程

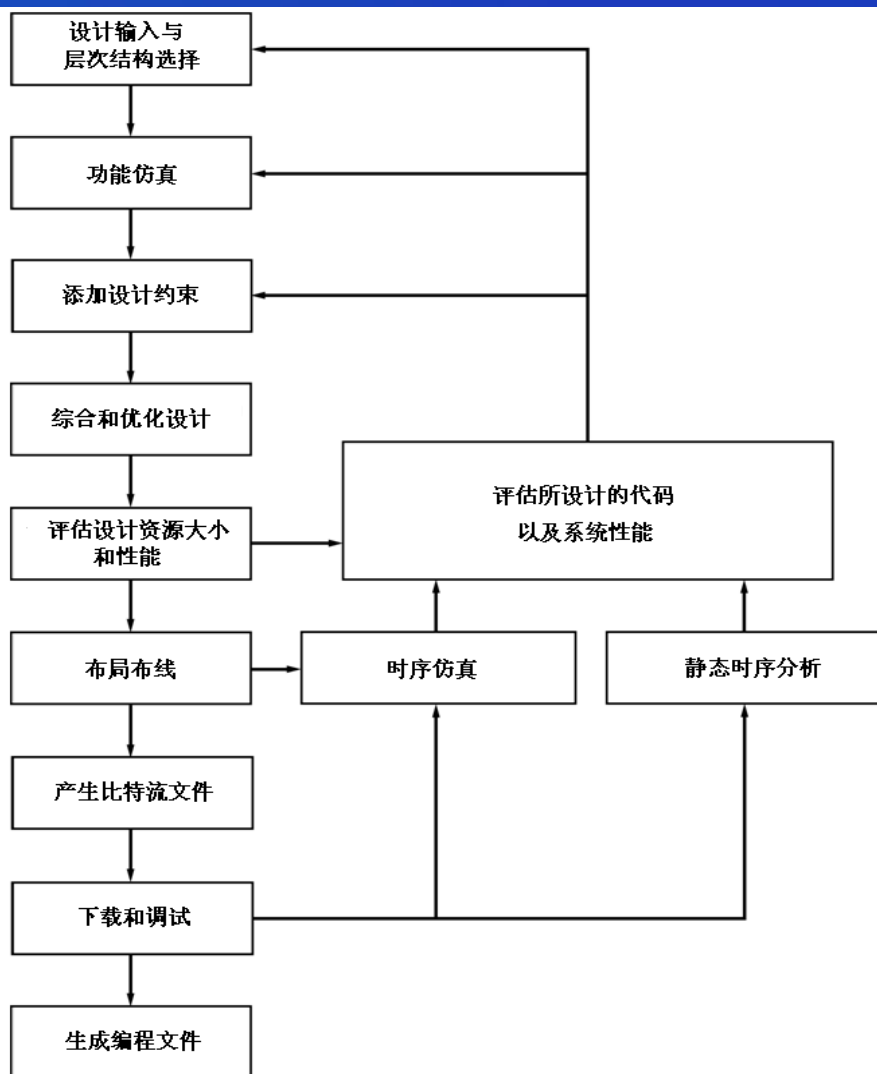


## 1. 设计输入和层次结构选择

设计输入可以硬件描述语言，也可以是原理图。一般推荐用语言完成整个设计。


设计工具有ISE、最新推出vivado。

```
entity AND_OR is
    port (A0, A1, A2, A3: in bit; X: out bit);
end entity AND_OR;

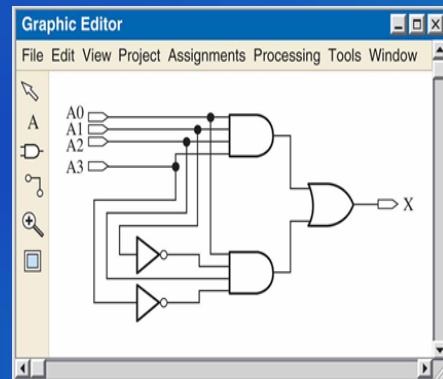architecture LogicFunction of AND_OR is
begin
    X <= (A0 and A1 and A2 and A3) or
        (A0 and not A1 and A2 and not A3);
end architecture LogicFunction;
```



# Xilinx FPGA 设计流程

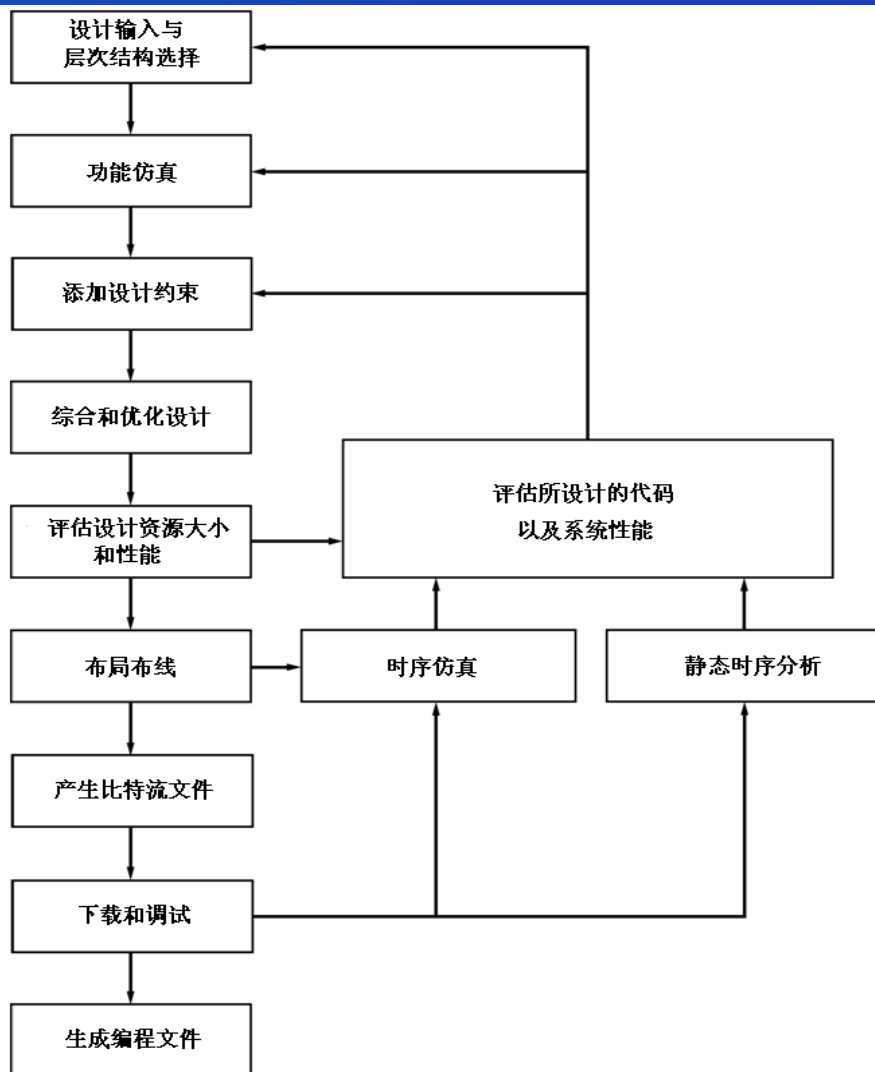

## 2、功能仿真


对用户所设计的电路进行逻辑功能验证，此时的验证仅仅对功能进行检验，不含任何时序信息。

仿真工具可以采用Modelsim，也可用ISE自带的Isim。

## 3. 添加设计约束


为设计添加时序约束、管脚约束、区域约束和综合约束。（如速度、功耗、成本以及电路类型等要求。）


# Xilinx FPGA 设计流程

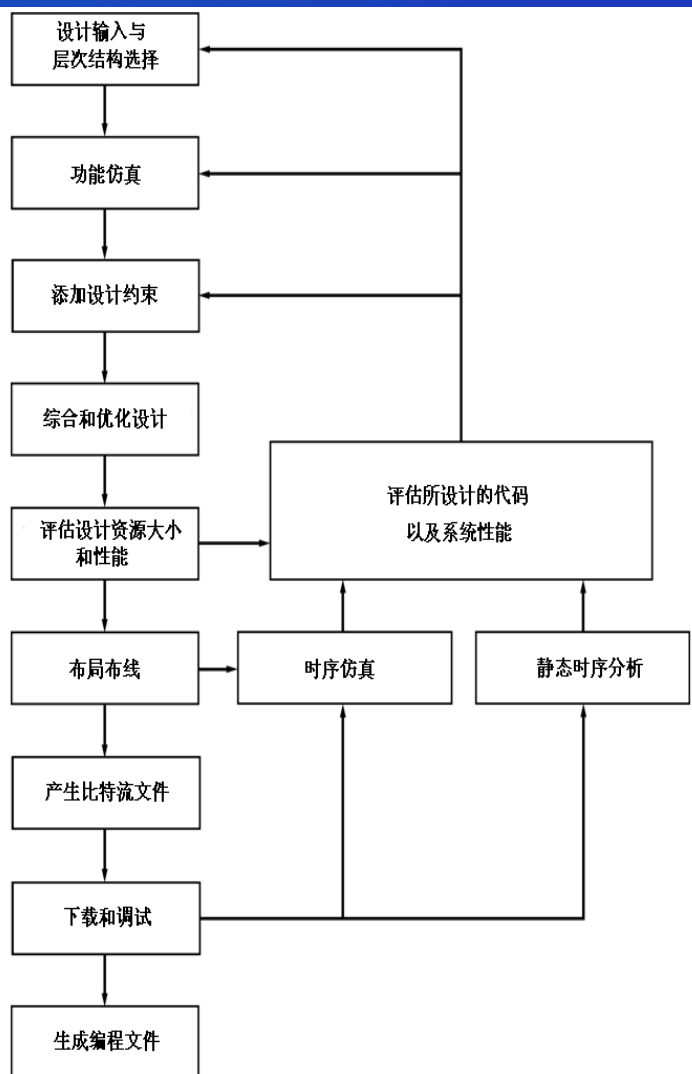
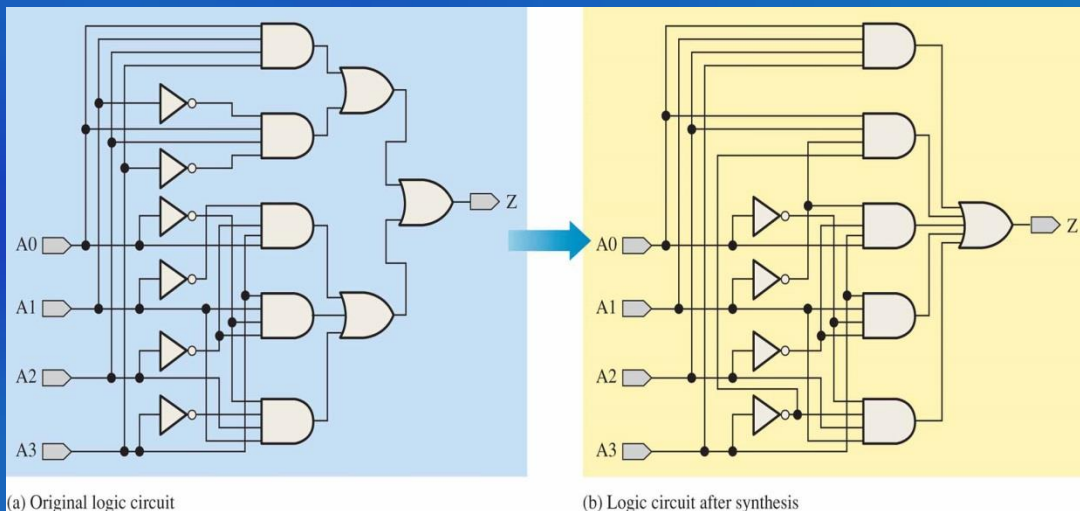
## 4、综合和优化设计

针对给定的电路实现功能和实现电路的约束条件，通过计算机进行优化处理，获得一个能满足上述要求或者相近的最优电路设计方案。产生优化的FPGA 网表。



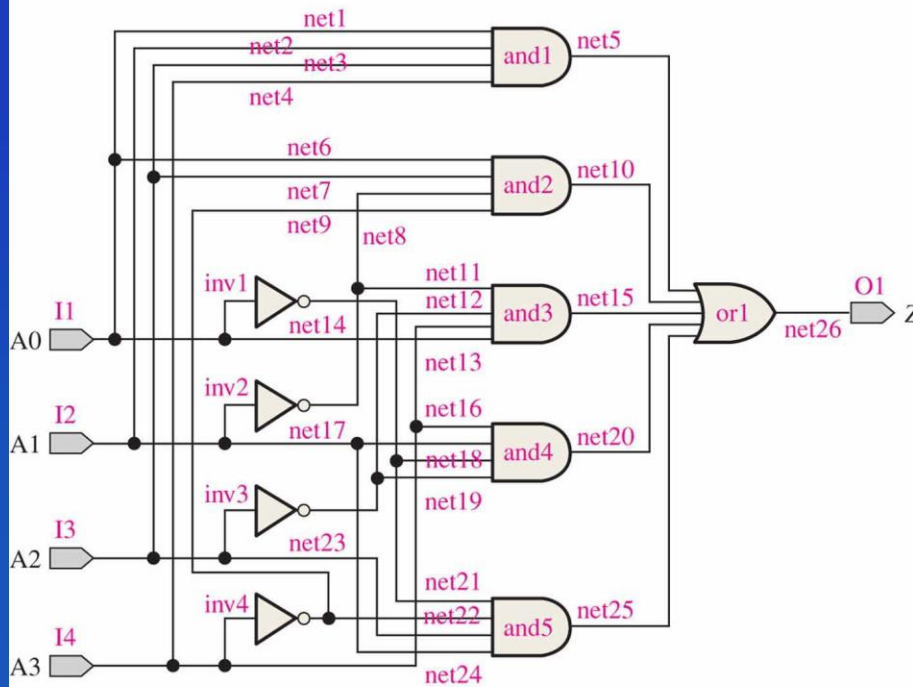

(a)


Netlist (Logic3)

```

net<name>: instance<name>, <from>; <to>;
instances: and1, and2, and3, and4, and5, or1, inv1, inv2,
inv3, inv4;
Input/outputs: I1, I2, I3, I4, O1;
net1: and1, input1; I1;
net2: and1, input2; I2;
net3: and1, input3; I3;
net4: and1, input4; I4;
net5: and1, output1; or1, input1;
net6: and2, input1; I1;
net7: and2, input2; I3;
net8: and2, input3; inv2, output1;
net9: and2, input4; inv4, output1;
net10: and2, output1; or1, input2;
net11: and3, input1; inv2, output1;
net12: and3, input2; inv3, output1;
net13: and3, input3; I4;
net14: and3, input4; I1;
net15: and3, output1; or1, input3;
net16: and4, input1; I4;
net17: and4, input2; I2;
net18: and4, input3; inv1, output1;
net19: and4, input4; inv3, output1;
net20: and4, output1; or1, input4;
net21: and5, input1; inv1, output1;
net22: and5, input2; inv4, output1;
net23: and5, input3; I3;
net24: and5, input4; I2;
net25: and5, output1; or1, input5;
net26: or1, output1; O1;
end
    
```

(b)

# Xilinx FPGA 设计流程

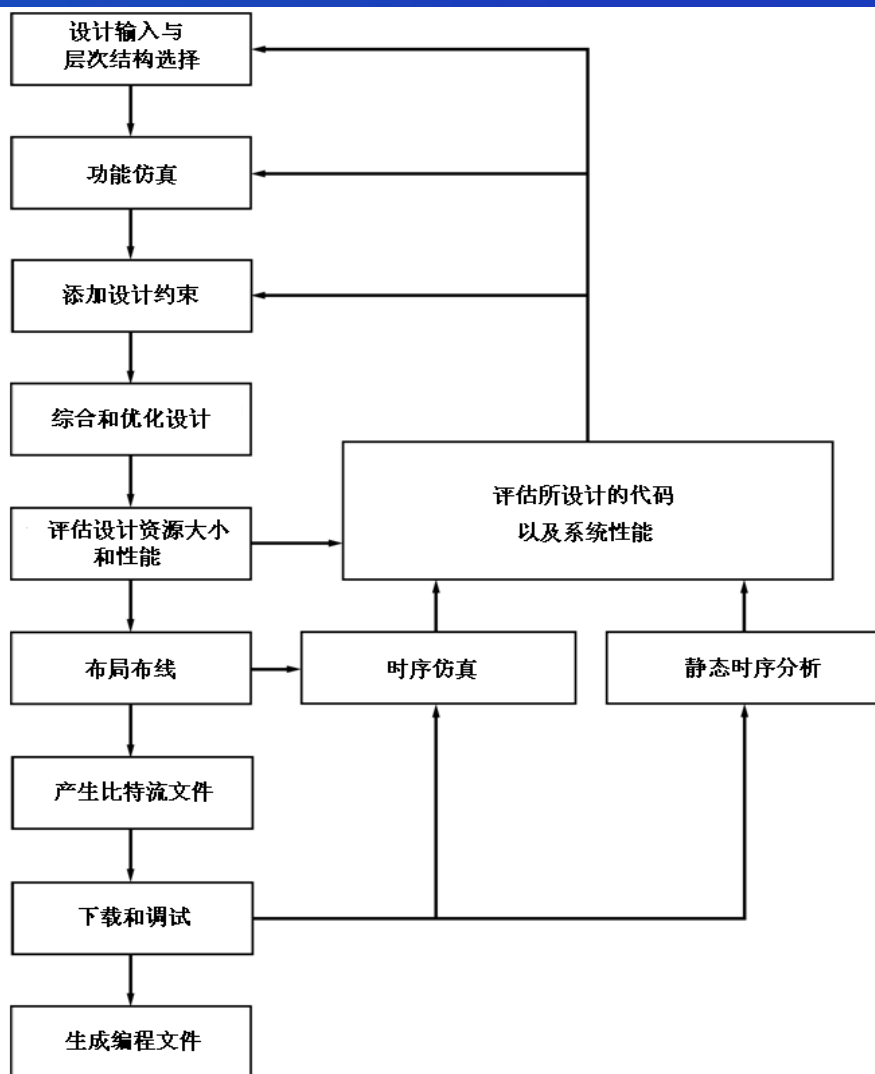

## 5.评估设计资源大小和性能


应在开发前完成，以免硬件不能完成指定的功能和性能。综合后评估可以比较准确的获得各种资源的消耗，确定是否进行优化调整。

## 6、布局布线

影响布局布线结果是输入的网表，约束文件和布局布线选项设置。建议用缺省选项运行一遍来看看工程的基本性能，查找时序关键路径。再通过设置时序优先或者面积优先来优化。




# Xilinx FPGA 设计流程

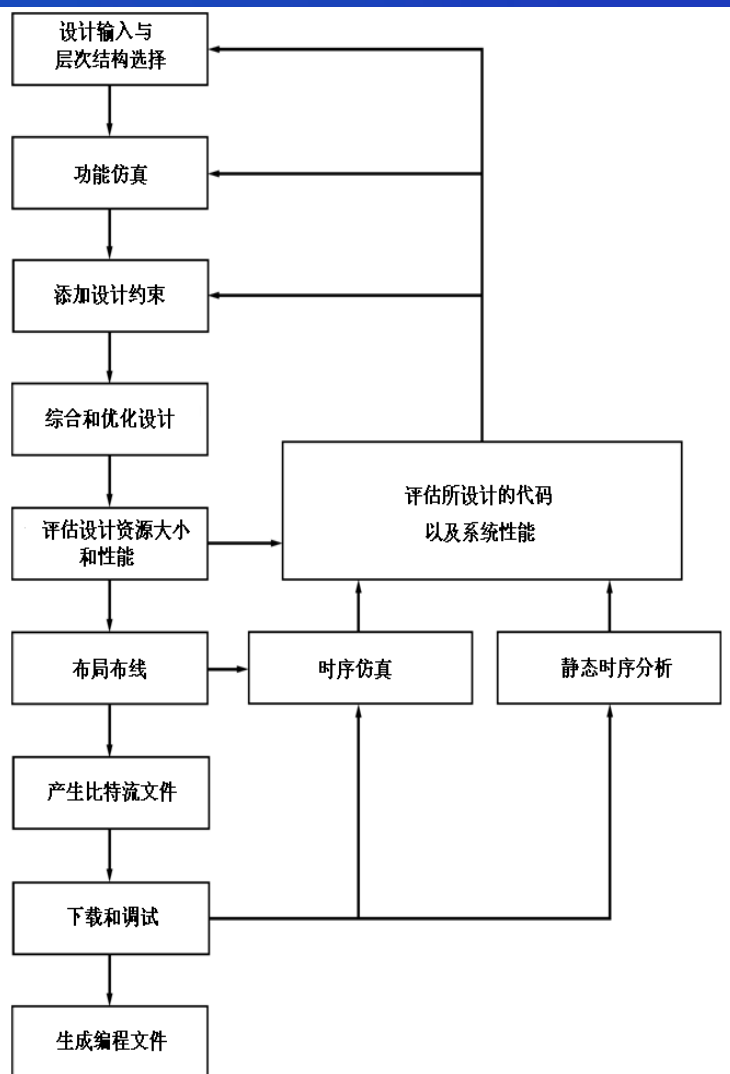
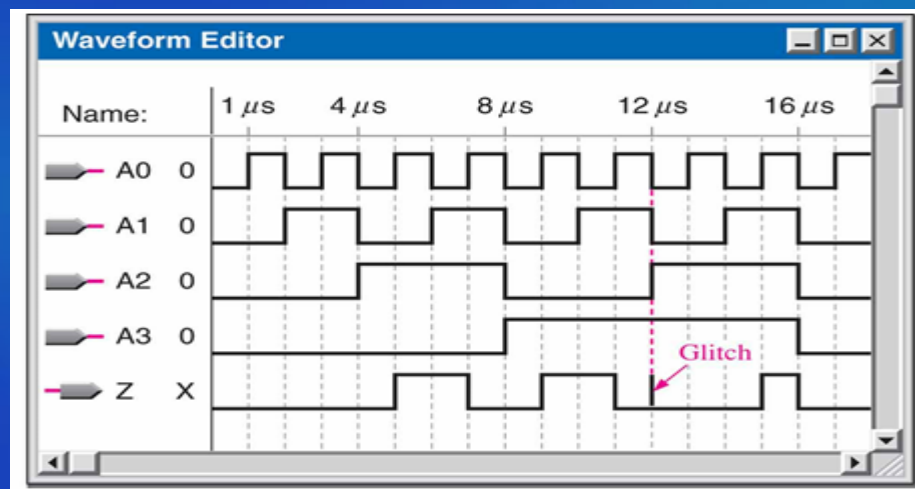
## 7. 时序仿真和静态时序分析

布线后仿真，提取相关器件的延迟、连线延时等时序参数，并在此基础上进行时序仿真，是接近真实器件运行的仿真。




## 8. 产生比特流文件

.bit文件是在线配置文件，可以通过JTAG下载到FPGA内，配置FPGA并工作，用来快速验证设计是否正确，掉电就丢失。

# Xilinx FPGA 设计流程


## 9、下载和调试

在调试前，做好规划，如何对模块进行分段结果验证对比，迅速定位故障模块。

 
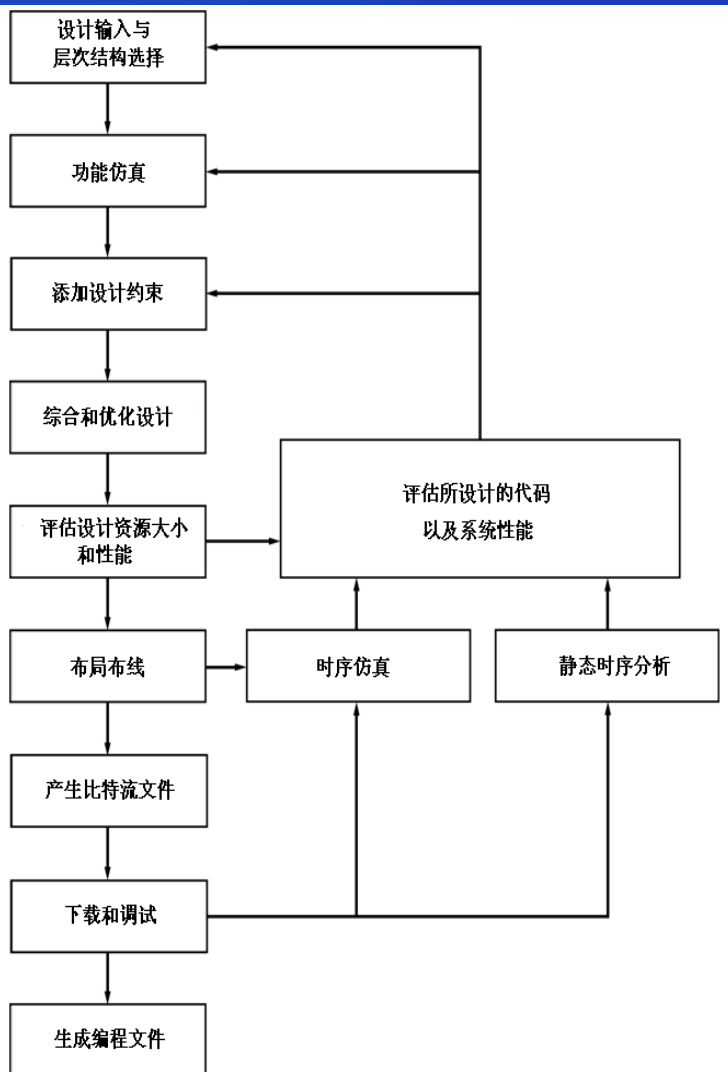
## 10. 生成编程文件

通过ISE软件将.bit文件转换为.mcs文件。编程文件是烧写到FPGA外部的配置芯片（FLASH）上的，掉电后信息不丢失。





## CPLD和FPGA比较

- ①CPLD更适合完成各种乘积项丰富的算法和组合逻辑，FPGA更适合于完成触发器丰富时序逻辑。
- ②CPLD比FPGA使用起来更方便。CPLD的编程采用E<sup>2</sup>PROM技术，无需外部存储器芯片。而FPGA的编程信息需存放在外部存储器上。
- ③CPLD具有硬件加密功能，保密性好，FPGA保密性差。
- ④一般情况下，CPLD的功耗要比FPGA大，且集成度越高越明显。

# 本章小结

- ◆ **PLD**是可以由编程来确定其逻辑功能器件的统称，是半定制化器件。
- ◆ **PROM**是早期的**PLD**。**PAL**和**GAL**则是典型的低密度可编程逻辑器件。**GAL**是低密度的代表。
- ◆ **CPLD** 和**FPGA** 属于高密度可编程逻辑器件。
- ◆ 利用计算机辅助设计，采用**模块化设计方法**，基于高密度可编程逻辑器件的逻辑设计，可大大简化设计过程。

PLD的主要类型，特点（如逻辑功能采用什么方式实现，与或结构还是查找表），一些基本概念（如IP核、ISP、**Xilinx Spartan-3E FPPA**的基本结构 **LC-Slice-CLB**），**识图**。