
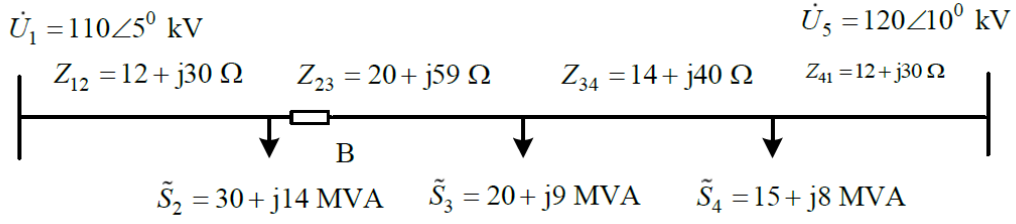


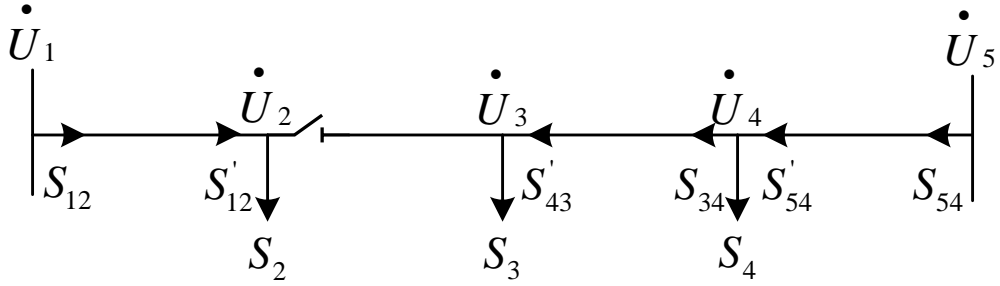习题 3-17 供电系统如图。试求断路器 B 打开和闭合两种情况下的系统初步功率分布。



i. 在 B 断开时



$$\Delta S_{12} = \frac{P'_{12}{}^2 + Q'_{12}{}^2}{U_2^2} (R_{12} + jX_{12}) = \frac{30^2 + 12^2}{110^2} (12 + j30) = 1.087 + j2.717 \text{ (MVA)}$$

$$S_{12} = S'_{12} + \Delta S_{12} = 30 + j14 + 1.087 + j2.717 = 31.087 + j16.717 \text{ (MVA)}$$

$$\Delta S_{43} = \frac{P'_{43}{}^2 + Q'_{43}{}^2}{U_3^2} (R_{34} + jX_{34}) = \frac{20^2 + 9^2}{110^2} (14 + j40) = 0.557 + j1.590 \text{ (MVA)}$$


$$S_{43} = S'_{43} + \Delta S_{43} = 20 + j9 + 0.557 + j1.590 = 20.557 + j10.590 \text{ (MVA)}$$

$$S'_{54} = S_{43} + S_4 = 20.557 + j10.590 + 15 + j8 = 35.557 + j18.590 \text{ (MVA)}$$

$$\Delta S_{54} = \frac{P'_{54}{}^2 + Q'_{54}{}^2}{U_4^2} (R_{45} + jX_{45}) = \frac{35.557^2 + 18.590^2}{110^2} (12 + j30) = 1.597 + j3.991 \text{ (MVA)}$$

$$S_{54} = S'_{54} + \Delta S_{54} = 35.557 + j18.590 + 1.597 + j3.991 = 37.154 + j22.581 \text{ (MVA)}$$

ii. 在 B 闭合时

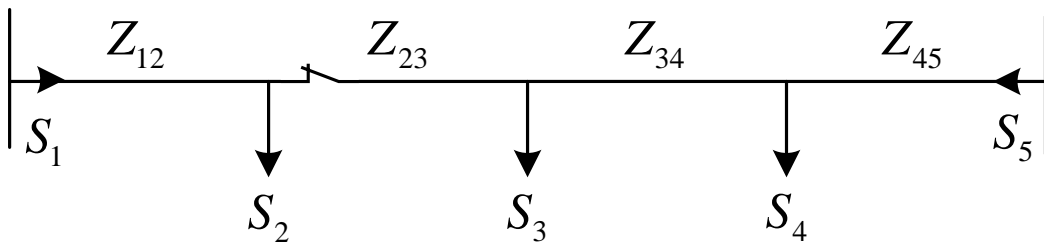

1、计算功率分点

$$S_1^* = \frac{S_2^*(Z_{23} + Z_{34} + Z_{45}) + S_3^*(Z_{34} + Z_{45}) + S_4^* Z_{45}}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{34} + Z_{45}} + \frac{(\dot{U}_1 - \dot{U}_5)U_N}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{34} + Z_{45}}$$

$$= \frac{(30 - 14j)(46 + 129j) + (20 - 9j)(26 + 70j) + (15 - 8j)(12 + 30j)}{58 + 159j} + \frac{(110\angle 5^\circ - 120\angle 10^\circ) \times 110}{58 + 159j}$$


$$= 27.190 - 14.047j \quad (\text{MVA})$$

$$S_5^* = (S_2^* + S_3^* + S_4^*) - S_1^* = 37.810 - 16.953j \quad (\text{MVA})$$

$$S_1 = 27.190 + 14.047j \quad (\text{MVA}) \quad S_5 = 37.810 + 16.953j \quad (\text{MVA})$$

功率分点可以设在节点 2

2、计算功率分布

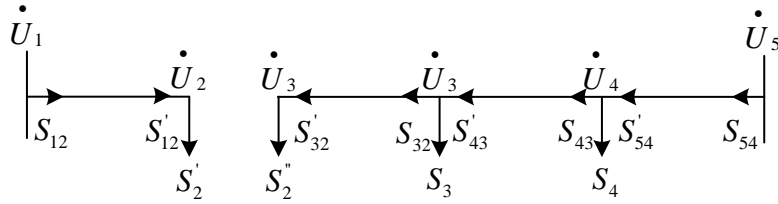

对于节点 1, 2,

$$S'_2 = S_1 = 27.190 + 14.047j \quad (\text{MVA})$$

$$S''_2 = S_2 - S'_2 = 30 + 14j - (27.190 + 14.047j) = 2.810 - 0.047j \quad (\text{MVA})$$

$$\Delta S_{12} = \frac{P_{12}'^2 + Q_{12}'^2}{U_2^2} (R_{12} + jX_{12}) = \frac{27.190^2 + 14.047^2}{110^2} (12 + 30j) = 0.929 + 2.322j \quad (\text{MVA})$$

$$S_{12} = S'_{12} + \Delta S_{12} = 27.190 + 14.047j + 0.929 + 2.322j = 28.119 + 16.369j \quad (\text{MVA})$$

对于节点 2, 3, 4, 5

$$\Delta S_{32} = \frac{P_{32}'^2 + Q_{32}'^2}{U_2^2} (R_{23} + jX_{23}) = \frac{2.810^2 + 0.047^2}{110^2} (20 + 59j) = 0.013 + 0.039j \quad (\text{MVA})$$

$$S_{32} = S'_{32} + \Delta S_{32} = 2.810 + 0.047j + 0.013 + 0.039j = 2.823 + 0.086j \quad (\text{MVA})$$

$$S'_{43} = S_{32} + S_4 = 2.823 + 0.086j + 20 + 9j = 22.823 + 9.086j \quad (\text{MVA})$$

$$\Delta S_{43} = \frac{P_{43}'^2 + Q_{43}'^2}{U_3^2} (R_{34} + jX_{34}) = \frac{22.823^2 + 9.086^2}{110^2} (14 + 40j) = 0.698 + 1.995j \quad (\text{MVA})$$


$$S_{43} = S_{43}' + \Delta S_{43} = 22.823 + 9.086j + 0.698 + 1.995j = 23.521 + 11.081j \quad (\text{MVA})$$

$$S_{54}' = S_{43} + S_4 = 23.521 + 11.081j + 15 + 8j = 38.521 + 19.081j \quad (\text{MVA})$$

$$\Delta S_{54} = \frac{P_{54}'^2 + Q_{54}'^2}{U_4^2} (R_{45} + jX_{45}) = \frac{38.521^2 + 19.081^2}{110^2} (12 + 30j) = 1.833 + 4.582j \quad (\text{MVA})$$

$$S_{54} = S_{54}' + \Delta S_{54} = 38.521 + 19.081j + 1.833 + 4.582j = 40.354 + 23.663j \quad (\text{MVA})$$

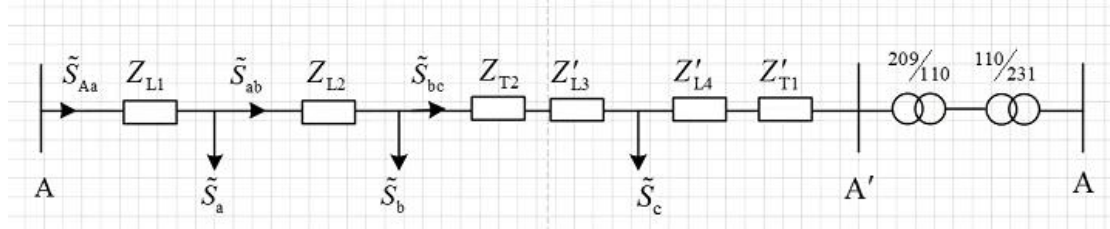习题 3-19 环形电网如图。线路本位有名值参数为 $Z_{l1}=4+j40\Omega$, $Z_{l2}=6+j50\Omega$, $Z_{l3}=1+j18.75\Omega$, $Z_{l4}=0.95+j20\Omega$; 变压器 T1 折算在其低压侧的串联阻抗为 $Z_{T1}=0.6+j37\Omega$; 变压器 T2 折算在其高压侧的串联阻抗为 $Z_{T2}=1+j25\Omega$ 。根节点电压和负荷节点的负荷已在图中标出。采用有名值计算系统潮流。



$$Z'_{l3} = \frac{209^2}{110^2} \cdot Z_{l3} \quad Z'_{l4} = \frac{209^2}{110^2} \cdot Z_{l4} \quad Z'_{T1} = \frac{209^2}{110^2} \cdot Z_{T1}$$

$$U'_A = 231 \cdot \frac{110}{231} \cdot \frac{209}{110} = 209 \text{ kV}$$

所以 A 与 A' 相当于双端供电

$$S_{Aa}^* = \frac{S_a^* (Z_{l2} + Z_{T2} + Z'_{l3} + Z'_{l4} + Z'_{T1}) + S_b^* (Z_{T2} + Z'_{l3} + Z'_{l4} + Z'_{T1}) + S_c^* (Z'_{l4} + Z'_{T1})}{\sum Z} + \frac{(U_A - U'_A) U_N}{\sum Z}$$


其中 $\sum Z = Z_{l1} + Z_{l2} + Z_{T1} + Z'_{l3} + Z'_{l4} + Z'_{T1}$ 取 $U_N = 220 \text{ kV}$

所以 $S_{Aa} = 178.1408 + j118.6918 \text{ MVA}$

$$S_{ab} = S_{Aa} - S_a = 128.1408 + j88.6918 \text{ MVA}$$

$$S_{bc} = S_{ab} - S_b = -21.8592 - j11.3082 \text{ MVA}$$

所以无功分点为 b，从 b 分为两个辐射网。

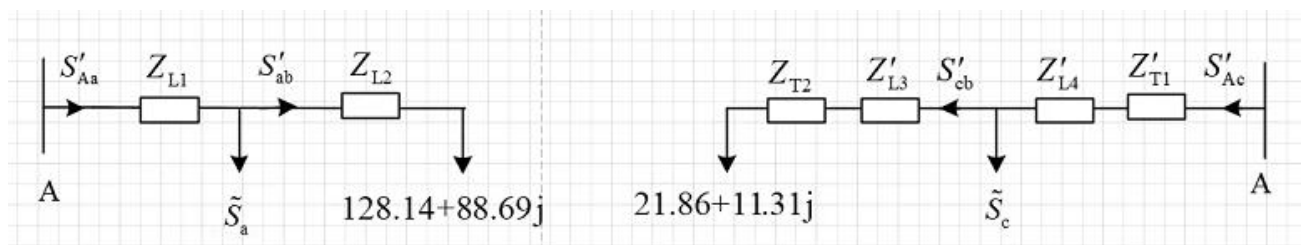

对于左边 复功率单位为 MVA 线电压单位为 kV

$$S'_{ab} = S_{ab} + \Delta S_{L2} = 128.1408 + j88.6918 + \frac{128.1408^2 + 88.6918^2}{220^2} \cdot Z_{l2} = 131.1515 + j113.781$$

$$S'_{Aa} = S'_{ab} + S_a + \Delta S_{L2} = 181.1515 + j143.781 + \frac{181.1515^2 + 143.781^2}{220^2} \cdot Z_{l1} = 185.5721 + j187.9867$$

$$U_a = 231 - \left(\frac{185.5721 \times 4 + 187.9867 \times 40}{231} + j \frac{185.5721 \times 40 - 187.9867 \times 4}{231} \right) \\ = 185.23 - j28.8 = 197.36 \angle -8.41^\circ$$

$$U_b = 185.23 - j28.8 - \left(\frac{131.1515 \times 6 + 113.781 \times 50}{185.23 + j28.8} + j \frac{131.1515 \times 50 - 113.781 \times 6}{185.23 + j28.8} \right) \\ = 167.22 \angle -18.67^\circ$$

对于右边 复功率单位为 MVA 线电压单位为 kV

$$S'_{cb} = S_{cb} + \Delta S_{T2} + \Delta S'_{L3} = 21.8592 + j11.3082 + \frac{21.8592^2 + 11.3082^2}{220^2} \cdot (Z_{T2} + Z'_{l3}) = 21.917 + j12.468$$

$$S'_{Ac} = S'_{cb} + S_c + \Delta S'_{T1} + \Delta S'_{L4} = 51.917 + j22.468 + \frac{51.917^2 + 22.468^2}{220^2} \cdot (Z'_{L4} + Z'_{T1}) = 52.23 + j34.91$$

$$U'_c = 209 - \left(\frac{52.23 \times 5.5955 + 34.91 \times 205.77}{209} + j \frac{52.23 \times 205.77 - 34.91 \times 5.5955}{209} \right) \\ = 173.23 - j50.48 = 180.44 \angle -16.25^\circ$$

$$U_c = \frac{110}{209} \cdot U'_c = 94.96 \angle -16.25^\circ$$

$$U_b = 173.23 - j50.48 - \left(\frac{21.917 \times 4.61 + 12.468 \times 92.6875}{173.23 + j50.48} + j \frac{21.917 \times 92.6875 - 12.468 \times 4.61}{173.23 + j50.48} \right) \\ = 173.8187 \angle -19.85^\circ$$