

7.3 模拟乘法器及其应用

乘法器符号



实现的功能

$$u_O = Ku_X u_Y$$

7.3.1 乘法器的工作原理

1. 对数乘法器


$$\begin{aligned}\text{由} \quad u_O &= Ku_X u_Y \\ &= e^{\ln Ku_X u_Y} \\ &= e^{\ln K_1 u_X + \ln K_2 u_Y}\end{aligned}$$

$$\text{式中} \quad K = K_1 K_2$$


可利用**对数**电路、**加法**电路和**反对数**电路实现的乘法运算功能。

$$u_O = Ku_X u_Y = e^{\ln K_1 u_X + \ln K_2 u_Y}$$


原理框图

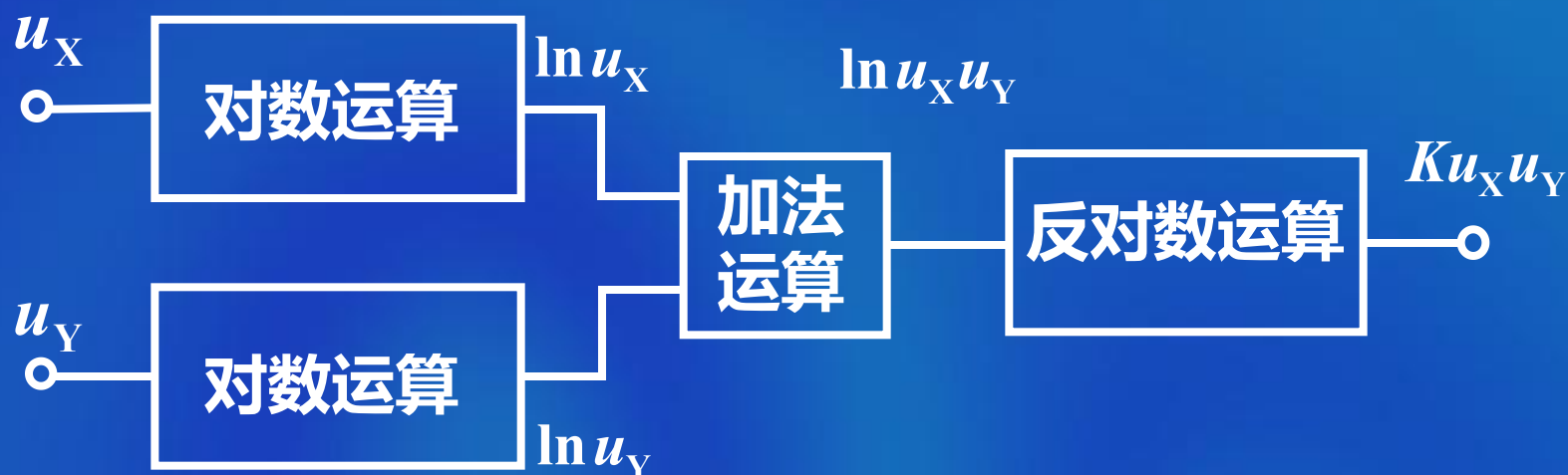

对数乘法运算电路

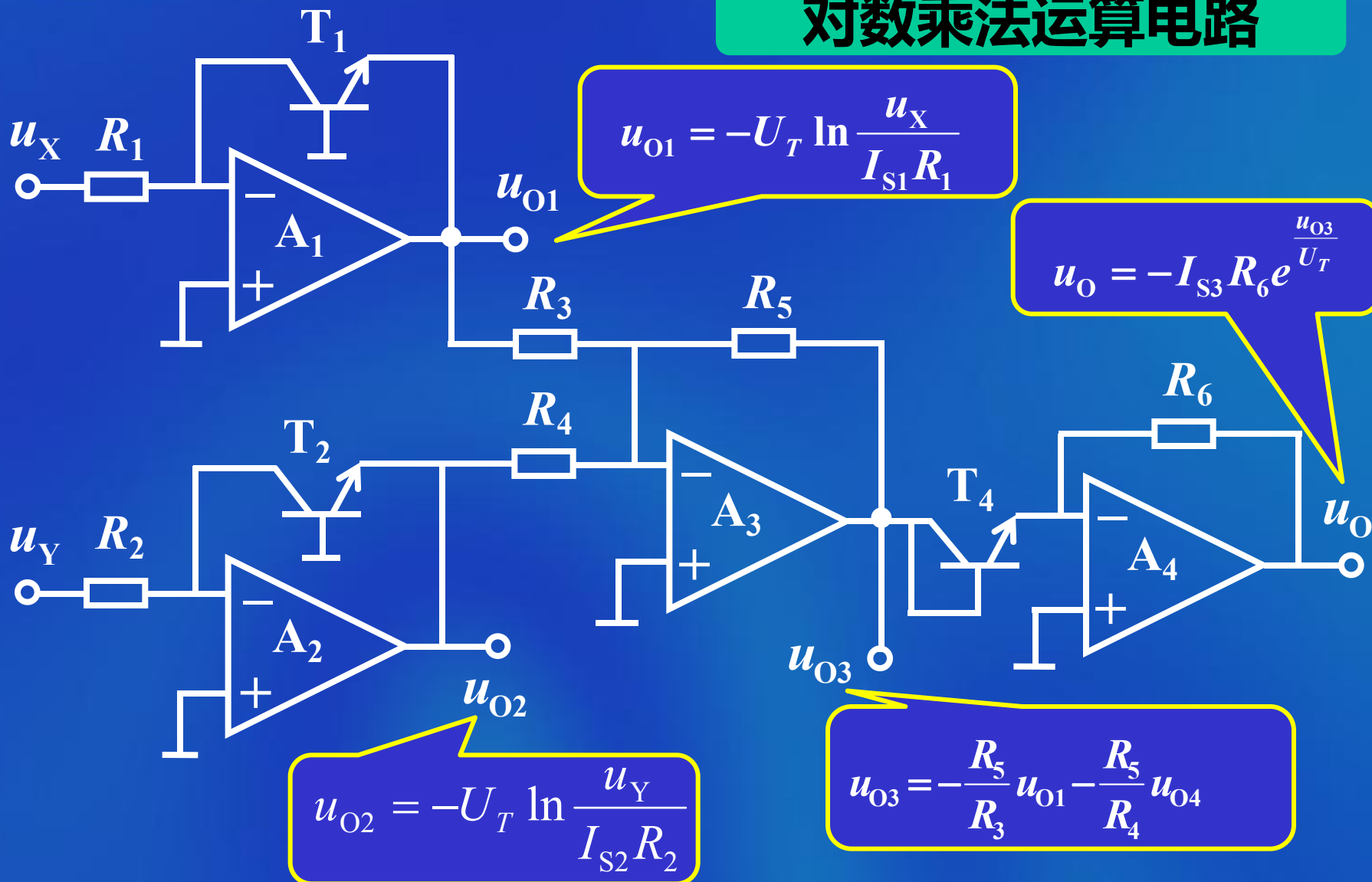

2. 变跨导式乘法器

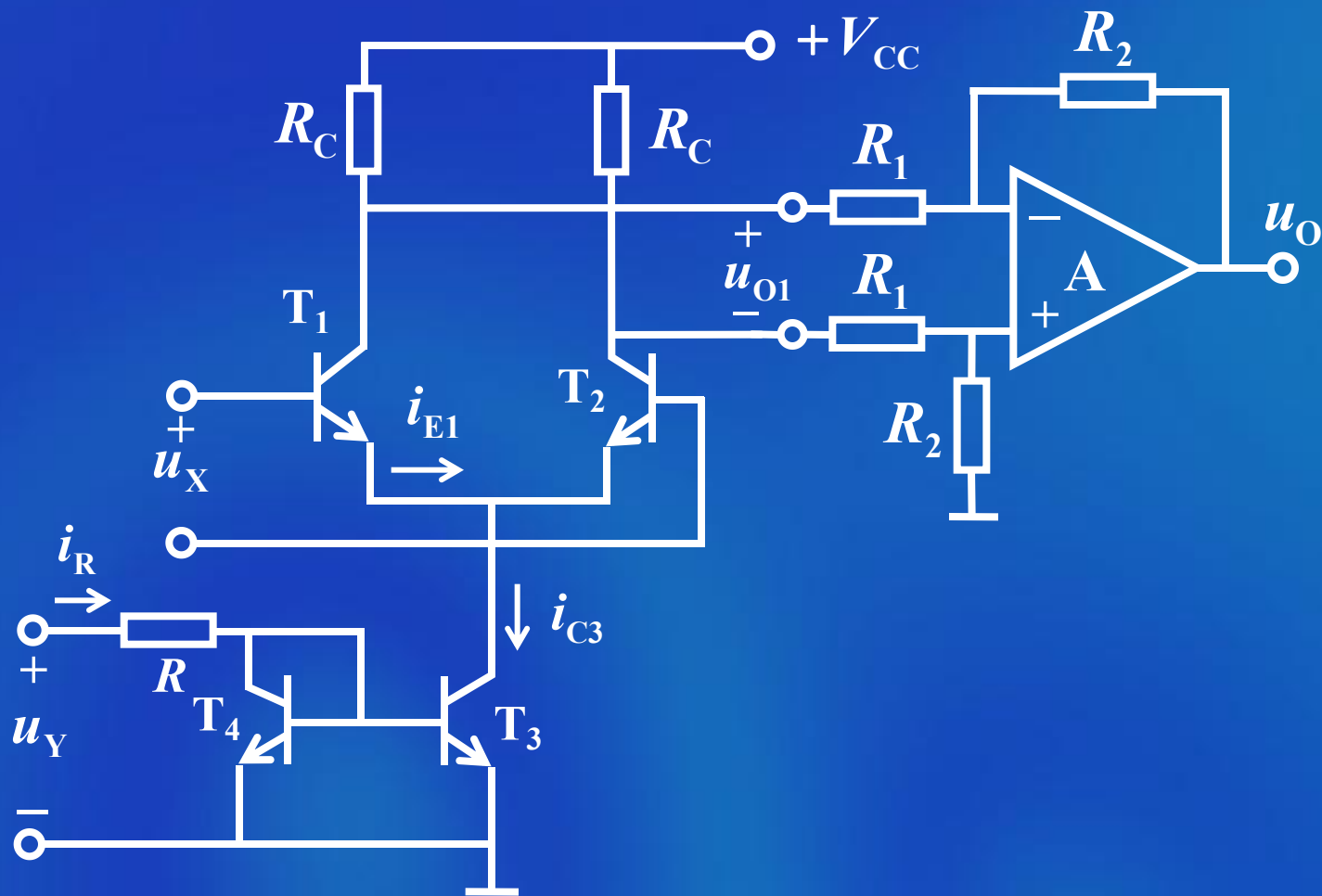


7.3.2 乘法器应用电路

1. 平方运算电路




$$u_O = Ku_I^2$$

立方运算？

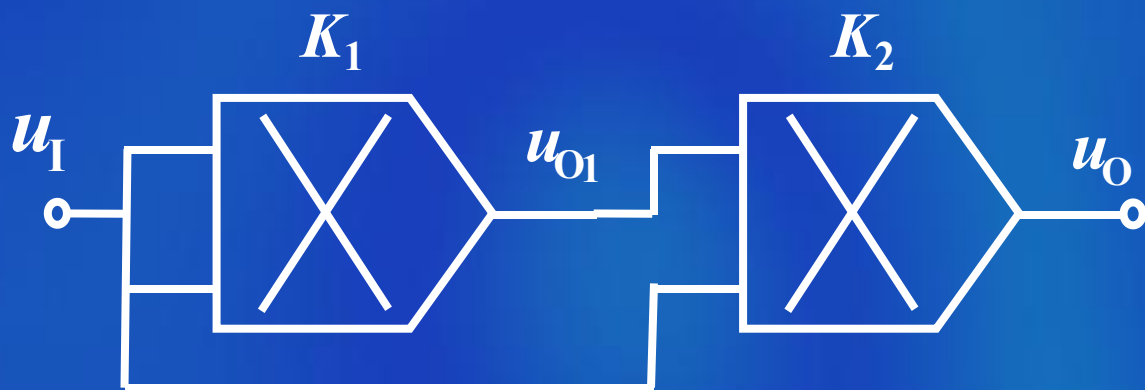


$$u_O = K_1 K_2 u_I^3$$

2. 开平方运算电路

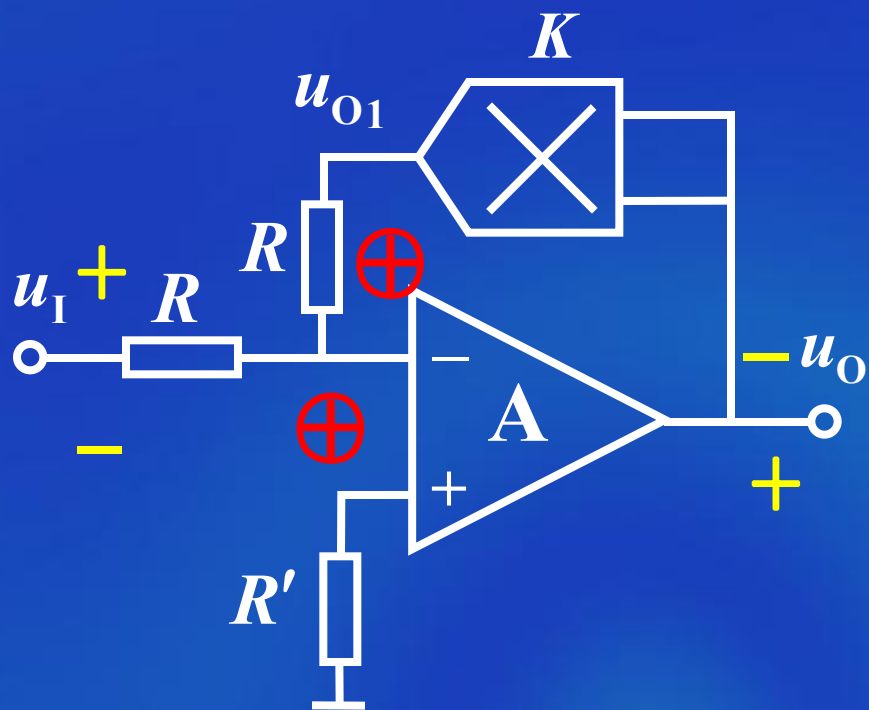


由图可知

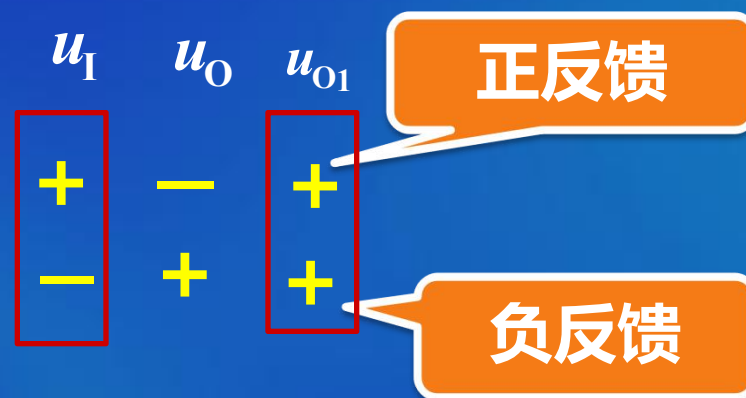

故 $(u_I < 0)$

2. 开平方运算电路

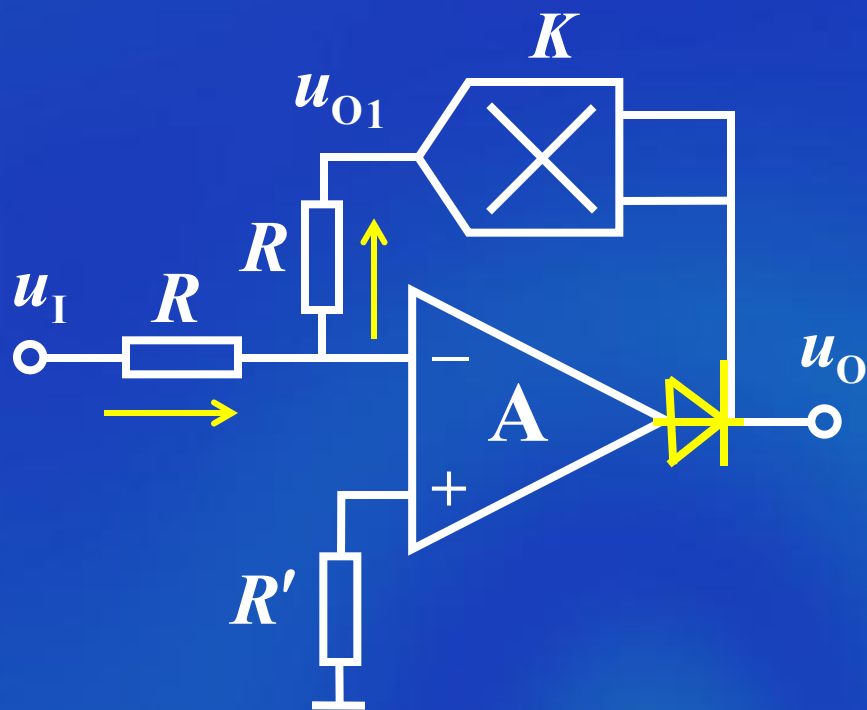

由图可知

$$u_{O1} = Ku_O^2$$

$$\frac{-u_{O1}}{R} = \frac{u_I}{R}$$


故

$$u_O = \sqrt{-\frac{u_I}{K}}$$

问：如何防止 u_I 突然为正，导致运放出现**闭锁**现象？

$$(u_I < 0)$$

3. 除法运算电路

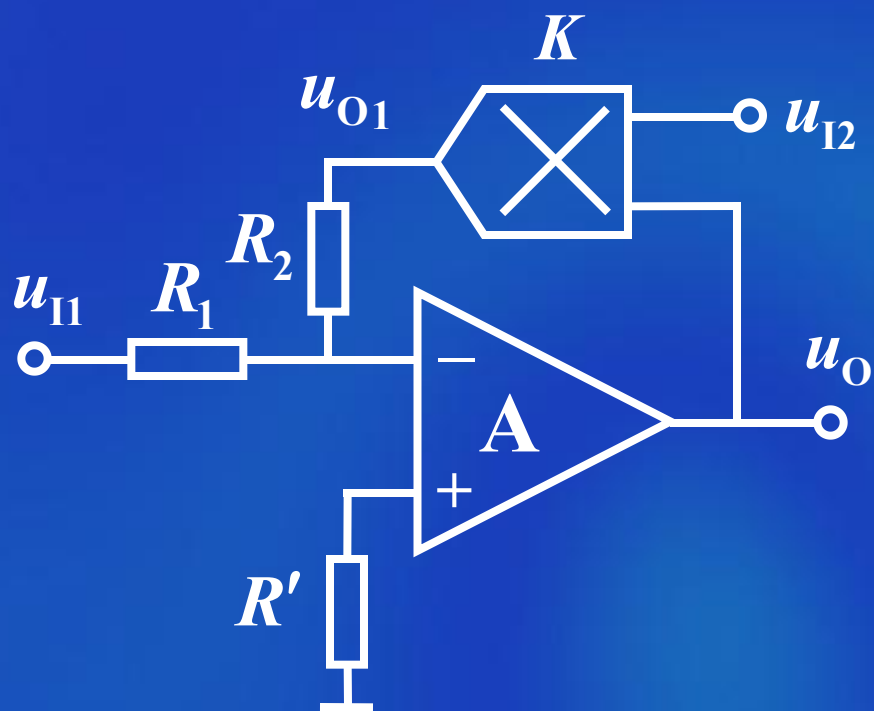

由图可知

$u_{I1} \quad u_O \quad u_{I2} \quad u_{O1}$

+	-	+	-
		-	+


负反馈

-	+	+	+
		-	-

负反馈

故 $u_{I2} > 0$

3. 除法运算电路

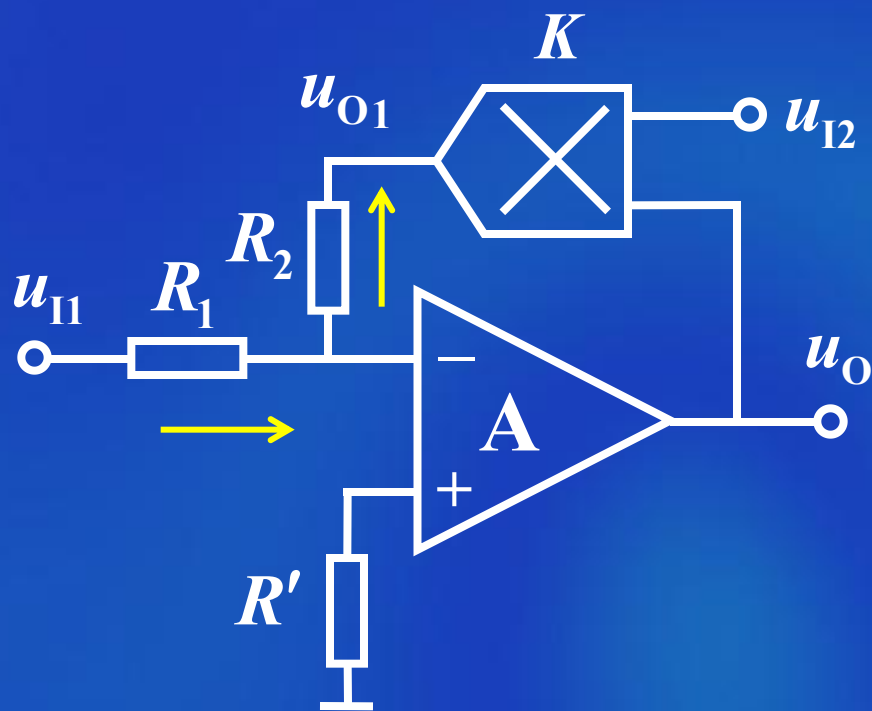

由图可知

$$u_{O1} = Ku_O u_{I2}$$

$$\frac{-u_{O1}}{R_2} = \frac{u_{I1}}{R_1}$$


故

$$u_O = -\frac{R_2}{KR_1} \frac{u_{I1}}{u_{I2}}$$

$$u_{I2} > 0$$

4. 调制与解调

调制的过程


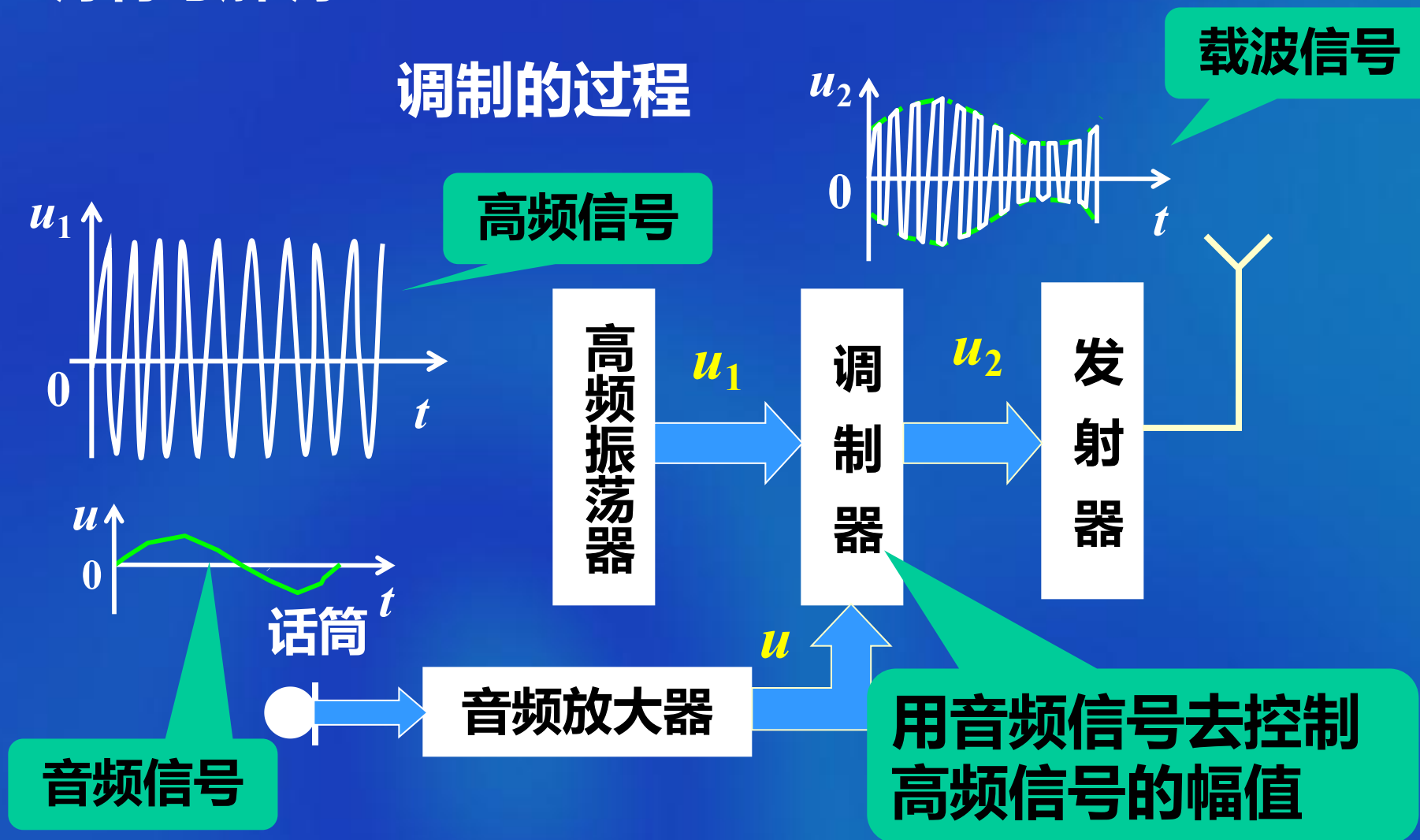


幅度调制原理框图



音频信号 $u_s = \sqrt{2}U_s \cos \omega_s t$

载波信号 $u_c = \sqrt{2}U_c \cos \omega_c t$

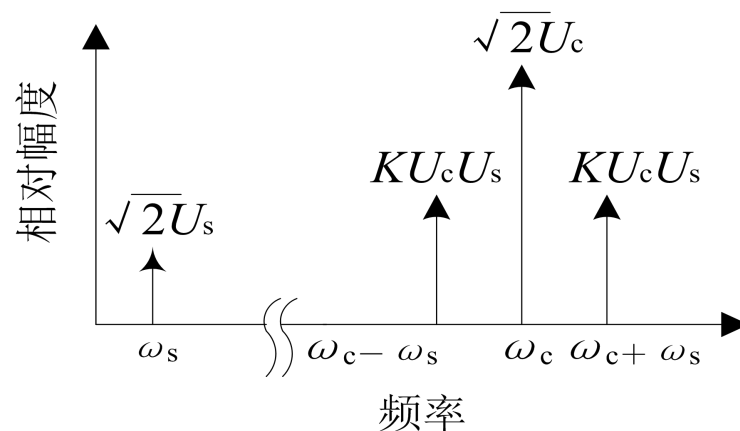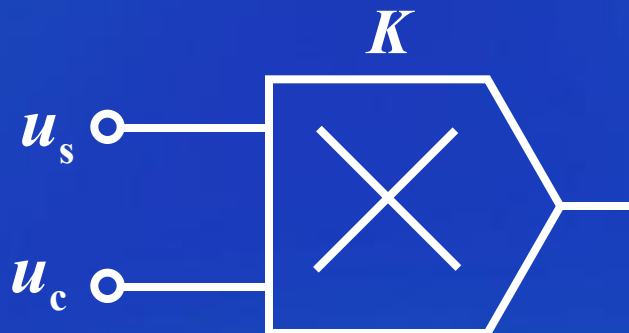


$$u_{O1} = Ku_c u_s$$

$$= KU_c U_s [\cos(\omega_c + \omega_s)t + \cos(\omega_c - \omega_s)t]$$

滤除单边带信号



输出信号 $u_o = KU_c U_s \cos(\omega_c - \omega_s)t$

幅度解调原理框图

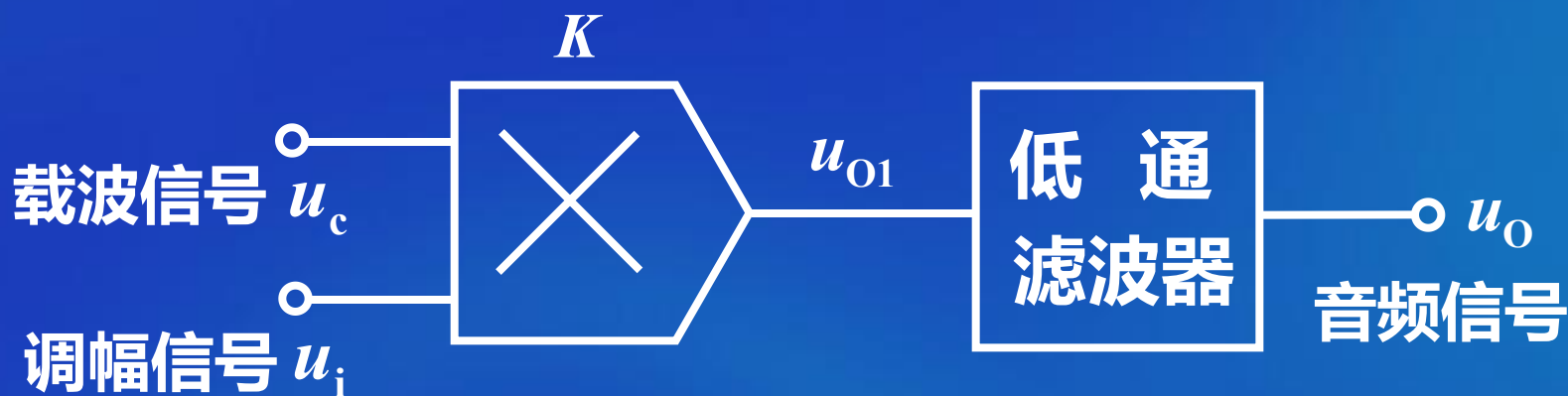

载波信号 $u_c = \sqrt{2}U_c \cos \omega_c t$

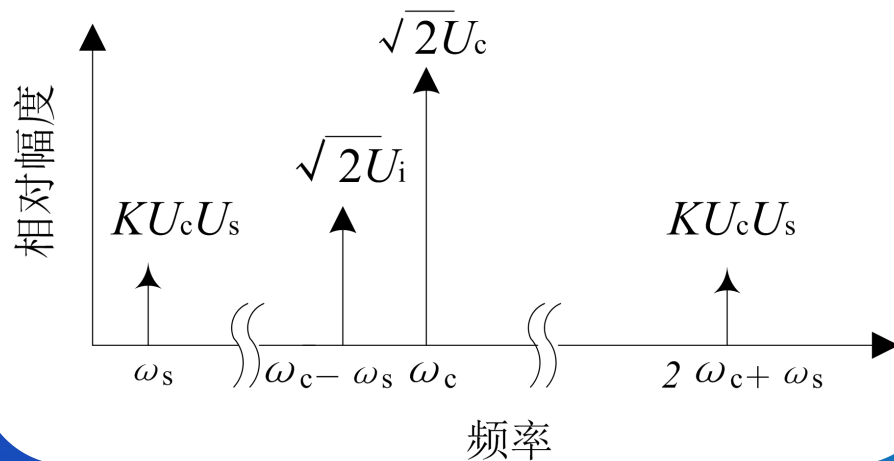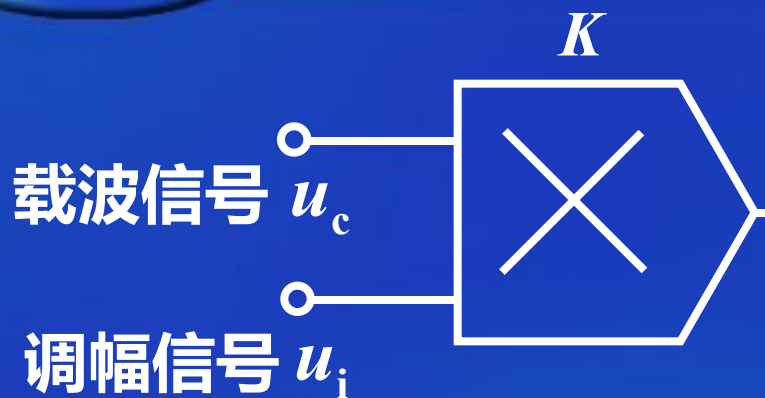调幅信号 $u_i = \sqrt{2}U_i \cos(\omega_c - \omega_s)t$



$$u_{O1} = KU_c U_i [\cos \omega_s t + \cos(2\omega_c - \omega_s)t]$$

滤除高频信号

输出信号信号

$$u_O = KU_c U_i \cos \omega_s t$$