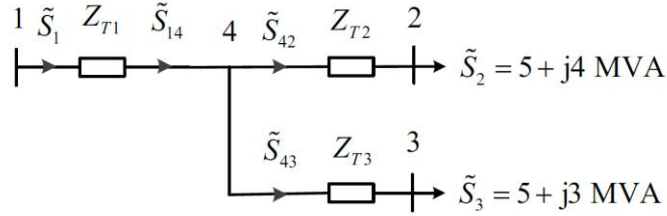


习题 3-5 某变电站安装一台三绕组变压器，运行变比为 110/38.5 (1+0.05) /6.6kV，变压器参数折算在高压侧的等值电路如图。若维持变压器低压母线电压为 6kV，则高压母线和中压母线的实际电压为多少？变压器高压侧输入功率为多少？（采用有名值计算）



$$Z_{T1} = 0.7 + j65 \Omega, Z_{T2} = 1.47 - j1.51 \Omega, Z_{T3} = 2.47 + j37.8 \Omega$$

答：设低压侧电压为 $6\angle 0^\circ$ kV

在归算后的高压等值电路中 3 点电压为：
$$V_3 = \frac{V_{\text{低}}}{V_{\text{低N}}} V_{\text{高N}} = \frac{6\angle 0^\circ}{6.6} 110 = 100\angle 0^\circ \text{ kV}$$

34 支路上的串联损耗：
$$\Delta S_{Z_{T3}} = \frac{P_3'^2 + Q_3'^2}{|V_3|^2} Z_{T3} = \frac{5^2 + 3^2}{100^2} (2.47 + j37.8) = 0.0084 + j0.1285 \text{ MVA}$$

所以 $\tilde{S}_{43} = \Delta S_{Z_{T3}} + \tilde{S}_3 = 5.0084 + j3.1285 \text{ MVA}$

4 点电压为：

$$V_4 = |V_3| + \frac{P_3 R_{T3} + Q_3 X_{T3}}{|V_3|} + \frac{P_3 X_{T3} - Q_3 R_{T3}}{|V_3|} j = 100 + \frac{5 \times 2.47 + 3 \times 37.8}{100} + \frac{5 \times 37.8 - 3 \times 2.47}{100} j = 101.2575 + j1.8159$$

$$= 101.2738 \angle 1.0256^\circ \text{ kV}$$

为求 2 点电压，需要采用辐射型网络潮流估算方法，过程如下：

取 2 点电压为额定电压： $110\angle 0^\circ$ kV

24 支路上的串联损耗：
$$\Delta S_{Z_{T2}} = \frac{P_2'^2 + Q_2'^2}{|V_2|^2} Z_{T2} = \frac{5^2 + 4^2}{110^2} (1.47 - j1.51) = 0.0050 - j0.0051 \text{ MVA}$$

24 支路近似功率分布： $\tilde{S}_{42} = \Delta S_{Z_{T2}} + \tilde{S}_2 = 5.0050 + j3.9949 \text{ MVA}$

24 支路上的电压降落：

$$dV_{24} = \frac{P_{42} R_{T2} + Q_{42} X_{T2}}{|V_4|} + \frac{P_{42} X_{T2} - Q_{42} R_{T2}}{|V_4|} j$$

$$= \frac{5.0050 \times 1.47 - 3.9949 \times 1.51}{100.2738} + \frac{5.0050 \times (-1.51) - 3.9949 \times 1.47}{100.2738} j$$

$$= 0.0132 - j0.1339$$

所以迭代一次后：

$$V_2 = V_4 - dV_{24} = 101.2575 + j1.8159 - (0.0132 - j0.1339) = 101.2443 + j1.9498 = 101.2588 \angle 1.1058^\circ \text{ kV}$$

14 支路末端功率： $\tilde{S}_4 = \tilde{S}_{42} + \tilde{S}_{43} = 5.0050 + j3.9949 + 5.0084 + j3.1285 = 10.0134 + j7.1234 \text{ MVA}$

$$14 \text{ 支路串联损耗: } \Delta S_{Z_{T1}} = \frac{P_4'^2 + Q_4'^2}{|V_4|^2} Z_{T1} = \frac{10.0134^2 + 7.1234^2}{101.2738^2} (0.7 + 65j) = 0.0103 + 0.9570j \text{ MVA}$$

$$\text{高压侧输入功率: } \tilde{S}_1 = \Delta S_{Z_{T1}} + \tilde{S}_4 = 0.0103 + 0.9570j + 10.0134 + 7.1234j = 10.0237 + 8.0804j \text{ MVA}$$

1 点电压（先以 3 点为参考电压进行计算，然后进行角度修正，实际上本题只要求幅值，无需求角度）：

$$V_1 = |V_4| + \frac{P_4 R_{T1} + Q_4 X_{T1}}{|V_4|} + \frac{P_4 X_{T1} - Q_4 R_{T1}}{|V_4|} j = 101.2738 + \frac{10.0134 * 0.7 + 7.1234 * 65}{101.2738} + \frac{10.0134 * 65 - 7.1234 * 0.7}{101.2738} j$$

$$= 105.9150 + 6.3776j = 106.1068 \angle 3.4459^\circ \text{ kV}$$

$$\text{所以 } V_1 = 106.1068 \angle (3.4459^\circ + 1.0256^\circ) = 106.1068 \angle 4.4715^\circ \text{ kV}$$

将各点电压转化为实际电压：

$$V_{\text{低}} = 6 \text{ kV}$$

$$V_{\text{中}} = \frac{|V_3|}{V_{\text{高}N}} * V_{\text{中}N} = \frac{101.2588}{110} * 38.5 * (1.05) = 37.2126 \text{ kV}$$

$$V_{\text{高}} = \frac{|V_1|}{V_{\text{高}N}} * V_{\text{高}N} = 106.1068 \text{ kV}$$

习题 3-6 某配电线路的电阻与电抗相等，末端电压为 3kV，有功负荷为 600kW。已知当负荷功率因数为 1 时，线路的电压损耗为 10%。若负荷功率因数为 0.8（感性），仍要使线路的电压损耗不大于 10%，这样负荷的有功功率是多少？

答：

设电阻和电抗均为 $x \Omega$

功率因数为 1 时

末端功率 $S=600\text{kW}=0.6\text{MW}$

$$dV_2 = \frac{P_2 R + Q_2 X}{|V_2|} + \frac{P_2 X - Q_2 R}{|V_2|} j = \frac{0.6x}{3} + \frac{0.6x}{3} j \text{ kV}$$

$$\text{所以 } V_1 = V_2 + dV_2 = 3 + \frac{0.6x}{3} + \frac{0.6x}{3} j \text{ kV}$$

$$\text{所以有 } \frac{|V_1| - |V_2|}{3} = \frac{\sqrt{(3 + \frac{0.6x}{3})^2 + (\frac{0.6x}{3})^2} - 3}{3} = 0.1$$

解得 $x=1.4375$

所以线路阻抗为： $Z=1.4375+1.4375j \Omega$

设传输的功率为： $S'=0.8y+0.6yj \text{ MVA}$

$$dV_2 = \frac{P_2 R + Q_2 X}{|V_2|} + \frac{P_2 X - Q_2 R}{|V_2|} j = \frac{0.8y*1.4375+0.6y*1.4375}{3} + \frac{0.8y*1.4375-0.6y*1.4375}{3} j = 0.6708y + 0.0958yj \text{ kV}$$

$$V_1 = V_2 + dV_2 = 3 + 0.6708y + 0.0958yj \text{ kV}$$

要求电压损耗不超过 10%，有：

$$\frac{|V_1| - |V_2|}{3} = \frac{\sqrt{(3 + 0.6708y)^2 + (0.0958y)^2} - 3}{3} \leq 0.1$$

解得： $y \leq 0.4421$

所以负荷功率：

$$S'=0.8*y+0.6*yj=0.3537+0.2653j \text{ MVA}$$

习题 3-15 某 35kV 配电系统网络如图，根节点电压运行在 37kV 时，若忽略线路功率损耗，求网络的最大电压损耗。


$$\tilde{S}_1 = 6.4 + j4.8 \text{ MVA}$$

$$\tilde{S}_2 = 0.04 + j0.03 \text{ MVA}$$

$$\tilde{S}_3 = 0.8 + j0.6 \text{ MVA}$$

$$\tilde{S}_4 = 0.7 + j0.714 \text{ MVA}$$
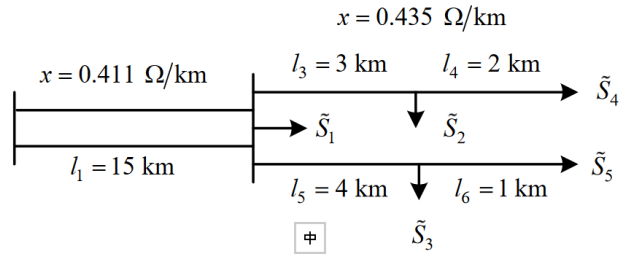
$$\tilde{S}_5 = 0.03 + j0.04 \text{ MVA}$$



答：

计算线路参数：

$$x_{L1} = \frac{1}{2} \times 0.411 \times 15 = 3.083 \text{ } \Omega$$

$$x_{L3} = 0.435 \times 3 = 1.305 \text{ } \Omega$$

$$x_{L4} = 0.435 \times 2 = 0.870 \text{ } \Omega$$

$$x_{L5} = 0.435 \times 4 = 1.740 \text{ } \Omega$$

$$x_{L6} = 0.435 \times 1 = 0.435 \text{ } \Omega$$

忽略线路功率损耗（包括有功和无功），计算线路传输功率

$$S_{L4} = S_4 = 0.7 + j0.714 \text{ MVA}$$

$$S_{L3} = 0.04 + j0.03 + 0.7 + j0.714 = 0.74 + j0.744 \text{ MVA}$$

$$S_{L6} = S_5 = 0.03 + j0.04 \text{ MVA}$$

$$S_{L5} = 0.8 + j0.6 + 0.03 + j0.04 = 0.83 + j0.64 \text{ MVA}$$

$$S_{L1} = 6.4 + j4.8 + 0.74 + j0.744 + 0.83 + j0.64 = 7.97 + j6.184 \text{ MVA}$$

计算各条线路上的电压损耗：

$$U_0 = 37 \text{ kV}$$

$$U_1 = \left| 37 - \frac{6.184 \times 3.083}{37} - j \frac{7.97 \times 3.083}{37} \right| = 36.491 \text{ kV}$$

$$U_2 = \left| 36.491 - \frac{0.744 \times 1.305}{36.491} - j \frac{0.74 \times 1.305}{36.491} \right| = 36.464 \text{ kV}$$

$$U_4 = \left| 36.464 - \frac{0.714 \times 0.870}{36.464} - j \frac{0.7 \times 0.870}{36.464} \right| = 36.447 \text{ kV}$$

$$U_3 = \left| 36.491 - \frac{0.64 \times 1.740}{36.491} - j \frac{0.83 \times 1.740}{36.491} \right| = 36.461 \text{ kV}$$

$$U_5 = \left| 36.461 - \frac{0.04 \times 0.435}{36.461} - j \frac{0.03 \times 0.435}{36.461} \right| = 36.461 \text{ kV}$$

$$\text{最大电压损耗为 } \frac{U_0 - U_4}{U_N} \times 100\% = \frac{37 - 36.447}{35} \times 100\% = 1.58\%$$

(或者, 使用近似公式)

$$U_1 = 37 - \frac{6.184 \times 3.083}{37} = 36.485 \text{ kV}$$

$$U_2 = 36.485 - \frac{0.744 \times 1.305}{36.485} = 36.458 \text{ kV}$$

$$U_4 = 36.458 - \frac{0.714 \times 0.870}{36.458} = 36.441 \text{ kV}$$

$$U_3 = 36.485 - \frac{0.64 \times 1.740}{36.485} = 36.454 \text{ kV}$$

$$U_5 = 36.454 - \frac{0.04 \times 0.435}{36.454} = 36.454 \text{ kV}$$

$$\text{最大电压损耗为 } \frac{U_0 - U_4}{U_N} \times 100\% = \frac{37 - 36.441}{35} \times 100\% = 1.60\%$$

如果不忽略无功损耗, 首先取各点电压均为 35kV, 初步计算功率分布

$$\Delta S_{L4} = \frac{0.7^2 + 0.714^2}{35^2} \times j0.870 = j0.00071 \text{ MVA}$$

$$S_{L4} = 0.7 + j0.714 + j0.00071 = 0.7 + j0.715 \text{ MVA}$$

$$\Delta S_{L3} = \frac{(0.7 + 0.04)^2 + (0.715 + 0.03)^2}{35^2} \times j1.305 = j0.00117 \text{ MVA}$$

$$S_{L3} = 0.7 + j0.715 + 0.04 + j0.03 + j0.00117 = 0.74 + j0.746$$

$$\Delta S_{L6} = \frac{0.03^2 + 0.04^2}{35^2} \times j0.435 = j8.88 \times 10^{-7} \text{ MVA}$$

$$S_{L6} = 0.03 + j0.04 + j8.88 \times 10^{-7} = 0.03 + j0.04 \text{ MVA}$$

$$\Delta S_{L5} = \frac{(0.8+0.03)^2 + (0.6+0.04)^2}{35^2} \times j1.740 = j0.00156 \text{ MVA}$$

$$S_{L5} = 0.8 + j0.6 + 0.03 + j0.04 + j0.00156 = 0.83 + j0.642$$

$$\Delta S_{L1} = \frac{(6.4+0.74+0.83)^2 + (4.8+0.746+0.642)^2}{35^2} \times j3.083 = j0.256 \text{ MVA}$$

$$S_{L1} = 6.4 + j4.8 + 0.74 + j0.746 + 0.83 + j0.642 + j0.256 = 7.97 + j6.444 \text{ MVA}$$

回代计算电压：

$$U_0 = 37 \text{ kV}$$

$$U_1 = \left| 37 - \frac{6.444 \times 3.083}{37} - j \frac{7.97 \times 3.083}{37} \right| = 36.469 \text{ kV}$$

$$U_2 = \left| 36.469 - \frac{0.746 \times 1.305}{36.469} - j \frac{0.74 \times 1.305}{36.469} \right| = 36.442 \text{ kV}$$

$$U_4 = \left| 36.442 - \frac{0.715 \times 0.870}{36.442} - j \frac{0.7 \times 0.870}{36.442} \right| = 36.425 \text{ kV}$$

$$U_3 = \left| 36.469 - \frac{0.642 \times 1.740}{36.469} - j \frac{0.83 \times 1.740}{36.469} \right| = 36.438 \text{ kV}$$

$$U_5 = \left| 36.438 - \frac{0.04 \times 0.435}{36.438} - j \frac{0.03 \times 0.435}{36.438} \right| = 36.438 \text{ kV}$$

$$\text{最大电压损耗为 } \frac{U_0 - U_4}{U_N} \times 100\% = \frac{37 - 36.425}{35} \times 100\% = 1.64\%$$

（或者，使用近似公式）

$$U_1 = 37 - \frac{6.444 \times 3.083}{37} = 36.463 \text{ kV}$$

$$U_2 = 36.463 - \frac{0.746 \times 1.305}{36.463} = 36.436 \text{ kV}$$

$$U_4 = 36.436 - \frac{0.715 \times 0.870}{36.436} = 36.419 \text{ kV}$$

$$U_3 = 36.463 - \frac{0.642 \times 1.740}{36.463} = 36.432 \text{ kV}$$

$$U_5 = 36.432 - \frac{0.04 \times 0.435}{36.432} = 36.432 \text{ kV}$$

$$\text{最大电压损耗为} \frac{U_0 - U_4}{U_N} \times 100\% = \frac{37 - 36.419}{35} \times 100\% = 1.66\%$$