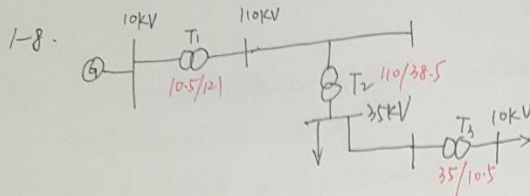


# 电力系统分析作业题答案

## 第一章

3-11. 解



(a) 写出发电机及各变压器高低压侧绕组额定电压

G: 10.5kV

(b)  $T_1$ : +25%抽头.  $T_2$ : 主抽头.  $T_3$ : -5%抽头. 试求实际变比.

抽头位于高压侧绕组, 故实际变比为:

$T_1$ :  $10.5 / (12 \times (1+25\%))$

$T_2$ :  $110 / 38.5$

$T_3$ :  $35 \times (1-5\%) / 10.5$

学生会写为  $\frac{10.5}{12 \times (1+25\%)} = 0.0847$

2.857

3.167

不应该这样写?  
习题课统一说明.

\* 注意事项: 35kV. 按  $1-1 \times 35 = 38.5$ : 不存在这样的高压负荷.  
10kV. 1.05 or 1-1 倍均可:  
380V, 3kV, 6kV 均按 1.05 倍算.  $\rightarrow$  特殊负荷 (厂用电机)

\* 1-7.  $T_2$  高压侧 10kV. 经校验.

\* 不存在 10k. 写 10kV

## 第二章

2-3.

解: LGJ-120. 查附录表知:  $r_0 = 0.27 \Omega/\text{km}$ . 计算半径  $r = \frac{15.2}{2} = 7.6 \text{ mm}$ .

$$\text{等值半径 } D_m = \sqrt[3]{35^2 \times 7} = 4.41 \text{ m}$$

$$\text{单位长度正序电阻抗为 } x_1 = \frac{1}{2} \times (0.1445 \times \lg \frac{D_m}{r} + 0.0157) = 0.2075 \Omega/\text{km}.$$

$$\text{单位长度电抗(40°C) } x_1 = \frac{1}{2} r_0 [1 + \alpha(t - 20)] = \frac{1}{2} \times 0.27 [1 + 0.0036 \times 20] = 0.145 \Omega/\text{km}.$$

$$\text{每相单位长度电纳为 } b_1 = 2 \times \frac{7.58}{\lg \frac{D_m}{r}} \times 10^{-6} = 5.49 \times 10^{-6} \text{ S/km}$$

2) 100 km 2x LGJ-120 双回路 单位长度参数为

$$z_1 = r_1 + jx_1 = 0.145 + j0.2075 = 0.25 \angle 55^\circ \Omega/\text{km}.$$


$$y_1 = j5.49 \times 10^{-6} \text{ S/km}.$$

对线路长度不超过 300 km 线路, 其  $\pi$  型电路可符号为  $Z'$  和  $Y'$  取为  $Z, Y$ .

$$Z = z_1 \cdot l = (0.145 + j0.2075) \times 100 = 14.5 + j20.75 \Omega$$

$$Y = y_1 \cdot l = j5.49 \times 10^{-4} \text{ S/km}.$$

$\pi$  型电路如下.

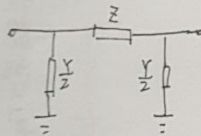

2-7. 分裂导线求每公里电抗和电纳.  $x_1$  及  $b_1$

解: 分裂导线计算半径  $r_{eq} = \sqrt{r \cdot a^2 \cdot \sqrt{a}} = 4 \sqrt{13.6 \times 400^2 \cdot \sqrt{2}} = 187.3 \text{ mm}$ . (注意分裂导线计算公式中的平方根和  $r$  后的开根项)

$$\text{三相导线的几何均距 } D_m = \sqrt[3]{12^2 \times 2} = 15.12 \text{ m}$$

$\therefore$  分裂导线单位长度电抗:

$$x_1 = 0.1445 \lg \frac{D_m}{r_{eq}} + \frac{0.0157}{n} = 0.2795 \Omega/\text{km}.$$

单位长度电纳:

$$b_1 = \frac{7.58}{\lg \frac{D_m}{r_{eq}}} \times 10^{-6} = \frac{7.58}{\lg \frac{15.12}{0.1873}} \times 10^{-6} = 3.975 \times 10^{-6} \text{ S/km}.$$

(2) 设  $l = 200 \text{ km}$ . 求线路的等值模型参数.


查表知, 该线路型号为 LGJQ-400 型.  $20^\circ\text{C}$   $r_1 = 0.08 \Omega/\text{km}$ . 其余参数需自己计算.

根据 (1) 知, 线路单位长度参数为:  $z_1 = 0.08 + j0.2795 \Omega/\text{km} = 0.297 \angle 74.07^\circ \Omega/\text{km}$ .  $0.28 \angle 85.91^\circ$

$$y_1 = jb_1 = j3.975 \times 10^{-6} \text{ S/km} = 3.975 \times 10^{-6} \angle 90^\circ \text{ S/km}$$

$$l < 300 \text{ km. } Z' = Z = z_1 \cdot l = (0.08 + j0.2795) \times 200 = 16 + j55.9 \Omega$$
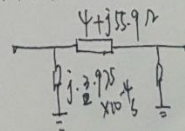
$$Y' = Y = y_1 \cdot l = j3.975 \times 10^{-6} \text{ S/km} \times 200 \text{ km} = j7.95 \times 10^{-4} \text{ S}$$



3-11. 解

2-7. (2).  $l=500\text{km}$ . 求线路参数.

计及分布参数影响

$$Z_1 = 0.28 \angle 85.9^\circ \text{ } \Omega/\text{km}.$$

$$Y_1 = j b_1 = 3.975 \angle 90^\circ \text{ } \text{S}/\text{km}$$

$$Z_c = \sqrt{Z_1/Y_1} = 265.4 \angle -2.05^\circ$$

$$\gamma l = \sqrt{Z_1 Y_1} l = 0.527 \angle 87.95^\circ = 0.01887 + j0.5272 = \alpha l + j\beta l$$


$$\sinh \gamma l = \sinh(0.01887 + j0.5272) = \sinh 0.01887 \cos 0.5272 + j \cosh 0.01887 \sin 0.5272 = 0.0163 + j0.4632 \\ = 0.4632 \angle 88.14^\circ$$

$$\cosh \gamma l = \cosh(0.01887 + j0.5272)$$

$$= \cosh 0.01887 \cos 0.5272 + j \sinh 0.01887 \sin 0.5272 = 0.8644 + j0.0095 = 0.8645 \angle 0.63^\circ$$

$$Z' = Z_c \sinh \gamma l = 265.4 \angle -2.05^\circ \times 0.5035 \angle 88.14^\circ = 133.64 \angle 86.09^\circ = 9.112 + j133.32 \text{ } (\Omega)$$
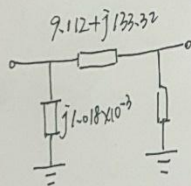
$$Y''/2 = \frac{1}{Z_c} \frac{\cosh \gamma l - 1}{\sinh \gamma l} = \frac{0.8644 + j0.0095 - 1}{265.4 \angle -2.05^\circ \times 0.5035 \angle 88.14^\circ} = \frac{0.136 \angle 175.99^\circ}{133.63 \angle 86.09^\circ} = j1.018 \times 10^{-3} \text{ } (\text{S})$$





c) LGJ-185 线路参数

2-11. 由条件知  $S_N = 25 \text{ MW}$ . 均折算到高压侧. 110kV 210kV 和 310kV 分别为 110, 38.5, 11kV

$$G_N = \frac{P_0}{1000 U_N^2} = \frac{52.6}{1000 \times 110^2} = 4.347 \times 10^{-6} \text{ S}$$

$$B_N = -\frac{I_0 \% S_N}{100 U_N^2} = \frac{2.6 \times 25}{100 \times 110^2} = 7.438 \times 10^{-6} \text{ (S)}$$

△ 线路不同短路损耗  $P_{kmax}$  为加在 100% 额定电压上的短路损耗.

$$\therefore R_{T1} = R_{T2} = \frac{1}{2} \times \frac{P_{kmax} U_N^2}{1000 S_N^2} = \frac{185 \times 110^2}{2 \times 25^2} = 1.79 \Omega$$

$$\text{相应的 } R_{T3} = 3.58 \Omega$$

△ 由短路电压百分数  $U_{k(1-2)}\%$ ;  $U_{k(1-3)}\%$  和  $U_{k(2-3)}\%$  求

$$U_{k1}\% = \frac{1}{2} [U_{k(1-2)} + U_{k(1-3)} - U_{k(2-3)}] = 10.75$$

$$U_{k2}\% = -0.25$$

$$U_{k3}\% = 6.75$$

$$\therefore X_{T1} = \frac{U_{k1}\% U_N^2}{100 S_N} = \frac{10.75 \times 110^2}{100 \times 25} = 52.03 \Omega \quad X_{T2} = -1.21 \Omega \quad X_{T3} = 32.67 \Omega$$

等值电路图如图 2-20 所示.

2-12.

解: 等效为  $3 \times 350 \text{ MVA}$  的三相双绕组变压器.  $S_N = 10.5 \text{ MVA}$ . 额定电压  $242/6.3 \text{ kV}$

1. 求  $P_k = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} = 85.9 \text{ kW}$  为该等效变压器的短路损耗.  $U_{k\%} = \frac{\Sigma}{3} = 6.5$

$$P_0 = 30.05 \text{ kW}$$

为该等效变压器的空载损耗.  $I_0\% = 1.75$

$$R_T = \frac{P_k U_N^2}{1000 S_N^2} = \frac{85.9 \times 6.3^2}{1000 \times (3 \times 350)^2} = 3.09 \times 10^{-7} \Omega$$

$$G_T = \frac{30.05}{1000 \times 6.3^2} = 7.57 \times 10^{-4} \text{ S}$$

$$X_T = \frac{U_{k\%} U_N^2}{100 S_N} = \frac{6.5 \times 6.3^2}{100 \times 10.5} = 0.246 \Omega$$

$$B_m = -\frac{I_0 \% S_N}{100 U_N^2} = -\frac{1.75 \times 10.5}{100 \times 6.3^2} = 4.63 \times 10^{-3} \text{ S} \quad B_T = 3.14 \times 10^{-6} \text{ S}$$

Y/△ 接线. 该变压器额定电压为  $242/6.3 \text{ kV}$

$$R_{T(高压侧)} =$$

$$R_{T(高压侧)} = \frac{85.9 \times 242^2}{1000 \times 10.5^2} = 45.63 \Omega$$


$$X_T = 362.731 \Omega$$

$$G_T = 5.1 \times 10^{-7} \text{ S}$$

2-11, 2-12

(1) LGJ-185 线路参数

2-13. 解

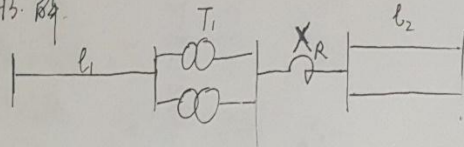

$X_{\Sigma}^*$  忽略元件并联支路. 用近似计算法求各元件标么值  
 $U_B = U_{AV}$

$l_1$ : LGJ120.  $r_1 = 0.27$ ,  $x_1 = 0.365$  (设  $D_m = 2m$ )

$$\therefore Z_1^* = (r_1 + jx_1) \cdot L_1 \cdot \frac{S_B}{U_{AV}^2} = (0.27 + j0.365) \times 70 \times \frac{100}{115^2} = 0.143 + j0.193$$

$$X_{T1}^* = \frac{10.5}{100} \times \frac{100}{2.430} = 0.2625 \quad \text{此处已并联等效 此处用 } 10.5/100 \text{ 直接表示为标么值, 总阻抗再商量是 } \frac{10.5}{100}$$

$$X_R^* = \frac{X_R}{100} \times \frac{U_N}{I_N} \times \frac{S_B}{U_{AV}^2} = 0.04 \times \frac{10}{6.3} \times \frac{100}{6.3^2} = 0.582 \quad 1.94 \Omega$$

$$Z_b^* = \frac{1}{2} \times \left( \frac{18.8}{70} + j0.08 \right) \times 2.5 \times \frac{100}{10.5^2} = 0.305 + j0.091$$

$$(1.69 + j0.5039)/2$$

电压等级一样? 都是  
 即正负序计算下变压器  
 代入标么值代 10.5 kV

总! 近似计算

标么即  $K^* = 1$

2-10. 由题知  $S_N = 15 \text{ MVA}$ . 代入公式即可.

$$R_T = \frac{P_K \cdot U_N^2}{1000 \cdot S_N} = 7.152 \Omega \quad X_T = \frac{U_K \% \cdot U_N^2}{100 \cdot S_N} = 84.7 \Omega$$

$$G_T = \frac{P_0}{100 \cdot U_N^2} = 4.132 \times 10^{-6} \text{ S} \quad B_T = \frac{-I_0 \% S_N}{100 \cdot U_N^2} = -4.339 \times 10^{-5} \text{ S}$$

电压:  $U_{AV} / U_{AV}$

功率:  $U_{AV}$

$K^* = 1$



1) L45-185 9.933 根

$R_1 = 0.17 \Omega / km$

$0.038 + j0.023$

2-16. 解.  
有各电压表.

(1) 线路参数. (折算至 220kV 侧)

$l_1: X_{l1} = 0.432 \times 150 = 64.8 \Omega$

$l_2: X_{l2} = \frac{1}{2} \times 0.379 \times 80 \times \left( \frac{220}{38.5} \right)^2 = 495 \Omega$  (990.4/2)

$l_3: X_{l3} = \frac{1}{2} \times 0.416 \times 60 \times \left( \frac{220}{121} \right)^2 = 41.26 \Omega$  (82.51/2)

(2) 发电机.  $X_G = 0.15 \times \frac{10.5^2}{100 \times 0.81} \times \left( \frac{242}{10.5} \right)^2 = 0.15 \times \frac{242^2}{117.65} = 74.67 \Omega$

(3) 变压器.  $X_T = \frac{U_k\% \cdot U_N^2}{100 \cdot S_N} = \frac{12 \times 242^2}{100 \times 100} = 70.28 \Omega$   $\left( = \frac{1}{2} \frac{12 \times 242^2}{100 \times 50} \right)$

$T_2: U_{k1}\% = 15 \quad U_{k2}\% = 0 \quad U_{k3}\% = 9$

$\therefore X_{T2} = \frac{1}{2} \times \frac{15 \times 220^2}{100 \times 50} = 72.6 \Omega \quad X_{T22} = 0 \quad X_{T23} = 43.56 \Omega$


$T_3: X_{T3} = \frac{10.5 \times 110^2}{100 \times 2 \times 31.5} \times \left( \frac{220}{121} \right)^2 = 66.67 \Omega$

$T_4: X_{T4} = \frac{10.5 \times 68.5^2}{100 \times 80} \times \left( \frac{220}{38.5} \right)^2 = \frac{10.5 \times 220^2}{2 \times 80 \times 100} = 63.53 \Omega$

有名值计算时用的是变压器  
的  $\frac{U_k(\%) \times U_N^2}{100 \times S_N}$   
 $U_N$  是变压器额定电压

$X_5 = 0.8 \times \frac{9 \times 220^2}{50} = 0.8 \times \frac{220^2}{500} = 77.44 \Omega$

由: 将元件参数归算至 220kV 侧的电力系统有名值等效电路为:

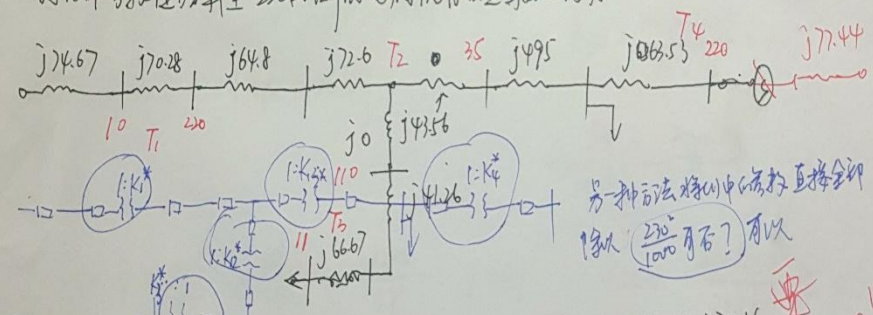

另一种方法将线路中各段直接全部  
除以  $\frac{220^2}{100}$  可否? 可以

并不是计算  
并不是计算

标么值表示.  $S_B = 1000 MVA$ .  $U_B = U_N$ . 即分别取 10.5kV, 230kV, 115kV, 37kV.

(1) 线路参数.

$X_{l1}^* = 0.432 \times 150 \times \frac{1000}{(230)^2} = 1.225$

$X_{l2}^* = \frac{1}{2} \times 0.379 \times 80 \times \frac{1000}{37^2} = 1.074$

$X_{l3}^* = \frac{1}{2} \times 0.416 \times 60 \times \frac{1000}{115^2} = 0.944$

(2) 发电机.

$X_G^* = \frac{X_G\%}{100} \times \frac{U_N^2}{S_{GN}} \times \frac{S_B}{U_B^2} = 0.15 \times \frac{1000}{117.65} = 1.275$

(3) 变压器标么值及非标准变比

$X_{T1}^* = 0.12 \times \frac{1000}{2 \times 50} = 1.2$

$X_{T2}^* = 0.15 \times \frac{1000}{100} = 1.5$

$X_{T3}^* = 0.9$

$X_{T4}^* = \frac{10.5}{100} \times \frac{1000}{2 \times 31.5} = 1.667$

$X_{T5}^* = 0.105 \times \frac{1000}{80} = 1.313$

$K_{T1} = \frac{242/230}{10.5/10.5} = 1.052$

$K_{T2} = \frac{220/115}{220/230} = 1$

$K_{T3} = \frac{38.5/37}{220/230} = 1.088$

$K_{T4} = \frac{11/10.5}{110/115} = 1.095$

$K_{T5} = \frac{38.5/37}{220/230} = 1.088$

$X_5^* = 0.8 \times \frac{1000}{100} = 1.6$

均有误

c) LGJ-185 线路参数

$r = 0.17 \Omega/\text{km}$   $x = 0.4 \Omega/\text{km}$


2-16 (2) 取  $U_B = 110\text{kV}$ . 求标么值等值电路

① 线路参数

$$X_{L1}^* = 0.43 \times 150 \times \frac{1000}{230^2} = 1.225$$

$$X_{L2}^* = \frac{1}{2} \times 0.379 \times 80 \times \frac{1000}{37^2} = 11.074$$
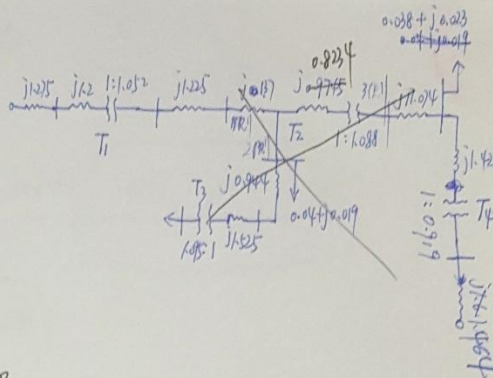
$$X_{L3}^* = \frac{1}{2} \times 0.416 \times 60 \times \frac{1000}{115^2} = 0.944$$



② 发电机参数

$$X_G^* = \frac{X_{G\%}}{100} \times \frac{U_{GN}^2}{S_{GN}} \times \frac{S_B}{U_B^2} = 0.15 \times \frac{1000}{117.65^2} = 1.275$$

③ 变压器参数

$$X_{T1}^* = 0.12 \times \frac{242}{100} \times \frac{1000}{230^2} = 1.2285 \quad K_1^* = \frac{242/230}{10.5/10.5} = 1.052$$

变压器  $T_1$  标么值在低电压侧。

$U_B$  的含义: 在变压器短路试验中使其达到额定电压, 故标么值应按  $U_N$  算。

$$X_{T21}^* = 0.15 \times \frac{220^2}{100} \times \frac{1000}{230^2} = 1.37$$


将  $T_2$  标么值放在高压侧 [即 220kV]。

$$X_{T22}^* = 0$$

$$X_{T23}^* = 0.09 \times \frac{220^2}{100} \times \frac{1000}{57.7^2} = 0.8234$$

$$X_{T3}^* = \frac{10.5}{100} \times \frac{110^2}{2 \times 31.5} \times \frac{1000}{115^2} = 1.525$$


变压器  $T_3$  标么值在 110kV 侧。

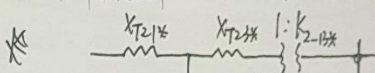

$$K_{2-12} = \frac{121/115}{220/230} = 1.1$$

$$K_{2-13}^* = \frac{38.5/37}{220/230} = 1.088$$

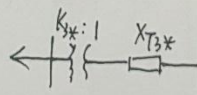
$$K_{34}^* = \frac{11/10.5}{110/115} = 1.095$$



$$X_{T4}^* = \frac{10.5}{100} \times \frac{38.5^2}{80} \times \frac{1000}{37^2} = 1.421$$

变压器  $T_4$  标么值在 35kV 侧
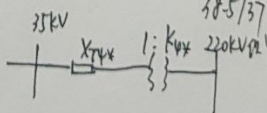
$$K_{45}^* = \frac{220/230}{38.5/37} = 0.919$$



④ 系统参数

$$X_{S*} = 0.8 \times \frac{1000}{500} = 1.6$$

0.8 是基于什么电压等级的标么值。  
额定电压  $U_N$  的

$$X_{S*} = 0.8 \times \frac{220^2}{500} \times \frac{1000}{230^2} = 1.464$$




10分  
c) LGJ-185 线路参数


$$r_1 = 0.17 \Omega / \text{km}$$

方法二：将(1)中所有参数除以  $Z_B = \frac{230^2}{1000} = 52.9 \Omega$

得等效电路如下

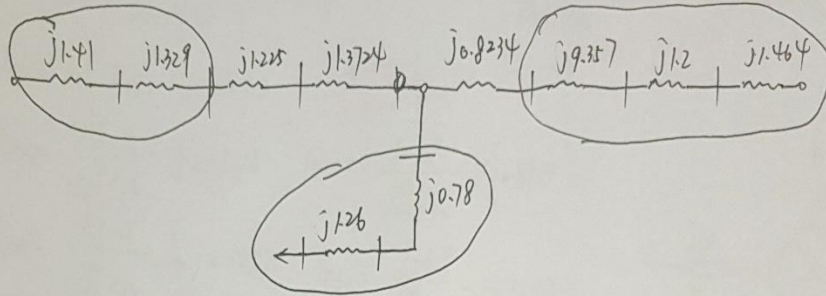

将方法(1)中的等效电路画在下面

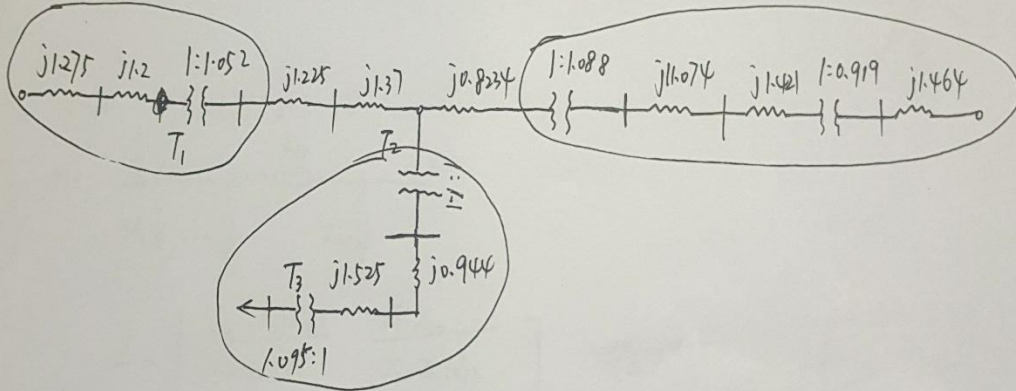

$$(1.275 + 1.2) \times 1.052^2 = 1.41 + 1.329$$

$$\left[ 1.464 \times \frac{1}{0.919^2} + 1.421 + 1.074 \right] \times \frac{1}{1.088^2} = 9.357 + 1.2 + 1.464$$

$$\left( 1.525 + 0.944 \right) \frac{1}{1.1^2} = 0.78 + 1.26$$

三部分数据表明

全部折到220kV侧

完全等效



### 第三章

3-11. 解:

(1) LGJ-185 线路参数

$$r_1 = 0.17 \Omega/\text{km} \quad x_1 = 0.409 \Omega/\text{km} \quad b_0 = 0.282 \times 10^{-6} \text{ S}/\text{km}$$

$$R_L = \frac{1}{2} \times 0.17 \times 100 = 8.5 \Omega \quad X_L = \frac{1}{2} \times 0.409 \times 100 = 20.45 \Omega \quad Y_L = 2.82 \times 10^{-4} \text{ S} \quad x_2 = 5.64 \times 10^{-4} \text{ S}$$

100 km < 300 km, 直接用集中参数代替分布参数。

(2) SF1-31500/110 变压器参数 (查表)  $S_N = 31.5 \text{ MVA}$ ,  $U_{1N}/U_{2N} = 110/11 \text{ kV}$

$$P_K = 190 \text{ kW} \quad P_0 = 31.5 \text{ W} \quad U_k\% = 10.5 \quad I_0\% = 0.7$$

$$\left. \begin{aligned} R_T &= \frac{190 \times 110^2}{1000 \times 31.5} = 2.32 \Omega \\ G_T &= \frac{P_0}{1000 U_N^2} = 2.57 \times 10^{-6} \text{ S} \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} X_T &= \frac{10.5 \times 110^2}{100 \times 31.5} = 40.33 \Omega \\ B_T &= \frac{0.7 \times 31.5}{100 \times 110^2} = 18.22 \times 10^{-6} \text{ S} \end{aligned} \right\}$$


$$\text{两台并联: } R_{T/2} = 1.16 \Omega \quad X_{T/2} = 20.17 \Omega \quad 2G_T = 5.14 \times 10^{-6} \text{ S} \quad 2B_T = 36.44 \times 10^{-6} \text{ S}$$

1° 两台并联运行,  $T_{\text{max}} = 4500 \text{ h}$ ,  $T_{\text{max}} = 3200 \text{ h}$ . 变压器二次侧电压为 10.5 kV.

求 (a) 输电线路始端功率 (b) 线路及变压器全年电能损耗.

思路: 已知末端功率 (最大负荷 40 MW,  $\cos \varphi = 0.8$ ); 末端电压 10.5 kV.

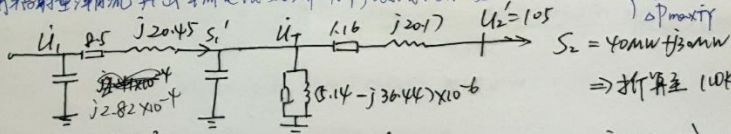用节点电压法求出输电线路始端功率, 及线路和变压器最大损耗.  $\Delta P_{\text{max TL}}$  和  $\Delta P_{\text{max TR}}$



$$\Delta S_{TL} = \frac{40^2 + 30^2}{10.5^2} (1.16 + j20.17) = 0.263 + j4.57 \text{ MVA} \quad \Delta S_{TR} = 0.263 + j4.57 \text{ MVA}$$

$$U_T = 10.5 + \frac{40 \times 1.16 + 30 \times 20.17}{10.5} + j \frac{40 \times 20.17 - 30 \times 1.16}{10.5} = 111.45 \angle 2.88^\circ \text{ kV}$$

$$\Delta S_{TY} = 111.45^2 (5.14 + j36.44) \times 10^{-6} = 0.0628 + j0.4526 \text{ MVA} \quad (\Delta S_Y = U^2 (G - jB))$$

$$\Delta S_{LY} = 111.45^2 (-j2.57 \times 10^{-6}) = -j0.35 \text{ MVA}$$

$$S_1' = S_2 + \Delta S_{TL} + \Delta S_{TY} + \Delta S_{LY} = 40.327 + j14.14 \text{ MVA}$$

$$\Delta S_{L2} = \frac{40.327^2 + 31.5^2}{111.45^2} (8.5 + j20.45) = 1.72 + j4.14 \text{ MVA}$$

$$U_1 = 111.45 + \frac{40.327 \times 8.5 + 31.5 \times 20.45}{111.45} + j \frac{40.327 \times 20.45 - 31.5 \times 8.5}{111.45}$$

$$= 120.5 \angle 2.83^\circ / 20.7^\circ < 2.31^\circ \quad (\text{以 } U_T \text{ 为参考})$$

$$S_1 = 120.5 \angle 2.83^\circ \times 111.45 \angle -2.83^\circ = 13.45 \text{ MVA}$$

$$\Delta \tilde{S}_B = \frac{4.3^2 + 0.5^2}{110^2} (20 + j59)$$


$$= 0.031 + j0.092 \text{ MVA}$$

$$\tilde{S}_B = 4.3 + 0.031 + j0.157 + j0.092 \text{ MVA}$$

$$= 4.33 + j0.66 \text{ MVA}$$

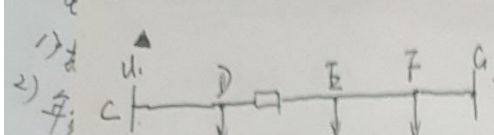3-17 解

已知  $U_N = 110 \angle 0^\circ \text{ kV}$



$$\tilde{S}_D = \frac{(30 + j14)}{110^2} (12 + j30)$$

$$= 1.09 + j2.72 \text{ MVA}$$

$$\tilde{S}_C = 31.09 + j16.72 \text{ MVA}$$

$$U_{CD} = \frac{P_{CD} R_{CD} + Q_{CD} X_{CD}}{U_C}$$

$$= \frac{31.09 \times 12 + 16.72 \times 30}{110}$$

$$= 7.95 \text{ kV}$$

$$U_{ED} = \frac{P_{ED} X_{ED} - Q_{ED} R_{ED}}{U_C}$$

$$= \frac{31.09 \times 30 - 16.72 \times 12}{110}$$

$$= 6.66 \text{ kV}$$

$$U_D = 109.58 + j9.5 - 7.95 - j6.66$$

$$= 101.63 + j2.84$$

$$= 101.67 \angle 1.6^\circ \text{ kV}$$

$$\tilde{S}_E = \frac{20 + j9}{110^2} (4 + j12)$$

$$= 0.56 + j1.59 \text{ MVA}$$

$$\tilde{S}_F = 20 + j9 + 0.56 + j1.59 + 15 + j8$$

$$= 35.56 + j18.59 \text{ MVA}$$

$$\tilde{S}_{FA} = \frac{35.56 + j18.59}{110^2} (15 + j8)$$

$$= 1.33 + j3.19 \text{ MVA}$$

$$\tilde{S}_A = 36.89 + j21.78 \text{ MVA}$$

$$\tilde{S}_C = \frac{\tilde{S}_D (Z_{DE} + Z_{EF} + Z_{FA}) + \tilde{S}_E (Z_{EF} + Z_{FA}) + \tilde{S}_F (Z_{FA})}{Z_{DE} + Z_{EF} + Z_{FA} + Z_{CD}} + \frac{(U_C - U_D) U_C}{Z_{CD}}$$

$$= \frac{(30 + j14)(4 + j12) + (20 + j9)(2 + j9) + (15 + j8)(15 + j8)}{56 + j153} + \frac{110 \angle 0^\circ - 101.67 \angle 1.6^\circ}{56 + j153}$$

$$= 34.83 - j16.27 + 9.13 + j2.84$$


$$= 25.70 - j13.43 \text{ MVA}$$

$$\tilde{S}_C = 25.7 + j13.43 \text{ MVA}$$

$$\tilde{S}_A = \frac{(15 + j8)(4 + j12) + (20 + j9)(2 + j9) + (30 + j14)(12 + j30)}{56 + j153} + \frac{(101.67 \angle 1.6^\circ - 110 \angle 0^\circ) 110}{56 + j153}$$


$$= 37.20 - j17.57$$

$$\tilde{S}_A = 37.3 + j17.57$$

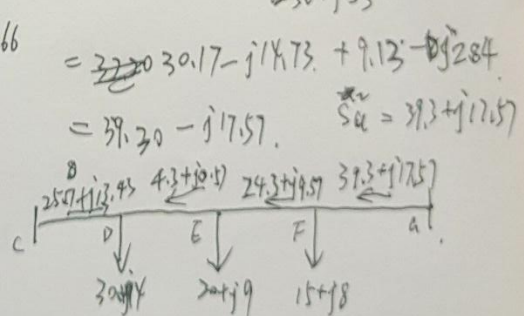

$$\tilde{S}_B = 4.3 + j0.57 \text{ MVA}$$

∴ 功率平衡

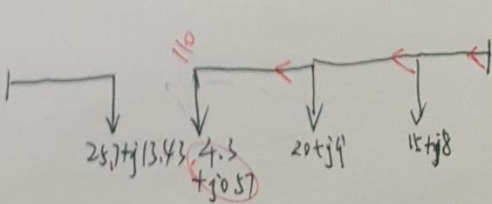



# 第四章

$$\gamma = 0.175/km \quad R_1 = 0.409\Omega/km \quad b_0 = 0.282 \times 10^{-6} s/km$$

4-8. 解: 引入非标准变比, 要并步化为 \$\pi\$ 形等值电路.

$$K_{12}^* = \frac{U_{12}/U_{2N}}{U_{12}/U_{1N}} = 0.9744$$

$$K_{13}^* = \frac{U_{13}/U_{3N}}{U_{12}/U_{1N}} = 1.0256$$

$$Z_{\pi 2} = K_{12}^* \cdot Z_{T2} = -j0.0292$$

$$\frac{0.9744-1}{0.9744 \times (j0.03)} = \frac{-0.0256}{-j0.0292} = -j0.8758 \checkmark$$

$$Y_{\pi 02} = \frac{K_{12}^* - 1}{K_{12}^* Z_{T2}} = +j0.8758$$


$$Y_{\pi 20} = \frac{1 - K_{12}^*}{K_{12}^* Z_{T2}} = +j0.8758 \checkmark$$

$$Y_{\pi 03} = \frac{K_{13}^* - 1}{K_{13}^* Z_{T3}} = +j0.0277$$


$$Y_{\pi 30} = \frac{1 - K_{13}^*}{K_{13}^* Z_{T3}} = -j0.0277$$

$$Z_{\pi 3} = K_{13}^* \cdot Z_{T3} = j0.9230$$

见图 3-6b

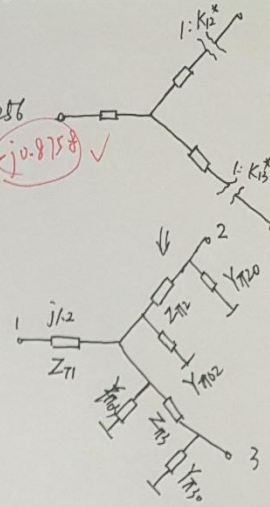


4-20. 求取 \$U=YI\$ 和 \$I=YU\$

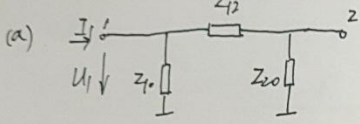


$$Z = \begin{bmatrix} \frac{Z_{10}(Z_0+Z_{20})}{Z_0+Z_{20}+Z_{12}} & \frac{Z_{10}Z_{20}}{Z_0+Z_{20}+Z_{12}} \\ \frac{Z_{10}Z_{20}}{Z_0+Z_{20}+Z_{12}} & \frac{Z_{20}(Z_0+Z_{10})}{Z_0+Z_{20}+Z_{12}} \end{bmatrix}$$

$$Y = Z^{-1} = \frac{Z_0+Z_{20}+Z_{12}}{Z_{10}(Z_0+Z_{20})} \quad \frac{Z_0+Z_{20}+Z_{12}}{Z_{20}(Z_0+Z_{10})}$$
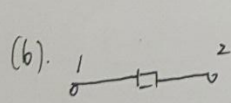
$$Y = \begin{bmatrix} \frac{1}{Z_{10}+Z_{12}} & -\frac{1}{Z_{12}} \\ -\frac{1}{Z_{12}} & \frac{1}{Z_{20}+Z_{12}} \end{bmatrix}$$


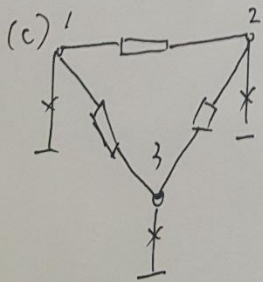
$$Z \text{ 阵不存在. } Y \text{ 阵} = \begin{bmatrix} \frac{1}{Z_{12}} & -\frac{1}{Z_{12}} \\ -\frac{1}{Z_{12}} & \frac{1}{Z_{12}} \end{bmatrix}$$



\$I\_1=1, I\_2=I\_3=0\$. 得 \$Z\$ 阵第 1 列  
\$Z\$ 阵不存在. 没有和大地形成回路.

$$Y \text{ 阵. } U_1=0, U_2=U_3=0 \text{ 得 } Y \text{ 阵第 1 列}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{Z_{10}+Z_{12}} & -\frac{1}{Z_{12}} & -\frac{1}{Z_{13}} \\ -\frac{1}{Z_{12}} & \frac{1}{Z_{20}+Z_{12}} & -\frac{1}{Z_{23}} \\ -\frac{1}{Z_{13}} & -\frac{1}{Z_{23}} & \frac{1}{Z_{30}+Z_{13}} \end{bmatrix}$$



$$S_1 = S_1' + \Delta S_{L2} + \Delta S_{LY1} = 40.327 + j33.2 + 1.87 + j4.5 - j2.05 = 42.3 + j35.7 \text{ MV}\cdot\text{A}$$

$$\Delta P_{\max} = \Delta P_{L2} + \Delta P_{LY1} = 1.87 \text{ MW}, \quad \Delta P_{\max} = \Delta P_{T2} + \Delta P_{TY} = 0.263 + 0.0638 =$$

变压器不变损耗  $P_0 = 0.0638 \text{ MW}$ .

最大可变损耗  $P_{k\max} = 0.263 \text{ MW}$ .

∴ 线路的全年电能损耗  $\Delta A_L = \Delta P_{\max} \cdot T_{\max} = 5784 \text{ MW}\cdot\text{h}$ .


$$\text{变压器: } \Delta A_T = 0.0638 \times 8760 + 0.263 \times \left(\frac{50}{20}\right)^2 \times 3200 = 12727.85 \text{ MW}\cdot\text{h} \quad \frac{14000}{14000} \text{ MW}\cdot\text{h}$$

2°.

思路: 切除一边变压器下, 重新潮流. 用 0.5  $P_{\max}$  求得  $\Delta P_{L2}$  和  $\Delta P_{T2}$ ,  $\Delta P_{TY}$   
那么总损耗为:

$$\Delta A_L = \Delta P_{\max} \times 2000 + \Delta P_{L2} \times 4000 + \frac{1}{4} \Delta P_{L2} \times 2760$$
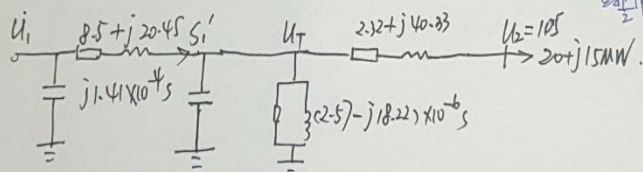
$$\Delta A_T = 0.0638 \times 8760 + \Delta P_{T2} \times 2000 + \Delta P_{TY} \times 2000 + \Delta P_{T2} \times 4000 + \frac{1}{4} \Delta P_{T2} \times 2760$$



$$\Delta S_{T2} = \frac{20^2 + 15^2}{105^2} (2.32 + j40.33) = 0.13 + j2.3 \text{ MV}\cdot\text{A}$$

$$U_T = 105 + \frac{20 \times 2.32 + 15 \times 40.33}{105} + j \frac{20 \times 40.33 - 15 \times 2.32}{105} = 111.45 \angle 3.88^\circ \text{ kV}$$

$$\Delta S_{TY} = U_T^2 (G_T - jB_T) = 0.0319 + j0.2263 \text{ MW}\cdot\text{A}$$

$$\Delta S_{LY2} = U_T^2 (-j1.41 \times 10^{-4}) = -j1.75 \text{ MW}\cdot\text{A}$$

$$S_1' = S_2 + \Delta S_{T2} + \Delta S_{TY} + \Delta S_{LY2} = 20 + j15 + 0.13 + j2.3 + 0.0319 + j0.2263 - j1.75 = 20.16 + j15.78$$

$$\Delta S_{L2} = \frac{20.16^2 + 15.78^2}{111.45^2} (8.5 + j20.45) = 0.45 + j1.079 \text{ MW}$$

$$U_{L2} \therefore \text{线路损耗 } \Delta P_{L2} = 0.45 \text{ MW.} \quad \text{变压器损耗: } \left. \begin{array}{l} \text{不变 } 0.0319 \text{ MW} = \frac{\Delta P_{TY}}{2} \\ \text{可变 } 0.13 \text{ MW} = \Delta P_{T2} \end{array} \right\}$$

$$\Delta A_L = 0.45 \times 2000 + 0.45 \times 4000 + \frac{1}{4} \times 0.45 \times 2760 = 5850.5 \text{ MW}\cdot\text{h}$$

$$\Delta A_T = 0.0638 \times 2000 + 0.0319 \times 6760 + 0.263 \times 2000 + 0.13 \times 4000 + \frac{1}{4} \times 0.13 \times 2760 = 1478.94 \text{ MW}\cdot\text{h}$$

## 第五章

$$5-8(1) K_{G1} = \frac{100}{4} = 25 \quad K_G = \frac{25 \times 100}{50} = 50 \text{ (MW/Hz)}$$

∴ 前三台满载: 第四台负载 20 MW.  $\Delta P = 100 - 20 = 80 \text{ MW}$

$$\Delta f = \frac{\Delta P}{K_G} = -\frac{80}{50} = -1.6 \text{ Hz} > -0.5 \text{ Hz} \quad \therefore \text{不能满载.}$$

$$(2) K_{G2} = \frac{4 \times 25 \times 100}{50} = 200 \text{ (MW/Hz)}$$

$$\Delta P = 320 \text{ MW} \quad \therefore \Delta f = -\frac{\Delta P}{K_{G2}} = -\frac{320}{200} = -1.6 \text{ Hz}$$

5-9 解: (1)  $P_{G3} = 60 \text{ MW}$  ∴ 三号机不参与调频.

$P_{G2} = 80 \text{ MW}$  ∴ 二号机仅分担 20 MW 负荷.

$$\therefore K_{G1} = \frac{100}{2} \times \frac{100}{50} = 100 \text{ (MW/Hz)}$$

$$K_{G2} = \frac{100}{6} \times \frac{100}{50} = \frac{100}{3} \text{ (MW/Hz)}$$

$$\therefore \Delta f = -\frac{40}{100 + \frac{100}{3}} - \frac{10}{100} = -0.14 \text{ Hz}$$

$$(2) \Delta f = -\frac{40}{100 + \frac{100}{3}} - \frac{20}{100} = -0.5 \text{ Hz}$$

$$5-10 \quad P_{G\max} = 0.1 P_{LN} \quad K_{G\max} = \frac{1}{0.05} \times \frac{0.1 P_{LN}}{f_N} = 0.104 P_{LN}$$

$$K_S = \frac{0.05 P_{LN}}{0.1} = 0.5 P_{LN} \quad P_{G\max} = 0.1 P_{LN} (1 - 0.15) = 0.085 P_{LN}$$

$$K_S' = K_S - K_{G\max} = (0.5 - 0.104) P_{LN} = 0.396 P_{LN}$$

$$\Delta f = -\frac{0.085 P_{LN}}{0.396 P_{LN}} = -0.1848 \text{ Hz}$$



5-9. 解:  $\because P_{G3} = 100 \text{ MW}$  已满载  $\therefore$  三号机不参与调频

$$K_{G1} = \frac{100}{2} \times \frac{100}{50} = 100 \text{ MW/Hz}$$

$$K_{G2} = \frac{100}{6} \times \frac{100}{50} = \frac{100}{3} \text{ MW/Hz}$$

$$\Delta f = -\frac{\Delta P}{\sum K_G} = -\frac{50}{\frac{100}{100 + \frac{100}{3}}} = -0.375 \text{ Hz}$$

$$\Delta P_1 = 0.375 \times 100 = 37.5 \text{ MW} < 40 \text{ MW}$$

$$(*) \Delta P_2 = 0.375 \times \frac{100}{3} = 12.5 \text{ MW} < 20 \text{ MW}, \therefore \text{满足要求})$$

若二号机组调差系数较小, 承担负担大于 20 MW,

则应只为二号机组分配  $\xrightarrow{\text{系统频率变化后}}$

20 MW 负荷, 再计算系统频率变化, 考试时注意。) )

$$(2) \Delta f = -\frac{\Delta P}{\sum K_G} = -\frac{60}{\frac{100 + \frac{100}{3}}{3}} = -0.45 \text{ Hz}$$

$$\Delta P_1 = 0.45 \times 100 = 45 \text{ MW} > 40 \text{ MW} \text{ 不满足要求}$$

$$\therefore \Delta f = \frac{\Delta P_1}{K_{G1}} = \frac{\Delta P_2}{K_{G2}} = -\frac{40}{100} = -\frac{20}{50}$$

$$\therefore \Delta f_1 = -\frac{\Delta P_1}{K_{G1}} = -\frac{40}{100} = -0.4 \text{ Hz}$$

$$\Delta P_2' = 0.4 \times \frac{100}{3} = 13.33 \text{ MW}$$

$$\Delta P_2'' = 20 - 13.33 = 6.67 \text{ MW}$$

$$\Delta f_2 = \frac{-6.67}{\frac{100}{3}} = -0.2 \text{ Hz}$$

$$\Delta f = \Delta f_1 + \Delta f_2 = -0.6 \text{ Hz}$$



5-11. 解:

(1) 主调频厂调频器不动作, 即二次调频不起作用, 系统依靠发电机的调频系统进行一次调频. 下面各物理量均用标幺值表示, 省略“\*”号. 以  $P_{L0}$  为基准

由题意知:  $K_L = 2$ ,  $\Delta P_G = P_D - 1 = 0.1$ ,  $\Delta f = \frac{-0.3}{50} \text{ Hz}$

$$\Delta P_{L0} = \Delta P_G + \Delta P_L = 0.1 + 2 \times \frac{0.3}{50} = 0.112$$

$$K_S = \Delta P_{L0} / \Delta f = 18.67 \quad \dots \text{系统的功率频率调节系数.}$$

(2) 主调频厂动作, 即增加出力  $\Delta P_{G2}$ , 使得  $\Delta f = \frac{-0.1}{50} = -0.002$

则  $\Delta P_{L0}' = -K_S \Delta f = 18.67 \times 0.002 = 0.03734$

$$\Delta P_{G2} = \Delta P_{L0} - \Delta P_{L0}' = 0.0747$$

$\therefore$  二次调频增加的功率为 7.47% 额定负荷.

要点: ① 理解  $K_S$ ,  $K_G$ ,  $K_L$  三者的关系.

②  $K_S$  固定的, 二次调频只是将图 5-6 的直线 <sup>平</sup> 上移一段距离.

5-12: 假设联络线连起来后系统频率 ~~下降~~  $f_{Hz}$  为 5

$$K_{SA} = -\frac{250 \text{ MW}}{0.1 \text{ Hz}} = -2500 \text{ MW/Hz}, \quad K_{SB} = -\frac{400}{0.1} = -4000 \text{ MW/Hz}$$

$$(f - 49.85) 2500 = 4000 (50 - f) = P_{联络}$$

$$\Rightarrow f = \frac{20000 + 124625}{6500} = 49.9423 \text{ Hz}$$

$$P_{联络} = 2500 \times (49.94 - 49.85) = 230.27 \text{ MW}$$