

数字电子技术与微处理器基础

(数字电子技术部分)

西安交通大学 电气工程学院 张虹





模拟 电子技术基础 数字 电子技术基础

电子器件: 电子管, 即真空管

晶体管: 半导体材料制成,包括二极管、半导体三极管、

场效应管

电子电路: 电子器件和电阻、电容、电感、开关等元件构成的电路。

电子技术:研究电子器件、电子电路及其应用的科学技术。




Circuit

<u>.ogic</u>

gital


数字的世界是怎样的?

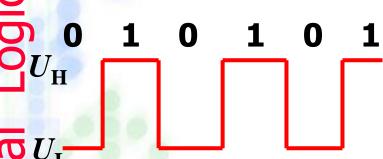是0和1组成的世界。用0、1组合表示数值的大小进行算术运算,还可以形成代码表征一种信息;用0和1分别表示两种对立的状态,从而进行逻辑判断(是与非,对与错....)。



数字世界是二值的世界:**0**和**1**。 其运算遵循逢二进一的原则,因此是 一个二进制系统。

如果用高低逻辑电平分别表示 0和1,数字信号就是一种二值信 号----脉冲信号。

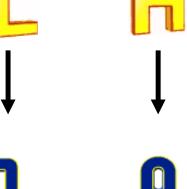




Circuit

Logic

Digital

数字逻辑系统

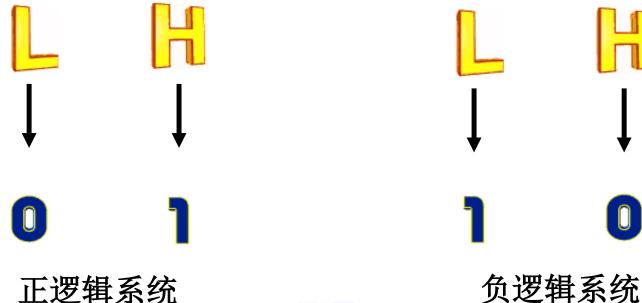数字电路又称为数字逻辑电路,因为高(1)、低(0) 电平既可以表示数字量,也可以表示逻辑量(是与非, 对与错....)。



ogic -

Digita


数字逻辑电平

在实际的数字电路中:

高电平在 V_{H(min)}和V_{H(max)} 之间。


低电平在(V_{L(min)})_和 V_{L(max)}之间。

V_{H(min)} 和 V_{L(max)} 间的电压不允许。

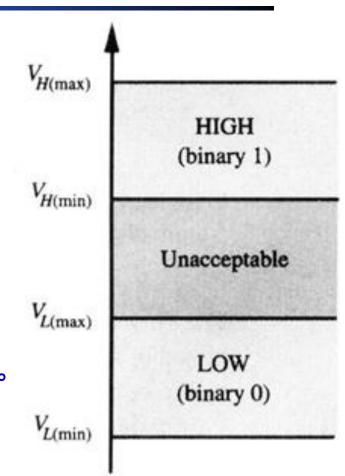




模拟与数字世界的转换

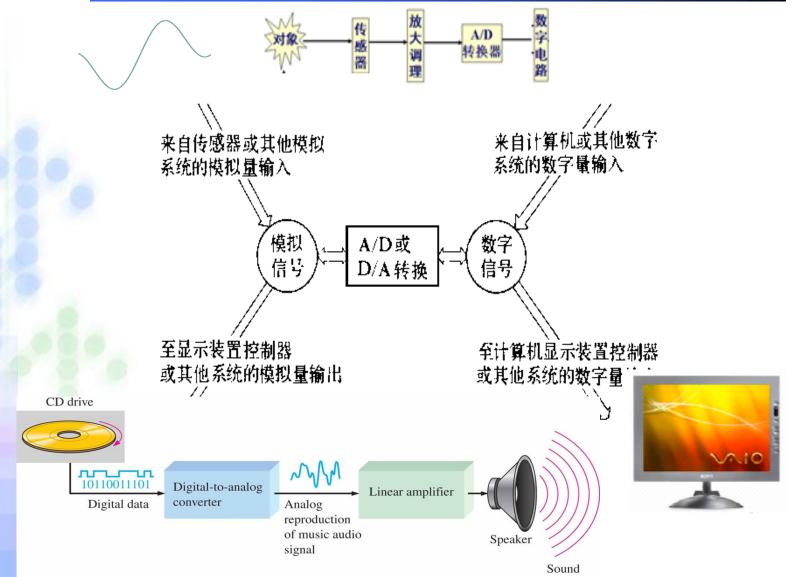


waves

模拟到数字的转换(ADC)

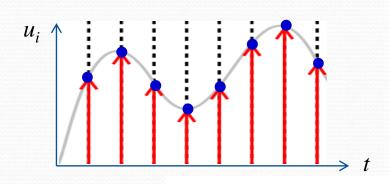

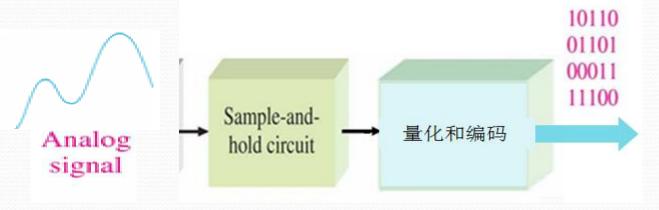8位二进制数表示模拟信号,只能由 0~255共256 (2⁸) 个整数之一表示某模 拟值。**存在量化误差**。



时间的离散化: 利用采样脉冲序 列,从信号中抽 取一系列离散值。 幅度的离散化: 把采样信号经过 舍入变换,用一 定位数的二进制 数字表示的过程。

DSP

(TMS320C62XX)

/Microcontroller (AT89C52)



模拟信号优点


- ①不存在量化误差,可以对自然界物理量的真实值进行尽可能逼近的描述;
- ②比数字信号处理更简单。可以直接通过模拟电路组件 (如运放等)实现,而数字信号处理往往涉及复杂的算 法,甚至需专门的数字信号处理器(DSP)。





数字信号的优点

• 抗干扰能力强。

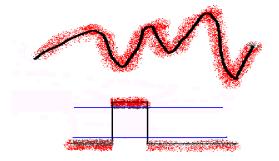

• 易于大规模存储。





● 保密性好。比如,语音信号经ADC后,可以先进行加密处理,再进行传输,在接收端解密后再经数模转换(DAC)还原成模拟信号。



数字信号的缺点

- ① 模/数转换时存在误差(量化误差,转换电路自身引入的误差等),只能表示信号的近似值;
- ②占用频带较宽。比如语音通信,因为线路传输的是脉冲信号,传送一路数字化语音信息需占20~64kHz的带宽,而一个模拟话路只占用4kHz带宽,对线路的要求提高了;
- ③技术要求复杂,需要掌握数字技术及微处理器等。








数字信号的参数指标

脉冲信号

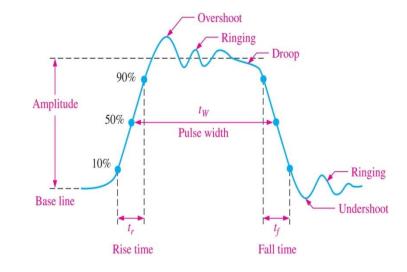- 单次正脉冲: 低──高 ──低
- 单次负脉冲: 高→低 → 高
- 理想脉冲:沿陡峭,无振荡



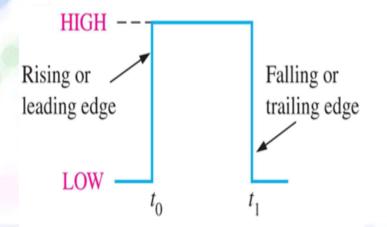

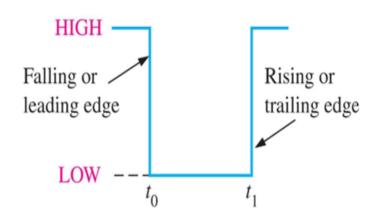


(a) Positive-going pulse

(b) Negative-going pulse

数字信号的参数指标

时钟脉冲信号:数字电路中,为控制和协调整个系统工作的信号。

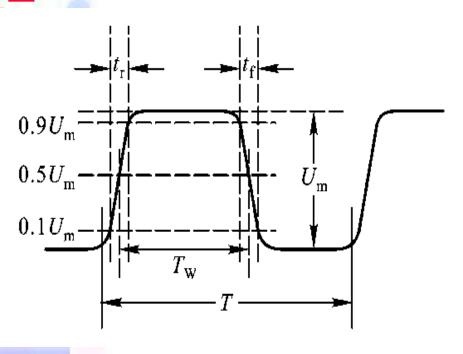

脉冲周期T: 两个相邻脉冲间的时间间隔。有时也用频率f = 1/T表示,f代表单位时间内脉冲重复的次数。

脉冲幅度 $U_{\rm m}$: 脉冲电压最大变化的幅值。

脉冲宽度 $T_{\rm w}$: 从脉冲前沿 $0.5U_{\rm m}$ 始,到脉冲后沿 $0.5U_{\rm m}$ 止的一段时间。

上升时间 $t_{\rm r}$: 脉冲从 $0.1U_{\rm m}$ 上升到 $0.9U_{\rm m}$ 所需的时间。

下降时间 $t_{\rm f}$: 脉冲从 $0.9U_{\rm m}$ 下降到 $0.1U_{\rm m}$ 所需的时间。

占空比q: 脉冲宽度与脉冲周期之比。

$$q = \frac{T_{
m W}}{T}$$



【回顾】数字信号与模拟信号

模拟信号

连续变化;

不存在量化误差;

处理更简单(运放)。




数字信号

脉冲信号;

抗干扰性强; 可存储、可加密。

只能表示近似值; 占用频带宽; 技术要求复杂。

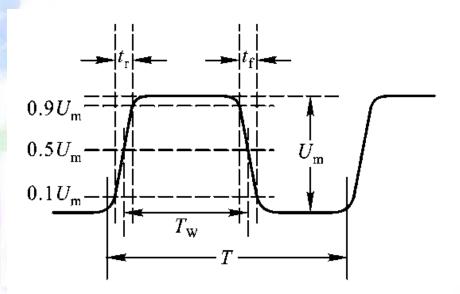

参数指标:


脉冲周期T、频率f,脉冲幅度 U_{mi} 脉冲宽度 T_{wi} 上升时间 t_{ri} 下降时间 t_{fi} 占空比q。




数字电子电路的特点

数字电子电路是由电子元件和电子器件组成的电路,包括晶体管、场效应管以及各种集成电路芯片等。

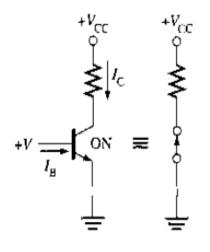数字电路中的电子器件 (半导体三极管、场效应管) 工作在饱和导通(开关闭合) 和截止(开关断开)。半导 体器件工作在开关状态。



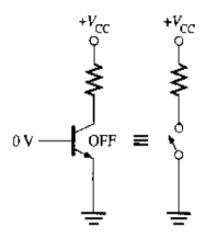

Circuit Logic Digital

数字电子电路及特点

数字电路优点:

- 1) 结构简单,便于集成化生产,成本低,使用方便;
- 2) 数字电路组成的数字系统, 抗干扰能力强、可重复性和稳定性好;
 - 3) 数字电路容易分析和设计;
 - 4)基于微处理器的系统功能易于修改,开发周期短。

89C52(单片机) **DAC0832** 8位 P0. 0-P0. 7 D10-D17 0000H Vcc Vref P2.7 CS +5V ILE XFER EA WR Rfb WR1 +12V WR2 Iout1 **#A741** Iout2 -12V DGND GND AGND

To oscilloscope (示波器)

Rectangle wave (矩形波)

```
#include <reg52.h>
#include <absacc.h>
#define DAC0832 XBYTE[0x7FFF]
main(void)
{unsigned char i;
 while(1)
   { for(i=0;i<30;i++)
     DAC0832=0x00;
for(i=0;i<30;i++)
     DAC0832=0xff;
```

Sawtooth wave(锯齿波)







数字电路的优点

5) PLD (programmable logic device,可编程逻辑器件,半定制逻辑器件,由编程确定逻辑功能。)和计算机辅助设计软件的应用使得数字电路的设计更加容易,实现了硬件的软化。

Design procedures(设计步骤):


Use a software program (Maxplus II/Quarts II) to create the design file.

Input file

Circuit diagram(电路图)

HDL(硬件描述语言)

State diagram(状态图)

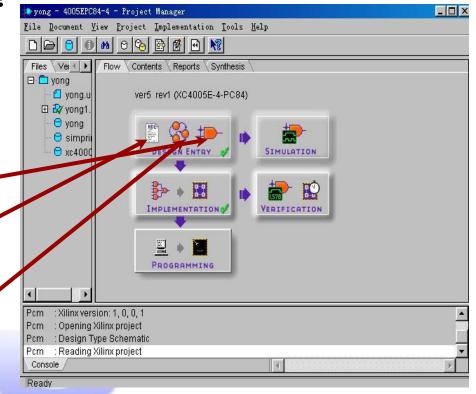




西安交通大學

数字电路的优点

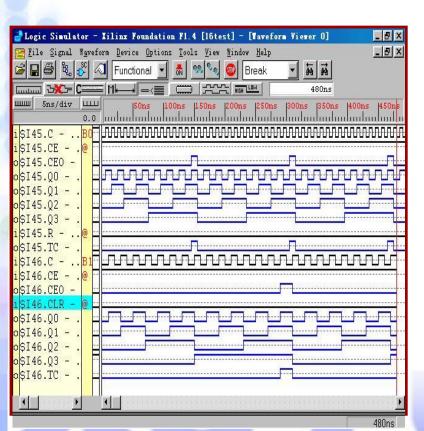• After compiling (编译), **simulate** (仿真) the results to see if it works as it should. synthesize (综合) and optimize (优化).




- Download the file into the PLD
- Testing the design by applying inputs and monitoring outputs.





数字电路的具体构成

数字电路有如此多的优点,那么数字电路主要由哪些功能电路/模块组成?

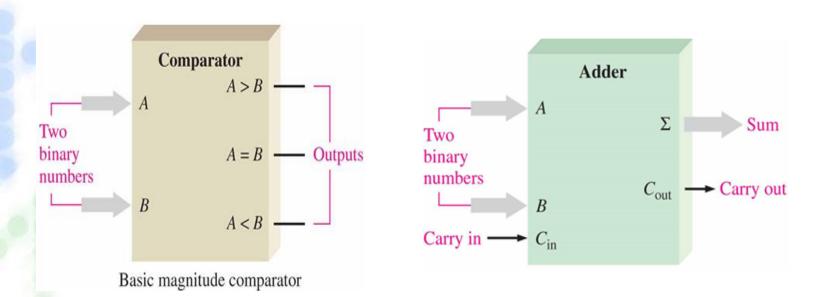

Other tasks like encoding (编码), decoding (解码), data selection (数据选择), data storage (数据存储), and counting (计数) could all be implemented.




数字系统

将不同功能模块根据信号的走向彼此连接起来,就 可以构成一个**具有特定功能的数字系统**。

思考: 某药厂需要一个可实现自动装药的控制系统,要求:

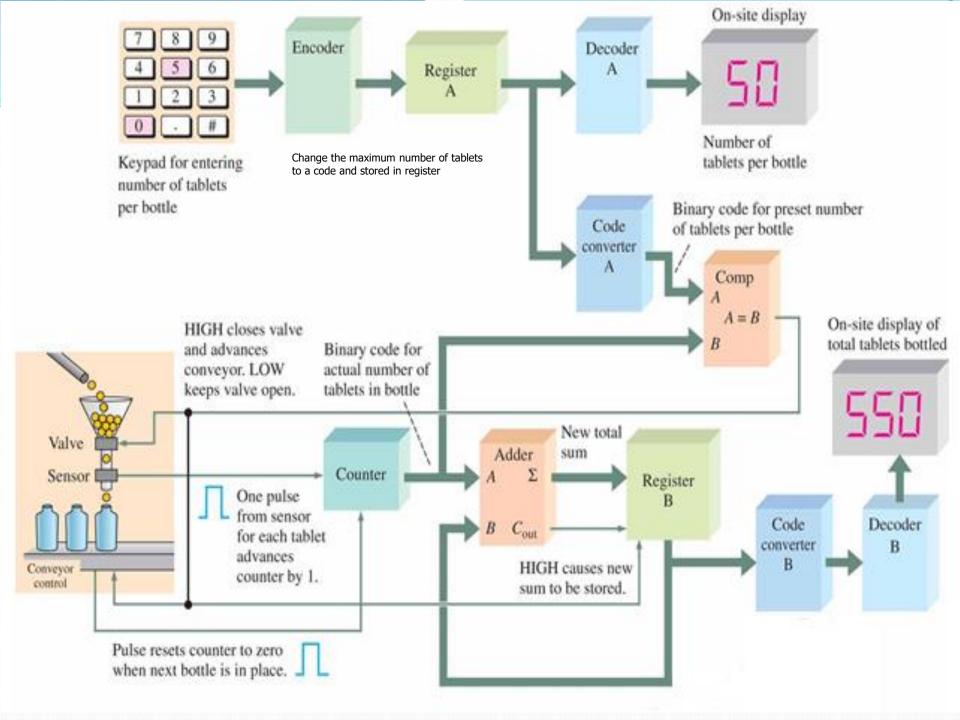- (1) 每瓶内装的药粒数可以人工设置,比如设置成50粒;
- (2) 能显示所设定的药粒数量;
- (3) 自动控制每瓶装药的数量为设定的值;
- (4)将一天内所装药的总数量统计并显示出来。



数字电路分类 (课程内容)

ADC, DAC

可编程逻辑电路

时序逻辑电路

脉冲产生和整形电路

组合逻辑电路

逻辑是指"条件"与"结果"的关系。利用电路的输入信号反映"条件",而用电路的输出反映"结果",从而使电路的输出、输入之间代表了一定的逻辑关系。

逻辑门电路 (与、或、非)

布尔代数

具有开关特性的半导体器件



课程特点及学习方法

内容比较零散,一个个独立功能块。无复杂的理论和计算推导,典型的工科特征,以分析设计电路、解决实际应用问题为主要目的。

- ✓ 抓住重点:重点应放在掌握基本概念、基本分析方法和设计方法 上面。注重器件外特性和使用方法,而非死扣集成电路内部结构和 工作原理。
- ✓ 注意培养自学能力:电子技术是一门迅速发展的学科,必须 靠不断学习,才能跟上发展步伐。
- ✓ 实践性很强的课程,重视实验。只有通过实际操作才能加深理解。

我听到的会忘掉;我看到的能记住;我做过的才真正明白!哈佛大学博客中心信奉一句中国的古老格言:闻之不如知之,知之不如见之,见之不如行之。

课程介绍

课程和实验是教学计划中的2门课

数字电子技术: 48学分: 3.0

电子技术实验1:24学分:1.5(不及格要重修)

教材及参考书:

《数字电子技术与微处理器基础》(上) 宁改娣 金印彬 张虹 编

《数字电子技术基础学习指导及习题指南》宁改娣 刘涛 金印彬

24/30 2019-08-31



西安交通大學

考核形式

平时测验(10%)(blackboard平台)

● 平时作业(20%)(blackboard平台)

● 闭卷考试(70%)

4.2 锁存器↓ 4.3 触发器↓	课堂讲授₽	2₽
5.1 可编程逻辑器件的发展历程及趋势↔	课堂讲授₽	
5.2 可编程逻辑器件的分类↔		2₽
5.3 低密度 PLD 结构₽		
5.4 复杂可编程逻辑器件 CPLD↔	/B 244 /11 1465 -	0 -
5.5 现场可编程逻辑阵列 FPGA₽	课堂讲授₽	2₽
6 Verilog 硬件描述语言₽	自学₽	2₽
7.1 组合逻辑电路基本概念和器件符号↔	课堂讲授₽	2₽
7.2 译码器↩	床呈研技	ΔΨ
7.3 编码器和多路选择器↔	课堂讲授₽	2₽
7.4 加法器和比较器↩	自学₽	2₽
7.5 算术逻辑运算单元 ALU₽		
8.1 时序电路的结构、分类和描述方式↩	课堂讲授↩	2₽
8.2 基于触发器的时序逻辑电路的分析		
和设计₽		
8.3 集成计数器↩	课堂讲授₽	2₽
8.4 寄存器₽	课堂讲授₽	2₽
9.1 集成施密特触发器↩	课堂讲授₽	24□
9.2 集成单稳态触发器₽	体呈研技*	
9.3 多谐振荡器↩	自学₽	2₽
9.4 555 定时器及其应用↔	日子で	

25/30






学校主页下方





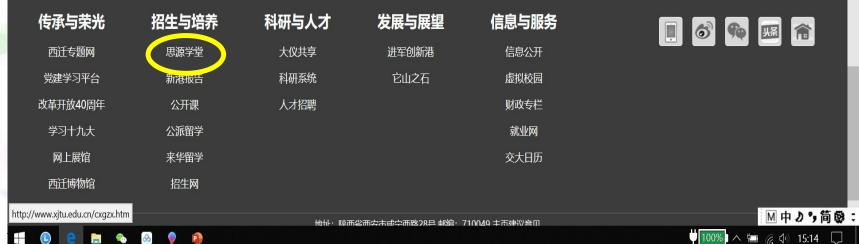

























西安交通大學



Circuit Logic Digital

联系方式

- Instructor: 张虹
- Office: East 1# building
- Office Phone: 82668630-104 (during office hours only)
- •E-mail: mhzhang@mail.xjtu.edu.cn