



第六章 电力变压器保护

6.4变压器后备保护

变压器后备保护的作用

- ▶ 防止外部故障引起的变压器过电流
- ▶ 作为相邻元件(母线和线路)的后备保护
- ▶ 作为变压器内部故障的时差动保护等主保护的后备



6.4.1 相间短路的后备保护

过电流保护

低电压启动过电流保护

复合电压启动过电流保护



6.4.1 相间短路的后备保护

(一) 过电流保护

整定原则:躲开变压器可能出现的最大负荷电流

$$I_{set} = \frac{K_{rel}}{K_{re}} I_{Load.\max}$$

 K_{rel} 可靠系数取1.2-1.3

 K_{re} 返回系数取0.85-0.95



6.4.1 相间短路的后备保护

- (一)过电流保护 最大负荷电流 $I_{Load.max}$ 的确定考虑以下因素
- 对并列运行的变压器,应考虑切除一台变压器后,其 他变压器由于负荷转移出现的过负荷

$$I_{Load.\max} = \frac{n}{n-1} I_n$$

■ 对降压变压器,还应考虑电动机自启动时的最大电流

$$I_{Load.max} = K_{ss}I'_{Load.max}$$


动作时间和灵敏度的校验同线路过电流保护



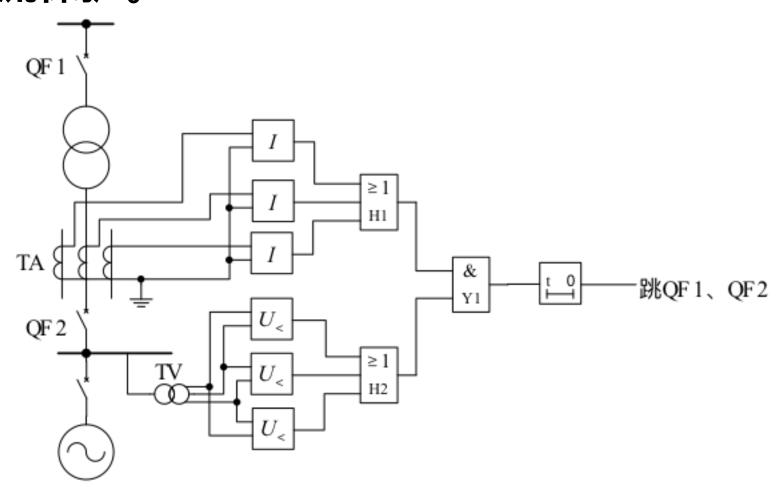6.4.1 相间短路的后备保护

(二) 低电压启动过电流保护

按躲过最大负荷电流原则整定的过电流保护启动电流较大,灵敏度低。为提高其灵敏度,可以采用低电压启动的过电流保护。





6.4.1 相间短路的后备保护

(二) 低电压启动过电流保护

过电流元件整定: 只需躲过正常负荷电流即可

$$I_{set} = \frac{K_{rel}}{K_{re}} I_{N}$$

低电压元件整定:

- 1. 按躲过正常运行时可能出现的最低工作电压整定
- 2. 按躲过电动机自启动时的电压整定
 - 一般工程上采用

$$U_{set} = 0.7U_N$$



6.4.1 相间短路的后备保护

(二) 低电压启动过电流保护 电流元件灵敏度校验同线路过电流保护

电压元件灵敏度校验按下式计算

$$K_{sen} = \frac{U_{set}}{U_{k,\min}} \ge 1.25$$


其中: $U_{k,\min}$ 灵敏度校验点发生三相金属性短路时,保护安装处感受到的最大残压。

动作时间的整定同输电线路过电流保护



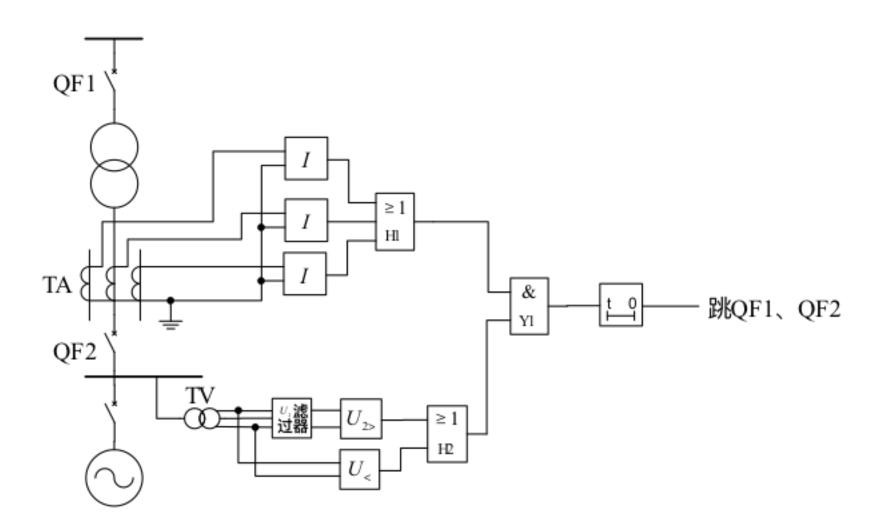6.4.1 相间短路的后备保护

(二)复合电压启动过电流保护 为提高不对称故障时,过电流保护灵敏度,系统中通常采 用复合电压启动过电流保护





6.4.1 相间短路的后备保护

(二)复合电压启动过电流保护


负序电压整定:按躲过最大不平衡电压输出整定

$$U_{2 \cdot set} = (0.06 \sim 0.12) U_N$$



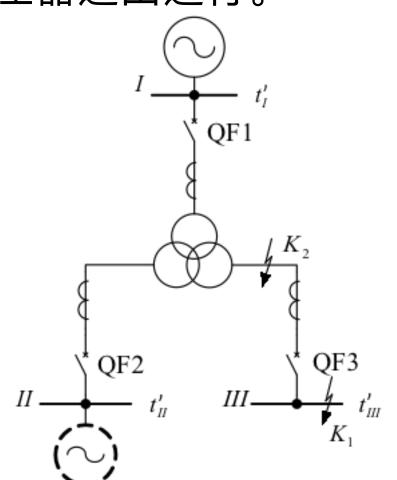6.4.2 三绕组变压器相间短路后备保护的特点

从选择性原则出发,三绕组变压器的相间后备保护在作为相邻元件的后备时,应该有选择性地只跳开近故障点一侧的断路器,保证另外两侧继续运行,尽可能的缩小故障影响范围;而作为变压器内部故障的后备时,应该跳开三侧断路器,使变压器退出运行。





6.4.2 三绕组变压器相间短路后备保护的特点

(一) 单侧电源的三绕组变压器

装设两套过电流保护。


- ▶ 一套装在电源侧,另一套装在负荷侧(如图中的III侧)
- ➤ 负荷侧的保护只作为母线III保护的后备,动作后只跳开 断路器QF3
- ▶ 电源侧的过电流保护作为变压器主保护和母线II保护的后备。设两个时间元件。

OF1



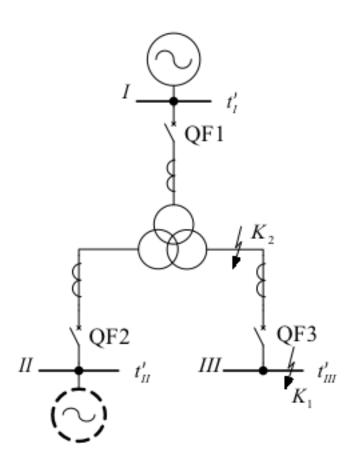6.4.2 三绕组变压器相间短路后备保护的特点

- (二) 多侧电源的三绕组变压器
- 三侧分别装设过电流保护。主电源侧的过电流保护兼作为变压器主保护的后备,其它各侧过电流保护仅作为本侧母线保护的后备。
 - 负荷侧或弱电源侧,装设一段过电流保护,与相应母线保护配合。动作时间快的一侧再加装方向元件,方向指向本侧母线
- 主电源侧装设两段过电流保护,第一段与本侧母线保护配合,方向指向本侧母线,跳本侧开关;第二段不加方向元件,动作时间与另两侧后备配合,跳三侧开关






6.4.3 变压器接地故障的后备保护

(一) 单台变压器的零序电流保护

中性点直接接地运行的变压器,通常采用两段式零序电流保护

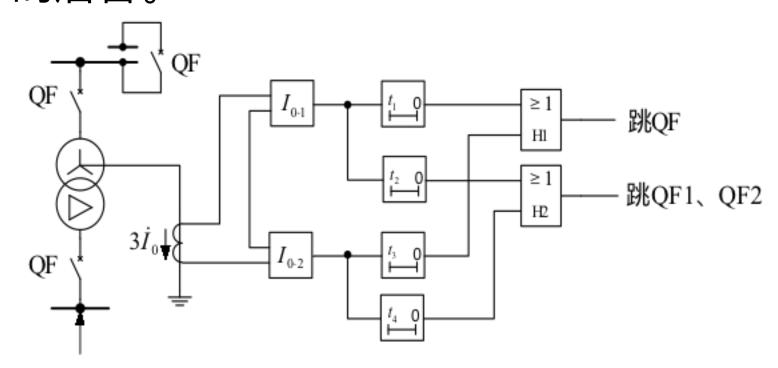- ▶ 零序电流I段与相邻元件零序电流I段相配合作为变压器保护的后备;
- ▶ 零序电流II段与相邻元件零序电流后备段相配合,作为相邻元件接地故障的后备。






6.4.3 变压器接地故障的后备保护

(一) 单台变压器的零序电流保护

中性点直接接地运行的变压器,通常采用两段式零序电流保护

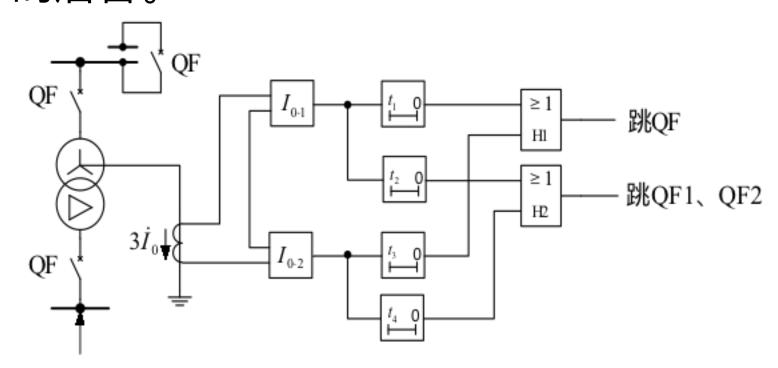
- ▶ 零序电流I段与相邻元件零序电流I段相配合作为变压器保护的后备;
- ▶ 零序电流II段与相邻元件零序电流后备段相配合,作为相邻元件接地故障的后备。





6.4.3 变压器接地故障的后备保护

(一) 单台变压器的零序电流保护

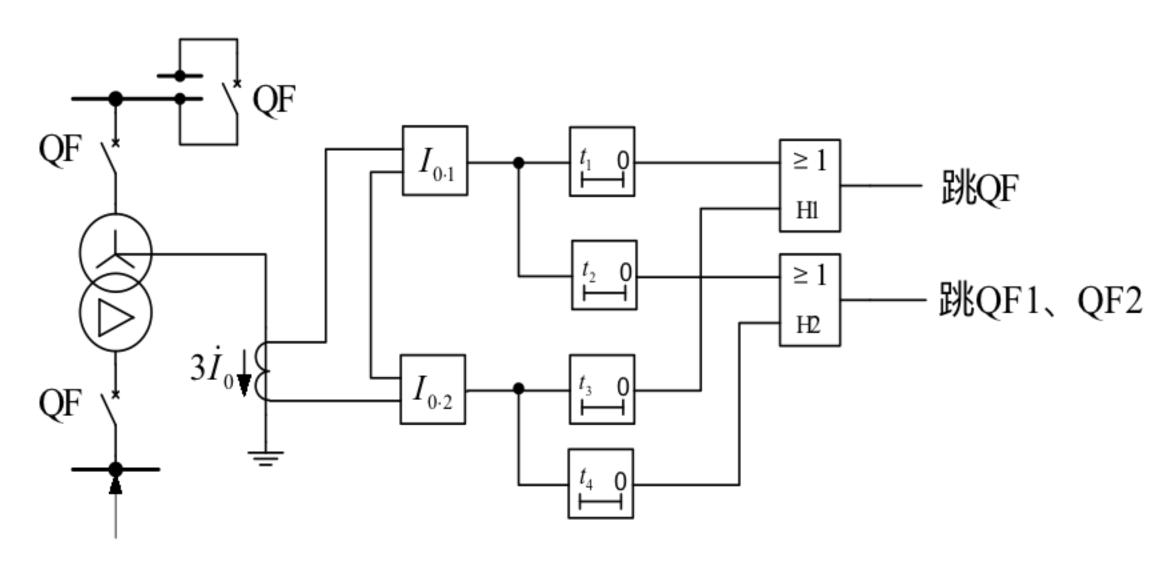



- 6.4.3 变压器接地故障的后备保护
- (一)单台变压器的零序电流保护

整定方法

零序I段

$$I_{set}^{I} = K_{rel} K_{br} I_{lx \cdot set}^{I}$$

 K_{rel} 可靠系数,取1.2;

 K_{br} 零序电流分支系数;

 $I_{lx\cdot set}^{I}$ 相邻元件零序电流I段的动作电流

零序电流I段的短时限取 $t_1 = 0.5 \sim 1s$; 长延时 $t_1 + \Delta t$



6.4.3 变压器接地故障的后备保护

(一) 单台变压器的零序电流保护

整定方法

零序Ⅱ段

$$I_{set}^{I} = K_{rel} K_{br} I_{lx \cdot set}^{II}$$

 K_{rel} 可靠系数,取1.2;

 K_{br} 零序电流分支系数;

 $I_{h,set}^{II}$ 相邻元件零序电流后备段的动作电流

零序电流II 段的短时限取 $t_2 = t_{xl,hb} + \Delta t$; 长延时 $t_2 + \Delta t$



- 6.4.3 变压器接地故障的后备保护
- (一)单台变压器的零序电流保护

整定方法


灵敏度校验:

- ▶ 零序电流I段的灵敏系数按变压器母线处故障校验;
- ➤ II段按相邻元件末端故障校验。校验方法与线路零序电流保护相同。
- ▶ 校验方法同线路零序电流保护



- 6.4.3 变压器接地故障的后备保护
 - (二) 多台变压器并联运行的零序电流保护

多台变压器并联运行的中性点接线方式

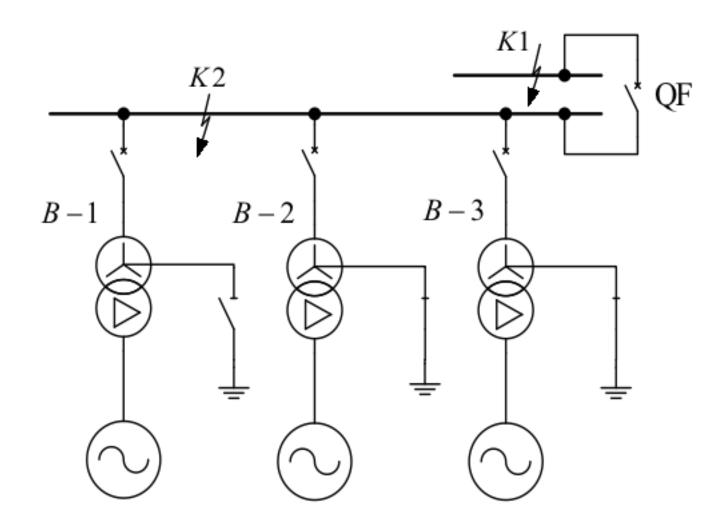




- 6.4.3 变压器接地故障的后备保护
 - (二) 多台变压器并联运行的零序电流保护

保护配置:

全绝缘变压器的保护配置

- 1. 接地运行变压器:零序电流保护
- 2. 非接地运行变压器:零序电压保护

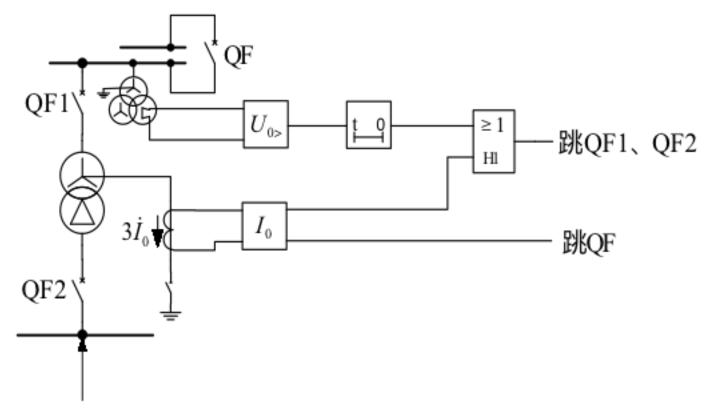



6.4.3 变压器接地故障的后备保护

(二) 多台变压器并联运行的零序电流保护

保护配置:

分级绝缘变压器的保护配置

1. 接地运行变压器:零序电流保护

2. 非接地运行变压器:间隙零序电流保护(中性点装设放电间隙,该保护反映放电间隙中的电流动作)



- 6.4.3 变压器接地故障的后备保护 (三) 自耦变压器零序电流保护特点
- ▶ 普通三绕组变压器,两侧的零序电流通常接于各侧接地中性线的零序电流互感器上。
- ▶ 自耦变压器高、中压两侧由于具有共同的接地中性点,两侧的零序电流保护不能接于中性线上,而应分别接于本侧三相电流互感器的零序电流滤过器上。



6.5变压器保护的配置原则

一般变压器应配置如下保护

主保护:

- 1. 瓦斯保护
- 2. 纵差动保护或电流速断保护


后备保护:

- 3. 接地故障和相间故障后备保护
- 4. 过负荷保护
- 5. 过励磁保护
- 6. 其他非电量保护(反映油温、油压、和冷却系统故障的保护)



6.5变压器保护的配置原则

典型的变压器保护配置图

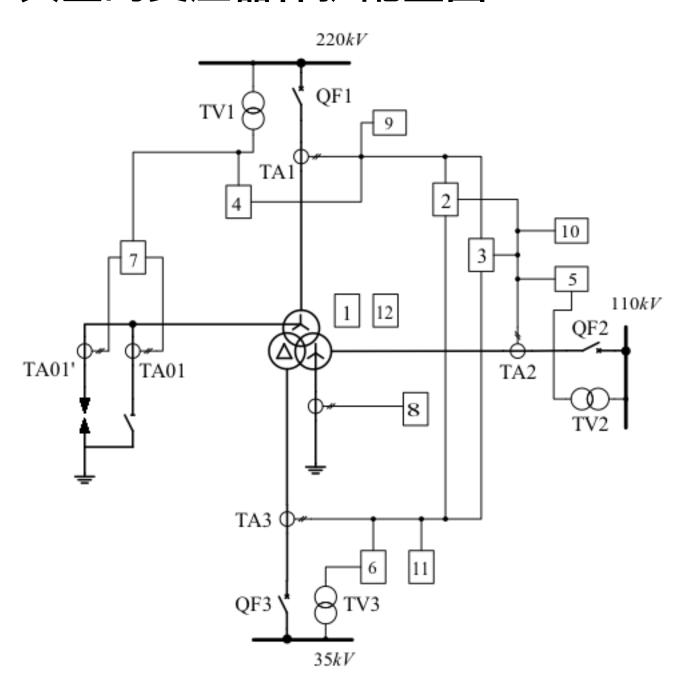

1: 瓦斯保护

2: 第一纵差动保护(二次谐波制动

原理)

3: 第二纵差动保护(间断角鉴别原

理)

4、5、6: 高、中、低压侧的复合电压启动的过电流保护;

7: 高压侧的零序电流电压保护

8: 中压侧的零序电流保护;

9、10、11:高、中、低压侧的过


负荷保护;

12: 其它非电量保护。



6.5变压器保护的配置原则

瓦斯保护简介

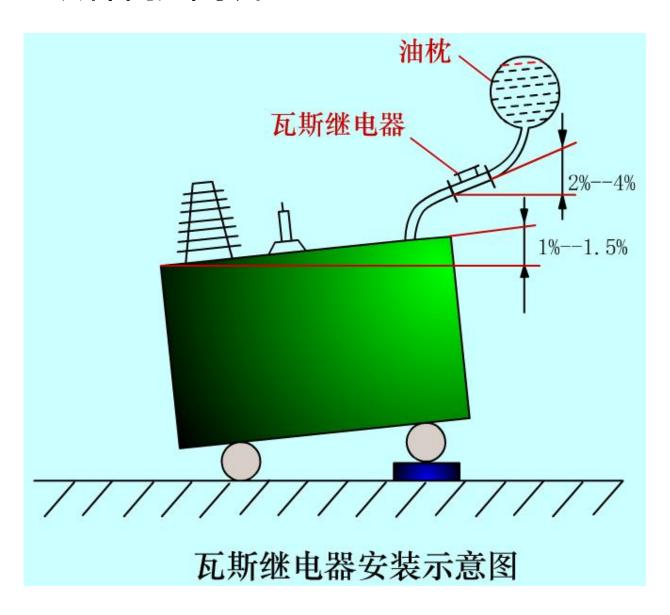

变压器发生轻微故障时,油箱内产生的气体较少且速度慢,由于油枕处在油箱的上方,气体沿管道上升,使瓦斯继电器内的油面下降,当下降到动作门槛时,轻瓦斯动作,发出警告信号。

发生严重故障时,故障点周围的温度剧增而迅速产生大量的气体,变压器内部压力升高,迫使变压器油从油箱经过管道向油枕方向冲去,继电器感受到的油速达到动作门槛时,重瓦斯动作,